

1.Buatlah DIAGRAM BLOK SISTEM PEMANCAR & PENERIMA RADIO FM STEREO pada sebuah kertas gambar ukuran A4 dengan orientasi Potrait.

Blok Diagram Transmitter FM Stereo

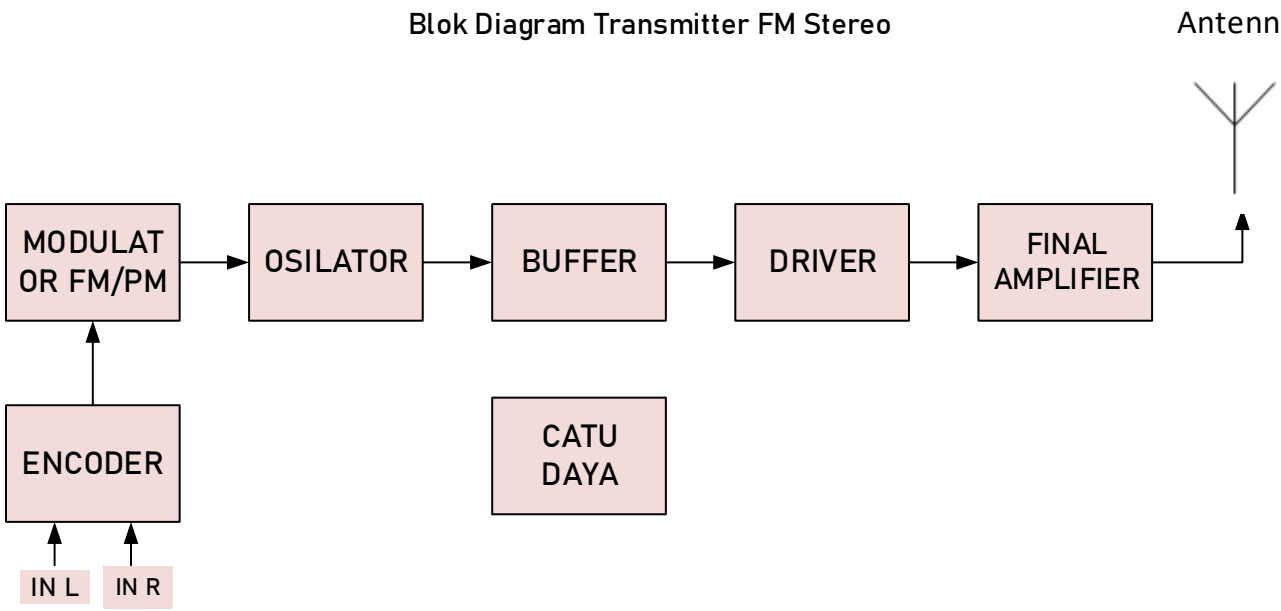


Blok Diagram Receiver FM Stereo

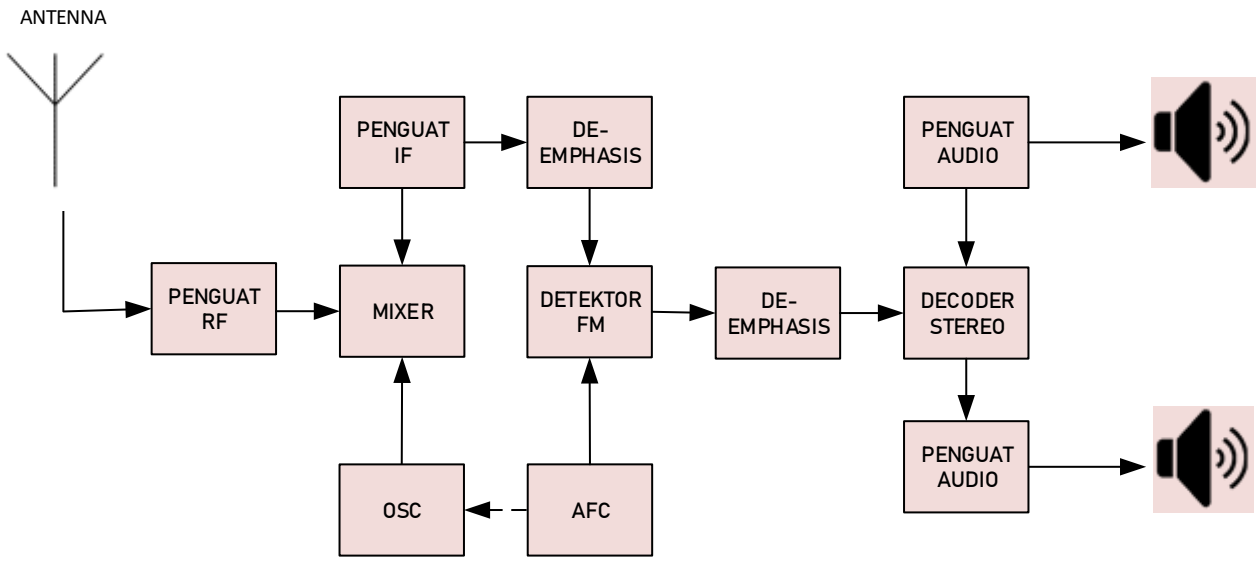

No. 08	DIAGRAM BLOK	
Prodi D-3 Teknik Telekomunikasi	Nama : Ailsa Rahma	
	Kelas : 1A-TTE	Tgl : 16/05/2025

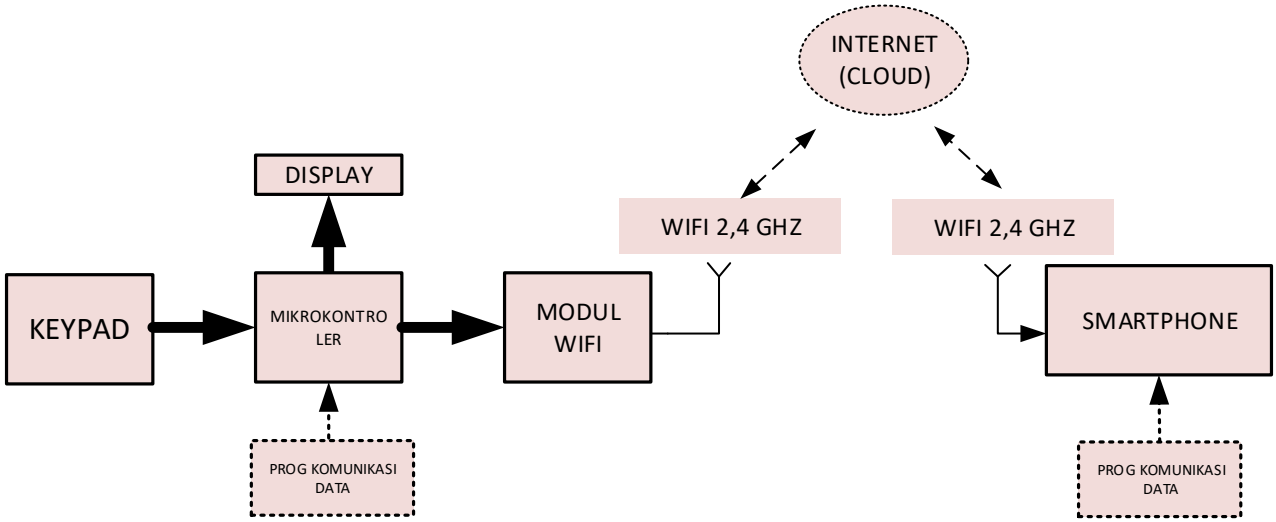2. Buatlah DIAGRAM BLOK sebuah komunikasi data antara sebuah sistem mikrokontroler dan smartphone menggunakan Wifi. Diagram terdiri dari keypad, mikrokontroler, display (disisi mikrokontroler) dan smartphone



No. 08	DIAGRAM BLOK	
Prodi D-3 Teknik Telekomunikasi	Nama : Ailsa Rahma	
	Kelas : 1A TTE	16/05/2025