
POLITEKNIK NENGERI BANDUNG

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2022/2023


Mata Kuliah	: Rangkaian Listrik 1
Waktu	: 90 menit
Dosen	: Usman B Hanafi
Kelas	: 1A

1. A. Tentukan besarnya nilai I_s , I_1, I_2, V_o dan R_T seperti pada Gambar 1.

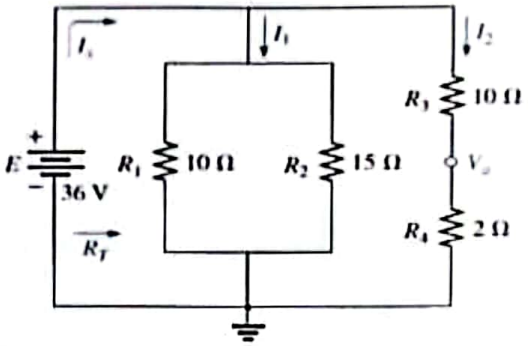


Gambar 1.

B. Tentukan besarnya nilai V_1 dan V_2 seperti pada gambar 2.

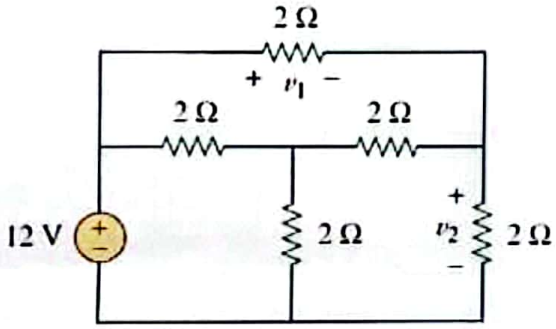

Gambar 2.

2. Tentuk besarnya V_o dan daya di masing-masing **Resistor** seperti pada gambar 3.

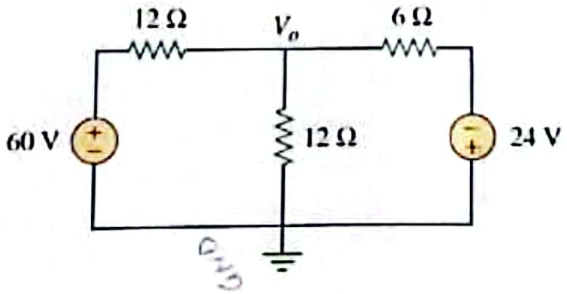

Gambar 3.

Selamat bekerja semoga sukses