
Ujian Tengah Semester Rangkaian LISTRIK 1
PS. D3 Teknik Telekomunikasi, Kelas 1A
Politeknik Negeri Bandung
Senin : 1 Nopember 2021
Waktu : 90 menit
Jawaban Ditulis Tangan, soft file dikumpul di GDrive, Link di WA ke WA Group oleh ketua kelas


SOAL 1: *(20%)*

Tentukan besar i_1, i_2, i_3 dan i_4 !

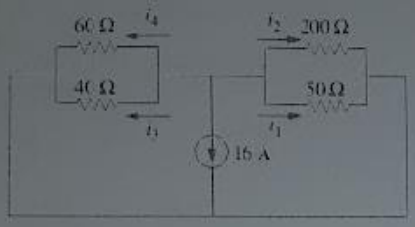


SOAL 2: *(20%)*

Tentukan i_1, dan i_2 dengan analisa Mesh !

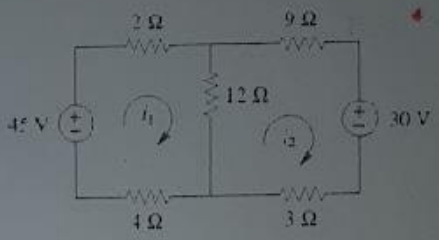


SOAL 3: *(30%)*

Tentukan tegangan paca Node 1, 2, dan 3 dengan menggunakan analisa Node !

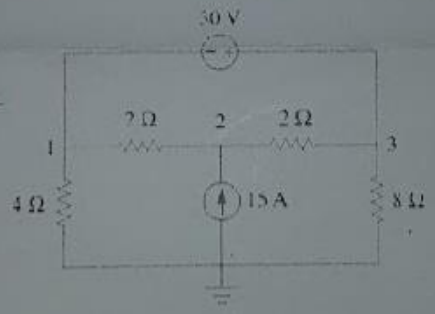

SOAL 3: *(30%)*

Tentukan tegangan paca Node 1, 2, dan 3 dengan menggunakan analisa Node !

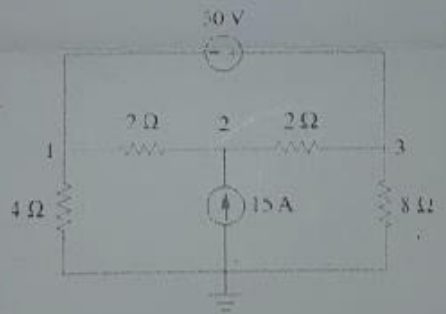

SOAL 4: *(30%)*

Tentukan Rangkaian Ekivalen Thevenin dan Norton pada terminal a-b !

