LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

MULTIPLEXER DAN DEMULTIPLEXER

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Multiplexer dan Demultiplexer
3. Tanggal Praktek	: 30 April 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 5 Mei 2025
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Keterangan …… 1

Daftar Isi ……... 2

I. Tujuan Praktikum ……..... 3

II. Dasar Teori ……..... 3

III. Alat Dan Bahan ……..... 10

IV. Langkah Kerja ……..... 11

V. Hasil Percobaan ……..... 11

VI. Analisis Data ……..... 14

VII. Kesimpulan ……..... 15

VIII. Daftar Pustaka ……..... 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep Multiplexer dan Demultiplexer
2. Mahasiswa dapat merangkai rangkaian Multiplexer dan Demultiplexer
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui table kebenaran dari masing-masing gerbang logika
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara merangkai gerbang logika menggunakan IC

II. DASAR TEORI

II.1 Gerbang Logika

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu *masukan* dan *keluaran* dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.


Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih *masukan* logis akan menghasilkan *keluaran* logika soliter.

Jenis Gerbang Logika

a. AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208.

Logika AND US-Nomr

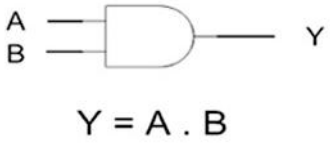

Tabel Kebenaran AND


Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar II.1 Gerbang Logika AND

b. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.

Logika OR US-Nomr

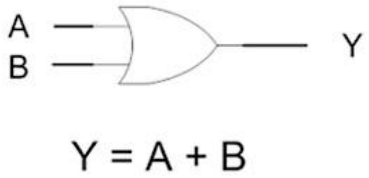

Tabel Kebenaran OR


Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gambar II.2 Gerbang Logika OR

c. NOT

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404.

Logika NOT US-Norm

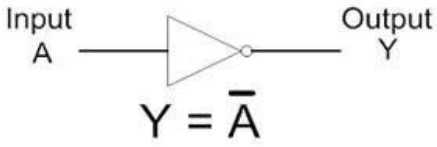

Tabel Kebenaran NOT


Input	Output Y
0	1
1	0

Gambar II.3 Gerbang Logika NOT

d. NAND

Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400.

Logika NAND US-Norm

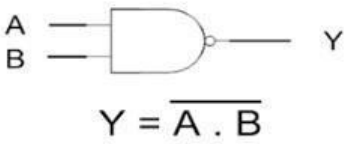

Tabel Kebenaran NAND


Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar II.4 Gerbang Logika NAND

e. NOR

Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436.

Logika NOR US-Norm

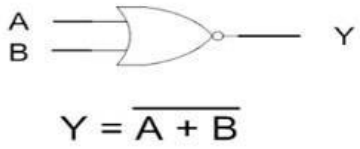

Tabel Kebenaran NOR


Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Gambar II.5 Gerbang Logika NOR

f. X-OR

Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika XOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang XOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486.

Logika XOR US-Norm

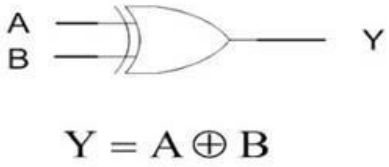

Tabel Kebenaran XOR


Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar II.6 Gerbang Logika X-OR

g. X-NOR

Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XNOR atau *Exclusive* NOR. Gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7266.[1]

Logika XNOR US-Norm

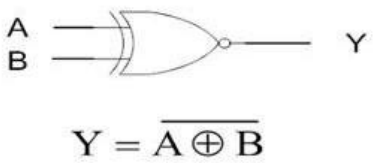

Tabel Kebenaran XNOR

Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Gambar II.7 Gerbang Logika X-NOR

II.2 Project Board

Papan proyek atau *Project Board* atau *Breadboard* merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing

masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan *project board*, seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran kecil, misalnya pada penggunaan ***Arduino.***[2]

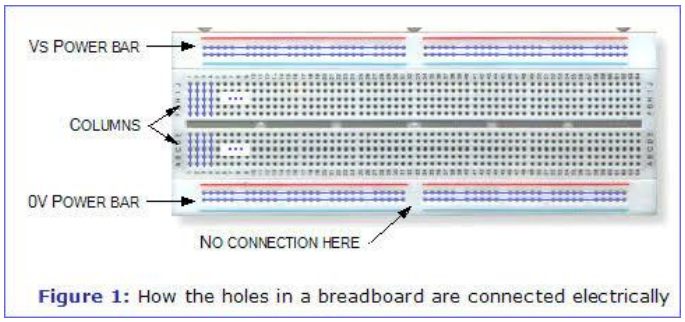

Gambar II.8 Jalur pada Breadboard

II.3 Power Supply


Power supply, yang juga dikenal sebagai sumber daya listrik, adalah komponen penting dalam banyak sistem elektronik, termasuk komputer, yang bertugas mengkonversi listrik dari sumber luar (biasanya listrik AC dari outlet dinding) menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh berbagai komponen elektronik di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputer, power supply mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) yang lebih rendah tegangannya, memberikan berbagai output tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan komponen internal lainnya. Power supply tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berperan penting dalam melindungi komponen dari fluktuasi listrik dan gangguan dengan menyediakan aliran daya yang stabil dan terkontrol.[3]



Gambar II.9 Power Supply

II.4 LED (*Light Emitting Diode*)

Lampu LED atau Light Emitting Diode adalah sebuah lampu yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan ketika diberi tegangan, dioda akan mengeluarkan cahaya. Lampu LED biasanya digunakan untuk pencahayaan interior karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis lampu lainnya.[4]

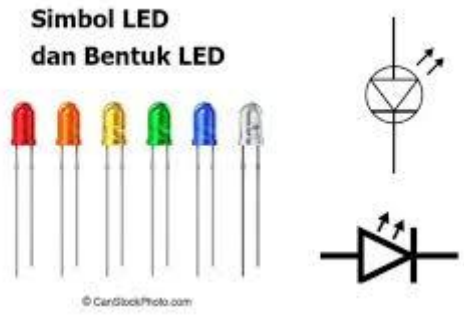


Gambar II.10 *Light Emitting Diode*

II.5 SOP dan POS


Sum Of Product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan merupakan hasil operasi perkalian, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan.[5]

Berikut Salah Satu Contoh bentuk Sum Of Product (SOP) :

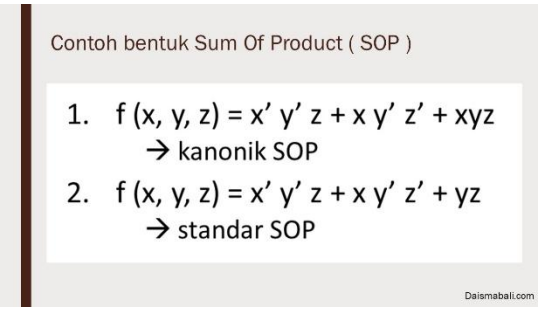


Gambar II.11 Contoh bentuk SOP

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :

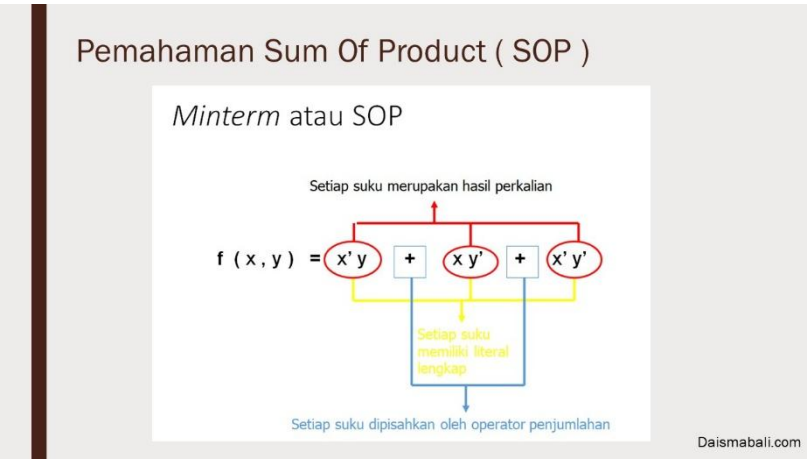

Gambar II.12 Pemahaman SOP


Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentuk tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :

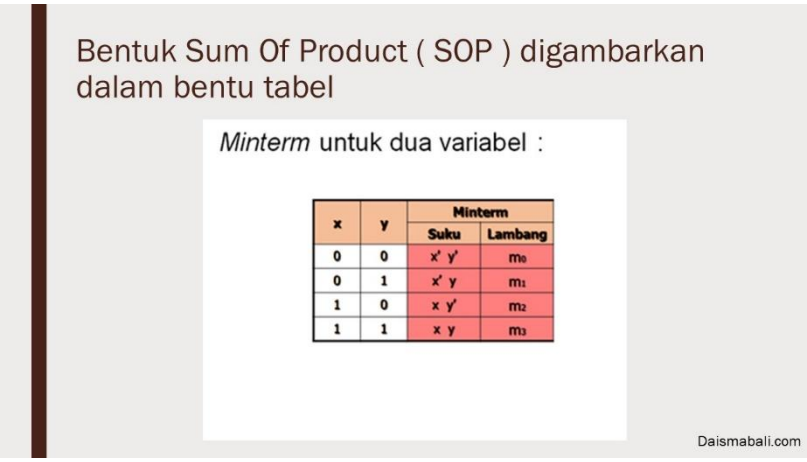

Gambar II.13 Bentuk SOP dalam bentuk tabel


Product of Sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian.

Berikut salah Satu contoh Product Of Sum (POS) :

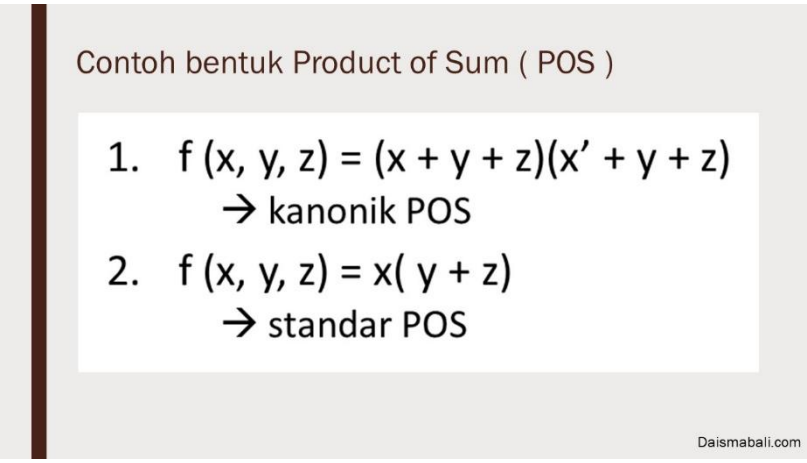


Gambar II.14 Contoh bentuk POS

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :

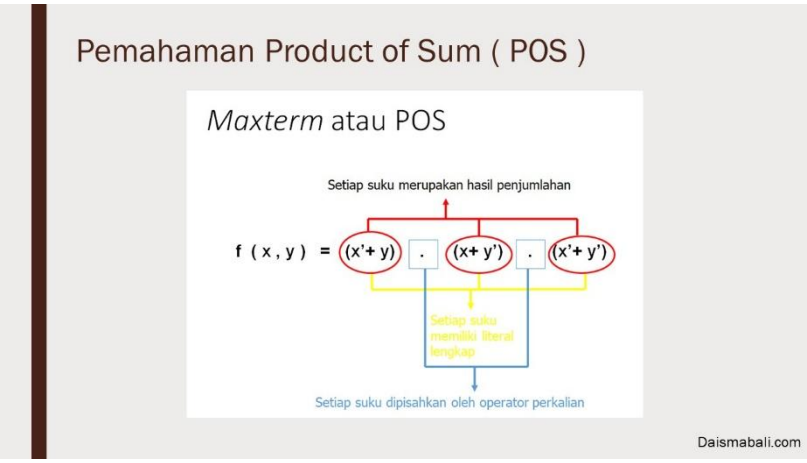

Gambar II.15 Pemahaman POS

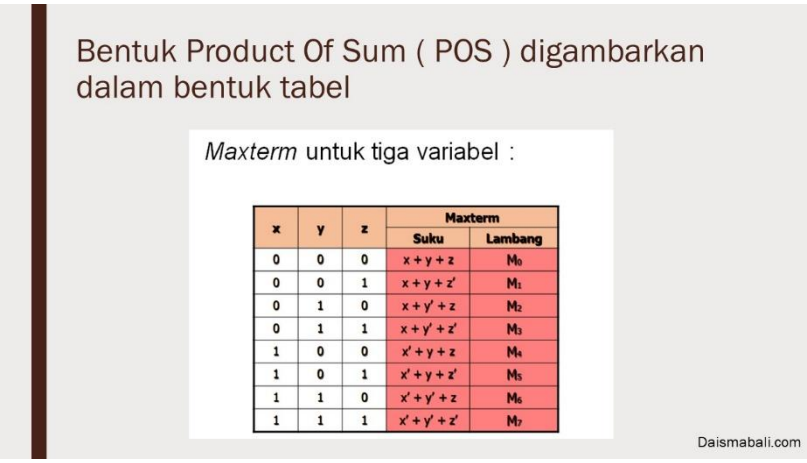Kemudian Lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika Bentuk Product Of Sum digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



x	y	z	Maxterm	
			Suku	Lambang
0	0	0	x + y + z	M_0
0	0	1	x + y + z'	M_1
0	1	0	x + y' + z	M_2
0	1	1	x + y' + z'	M_3
1	0	0	x' + y + z	M_4
1	0	1	x' + y + z'	M_5
1	1	0	x' + y' + z	M_6
1	1	1	x' + y' + z'	M_7

Gambar II.16 Bentuk POS dalam bentuk table

II.6 Metode K-Map Fungsi Boolean

Karnaugh Map (K-Map) adalah metode grafis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean. K-Map membantu menemukan ekspresi Boolean paling sederhana dengan cara mengelompokkan bit-bit 1 dalam tabel kebenaran.

📌 **Keuntungan menggunakan K-Map**

✅ Mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital.

✅ Mempermudah proses penyederhanaan dibandingkan dengan metode aljabar

Boolean.

✅ Menghasilkan ekspresi yang optimal dan efisien.

K-Map disusun berdasarkan jumlah variabel:

- 2 variabel: 2×2 kotak
- 3 variabel: 2×4 kotak
- 4 variabel: 4×4 kotak
- 5 variabel atau lebih: Kombinasi beberapa K-Map

Setiap kotak dalam K-Map mewakili kombinasi variabel dalam tabel kebenaran.[6]

II.7 Multiplexer dan Demultiplexer

Multiplexer adalah sirkuit logika kombinasional digital dengan n input dan satu output. Tujuannya adalah untuk menghubungkan salah satu input ke jalur output, tergantung pada sinyal kontrol. Pada dasarnya, ini beralih di antara satu dari banyak jalur input dan menghubungkannya satu per satu ke output. Ini memutuskan jalur input mana yang harus diganti menggunakan sinyal kontrol.

Secara fisik, multiplexer memiliki n pin input, satu pin output, dan pin kontrol m. n = 2 ^ m. Kita bisa merujuk ke multiplexer dengan istilah MUX dan MPX juga. Karena pekerjaan multiplexer adalah memilih salah satu jalur input data dan mengirimkannya ke output, itu juga dikenal sebagai "pemilih data."

Demultiplexer adalah sirkuit logika kombinasional yang melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Dalam sebuah demux, kami memiliki n jalur output, satu jalur input, dan m pilih jalur. Hubungan antara jumlah jalur keluaran dan jumlah jalur pilih sama dengan yang kita lihat dalam multiplexer. Yaitu, 2 ^ m = n. Bergantung pada nilai nomor biner yang dibentuk oleh jalur pilih, salah satu dari jalur keluaran terhubung ke jalur input. Sisa dari garis keluaran pada titik ini pergi ke keadaan OFF. Artinya, nilai baris yang tersisa adalah 0. [7]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN


1. IC (7404, 7408, 7432, 7411)
2. Jumper
3. Project Board
4. LED
5. Power Supply
6. Resistor 330Ω
7. Multimeter

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN


1. Tempatkan IC gerbang logika pada breadboard.
2. Hubungkan pin VCC dan GND IC dengan sumber tegangan.
3. Sambungkan input gerbang logika ke sumber tegangan.
4. Hubungkan output gerbang logika dengan LED melalui resistor.
5. Berikan kombinasi input sesuai tabel kebenaran.
6. Amati nyala LED untuk menentukan keluaran gerbang logika.
7. Ukur tegangan pada output rangkaian menggunakan multimeter.

V. HASIL PERCOBAAN


1. MUX (2-1) – DEMUX (1-2)

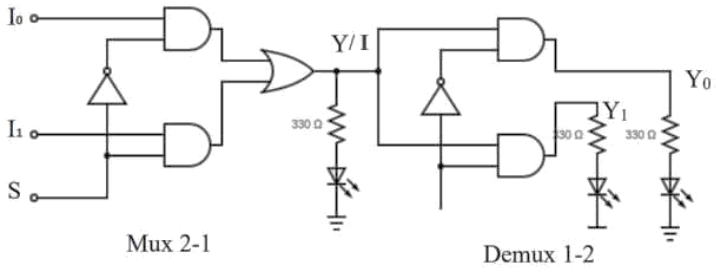





Input			Output			V_{OUT}			Lampiran		
S	I_1	I_0	Y	Y_0	Y_1	Y	Y_0	Y_1	Y	Y_0	Y_1
0	0	0	0	0	0	46,4mV	0,2mV	88,3mV			
0	0	1	1	1	0	4,79V	4,88V	8,3mV			
0	1	0	0	0	0	0,2mV	0,1mV	10,4mV			




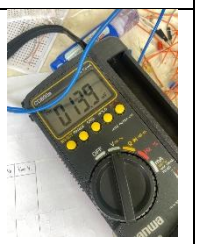
0	1	1	1	1	0	4,85V	4,88V	7,2mV			
1	0	0	0	0	0	0,9mV	0mV	0mV			
1	0	1	0	0	0	0,1mV	0mV	13,9mV			
1	1	0	1	0	1	4,8V	9,1mV	4,89V			
1	1	1	1	0	1	4,79V	23,2mV	4,53V			

2. DEMUX (1-4)

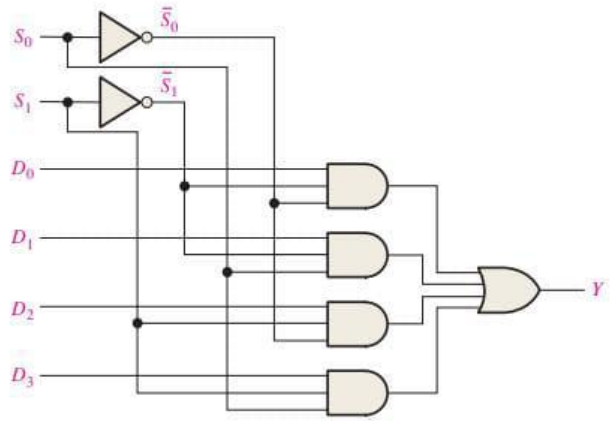

Kuning = S_1 , Ungu = S_0 , Pink = D_0 , Coklat = D_1 , Putih = D_2 , Orange = D_3

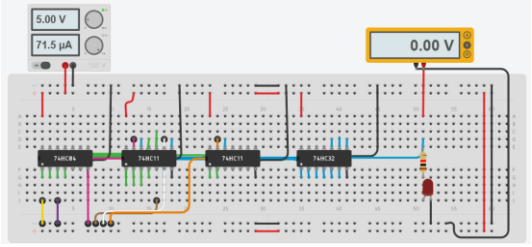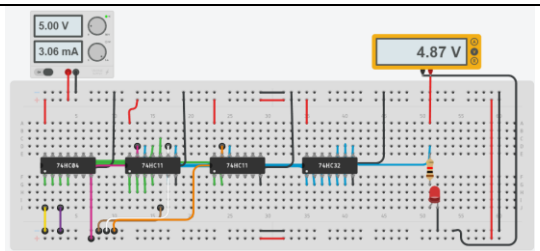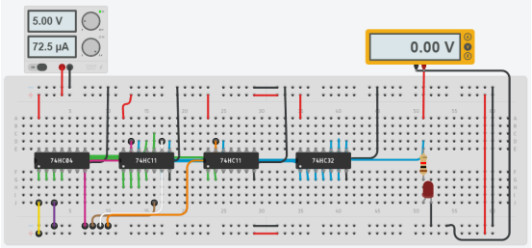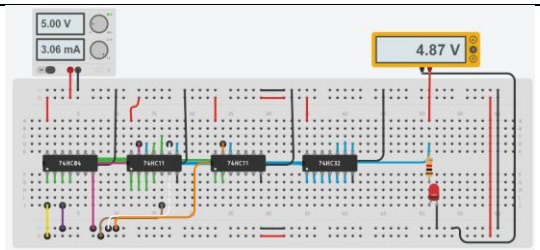Input				Output				Lampiran
D_0	D_1	D_2	D_3	S_1	S_0	Y	Keterangan	
0	X	X	X	0	0	0	D_0	
1	X	X	X	0	0	1		
X	0	X	X	1	0	0	D_1	
X	1	X	X	1	0	1		

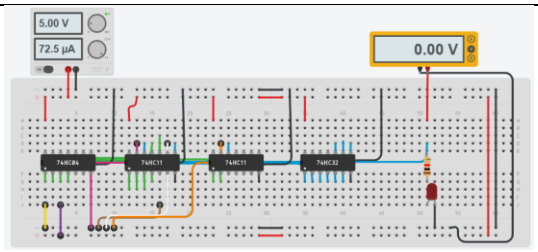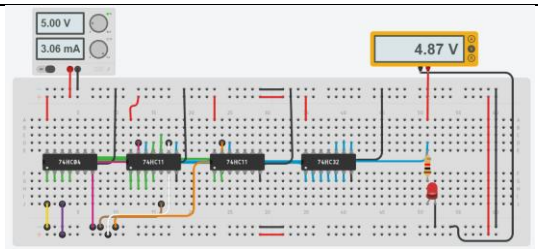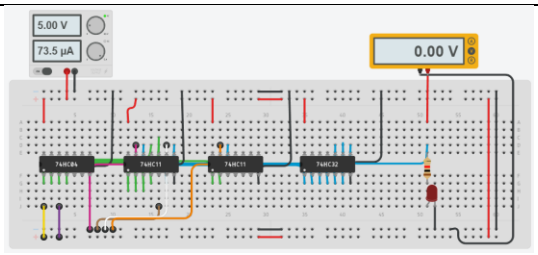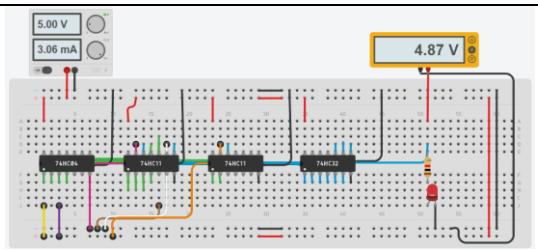X	X	0	X	0	1	0	D_2	
X	X	1	X	0	1	1		
X	X	X	0	1	1	0	D_3	
X	X	X	1	1	1	1		

VI. ANALISIS

Hasil pengukuran menggunakan multimeter digital menunjukkan bahwa tegangan output pada rangkaian MUX sesuai dengan kombinasi input dan selektor. Ketika selektor S = 0, input I_0 diteruskan ke output Y, dan ketika S = 1, input I_1 yang diteruskan. Tegangan yang diukur berada pada kisaran logika digital, yaitu sekitar 4,8V untuk logika tinggi (1) dan mendekati 0V untuk logika rendah (0), meskipun terdapat sedikit fluktuasi yang masih dalam batas toleransi. Hasil ini menunjukkan bahwa rangkaian bekerja secara logis dan akurat dalam menyalurkan sinyal dari input ke output yang sesuai.

Selanjutnya, pada pengujian rangkaian DEMUX 1-4, sinyal input tunggal dialirkan ke salah satu dari empat output (D_0 hingga D_3) tergantung pada kombinasi dua bit selektor (S_0 dan S_1). Data hasil pengukuran menunjukkan bahwa hanya satu output yang aktif (mengeluarkan tegangan tinggi) pada satu waktu, sesuai dengan tabel kebenaran dari DEMUX. Output lainnya tetap berada pada level tegangan

rendah. Ini memperlihatkan bahwa proses distribusi sinyal berjalan dengan baik, dan komponen logika gerbang yang digunakan telah dirangkai dengan benar.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Multiplexer dan Demultiplexer dapat disimpulkan bahwa Multiplexer (MUX) dan Demultiplexer (DEMUX) merupakan dua rangkaian logika digital yang memiliki fungsi saling berlawanan namun saling melengkapi. MUX digunakan untuk memilih satu dari beberapa input dan meneruskannya ke satu output berdasarkan sinyal selektor, sedangkan DEMUX digunakan untuk mendistribusikan satu input ke salah satu dari beberapa output berdasarkan sinyal selektor yang sama. Dari hasil pengujian, terlihat bahwa rangkaian berfungsi dengan baik, di mana output yang dihasilkan sesuai dengan kombinasi input dan selektor yang diberikan, serta sesuai dengan tabel kebenaran yang telah dipelajari secara teori. Tegangan pada output aktif berada di kisaran 4,8–5V (logika tinggi), sementara output tidak aktif menunjukkan tegangan mendekati 0V (logika rendah), yang sesuai dengan standar logika TTL.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Gramedia Literasi, "Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol," *Gramedia*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika. [Diakses: 03-Mar-2025].

[2] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," *Sobatbee*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Diakses: 03-Mar-2025].

[3] PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo, "Power Supply dalam Elektronik: Pengertian, Fungsi dan Proses Kerjanya," *Misel*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://misel.co.id/power-supply-dalam-elektronik-pengertian-fungsi-dan-proses-kerjanya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[4] A. Aliwafa, "Lampu LED: Jenis, Kelebihan, dan Sejarahnya," *Philips Bekasi*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://philipsbekasi.id/lampu-led-jenis-kelebihan-dan-sejarahnya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[5] "Memahami Sum of Product dan Product of Sum Beserta Contohnya," *Daisma Bali*, Maret 2025. [Daring]. Tersedia:

https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Diakses: 10-Mar-2025].

[6] Bisaioti, "Tutorial Karnaugh Map (K-Map) Beserta Contohnya," *Bisaioti.com*. [Daring]. Tersedia: https://bisaioti.com/tutorial-karnaugh-map-k-map-beserta-contohnya/. [Diakses: 24 Maret 2025].

[7] Lancangkuning.com, "Pengertian Multiplexer dan Demultiplexer," *Lancangkuning.com*. [Daring]. Tersedia: https://lancangkuning.com/post/16932/pengertian-multiplexer-dan-demultiplexer.html. [Diakses: 5 Mei 2025].