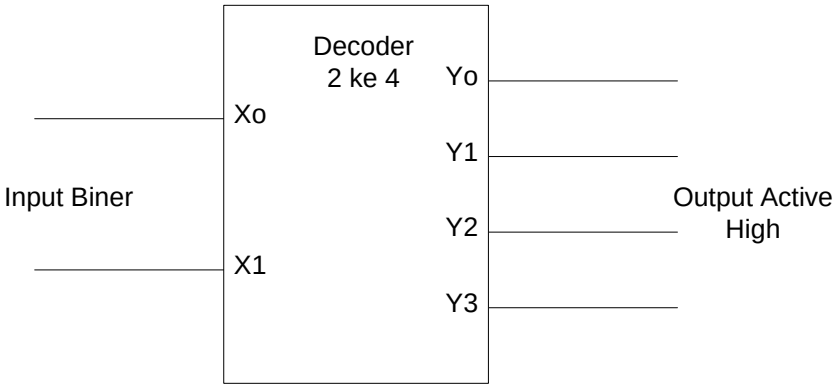
Decoder
2 ke 4
Xo
X1
Yo
Y1
Y2
Y3
Input Biner
Output Active
High

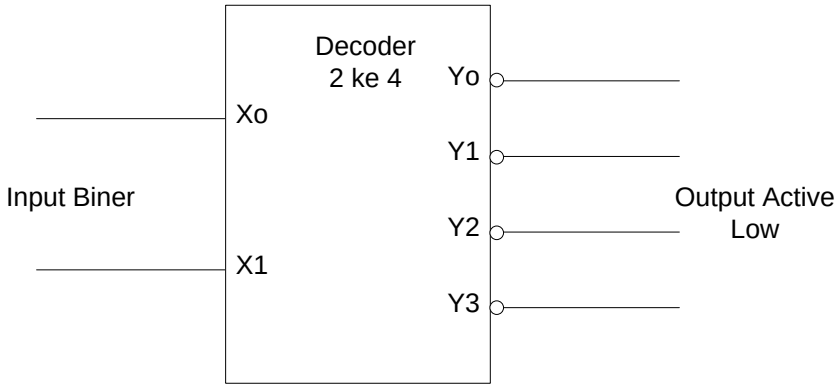
Decoder
2 ke 4
Xo
X1
Yo
Y1
Y2
Y3
Input Biner
Output Active
Low