JURNAL RANGKAIAN ELEKTRONIKA DIGITAL


TEKNIK IMPLEMENTASI NOR DAN NAND



Nama Praktikan : Vinana Sekar Asri






Kelas : 1C-TNK






Tanggal Praktikum : Minggu, 30 Maret 2025




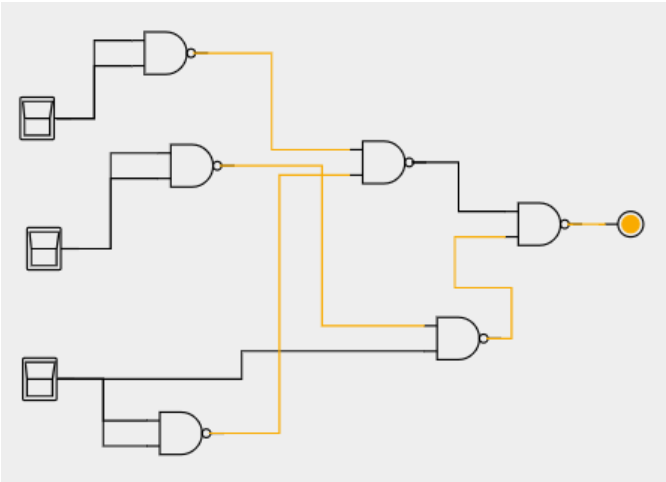
I. Tabel Hasil Percobaan $F = \overline{C}\,D + \overline{B}\,\overline{D}$ (NAND)



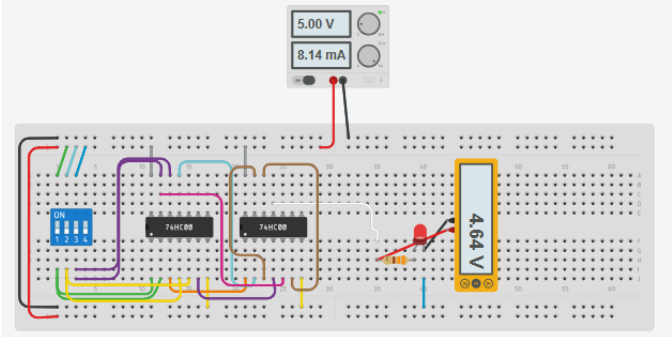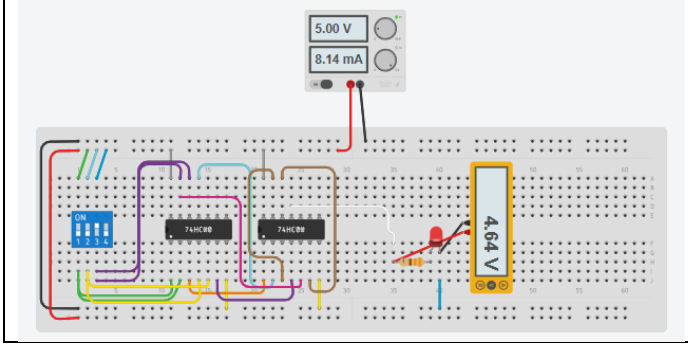
Rangkaian	Input	Output	FV
	0000	1	4,64 V
	0001	1	4,64 V

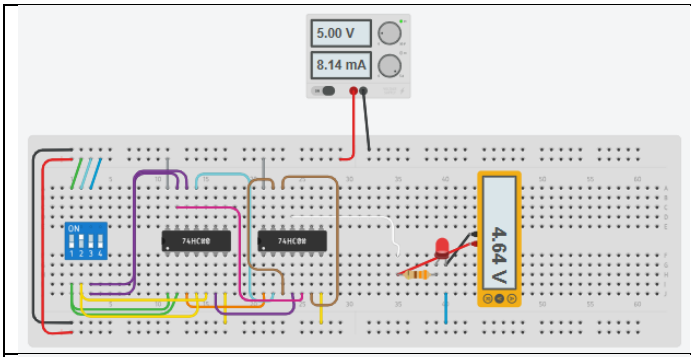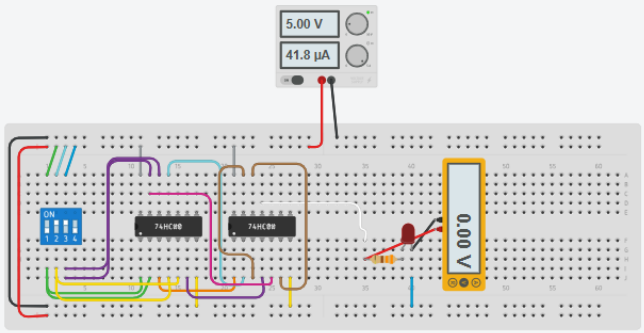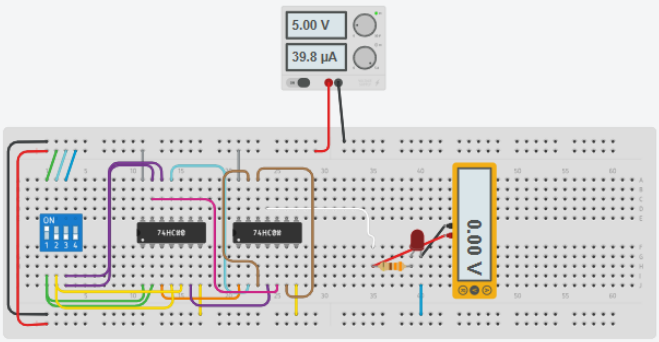
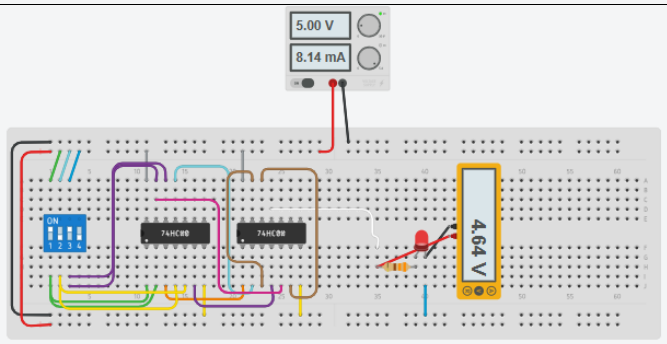
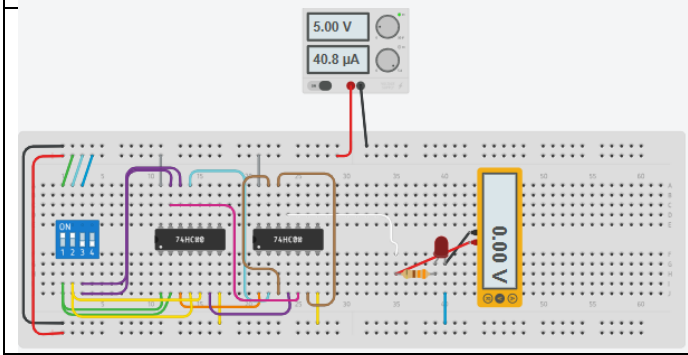
	0010	1	4,64 V
	0011	0	0,00 mV
	0100	0	0,00 mV
	0101	1	4,64 V
	0110	0	0,00 mV

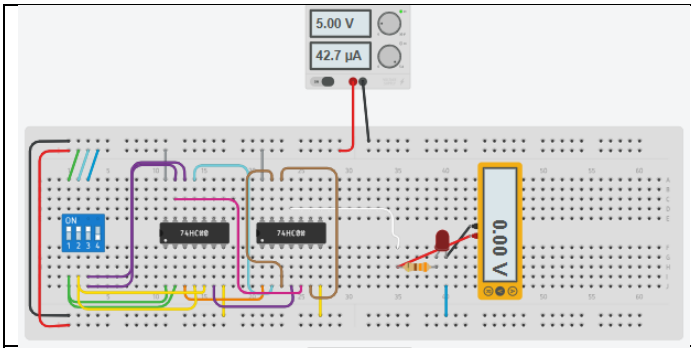
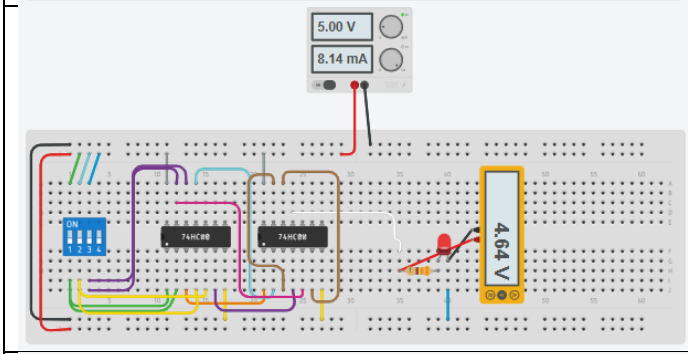
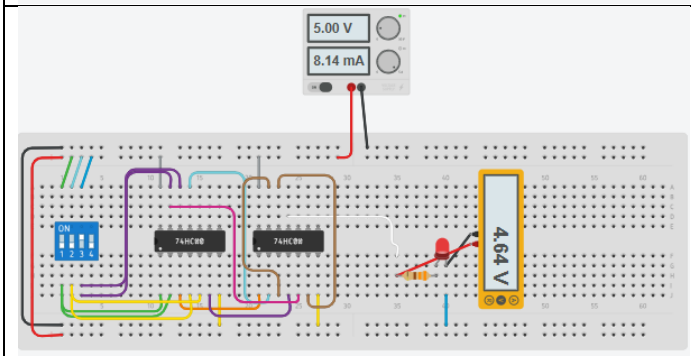
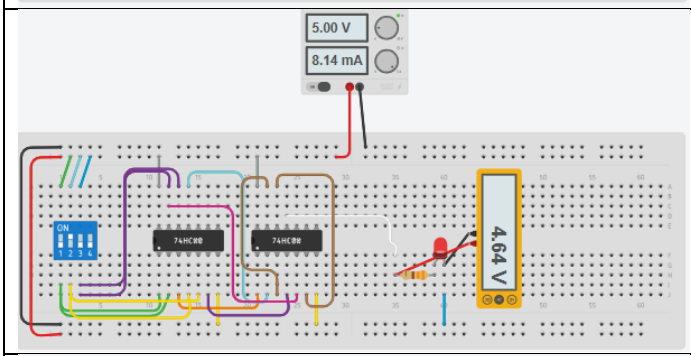
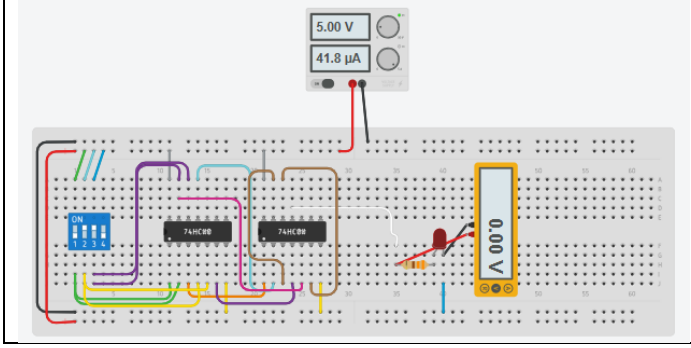
	0111	0	0,00 mV
	1000	1	4,64 V
	1001	1	4,64 V
	1010	1	4,64 V
	1011	0	0,00 mV


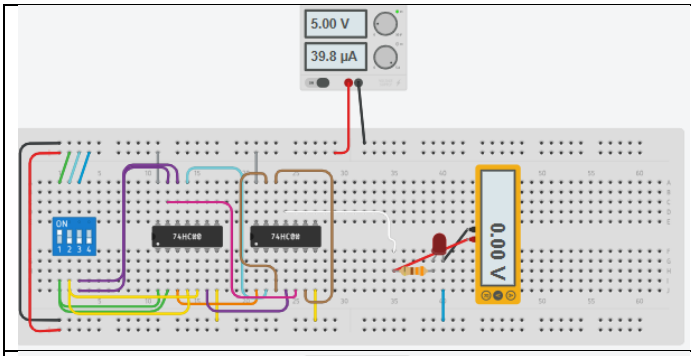
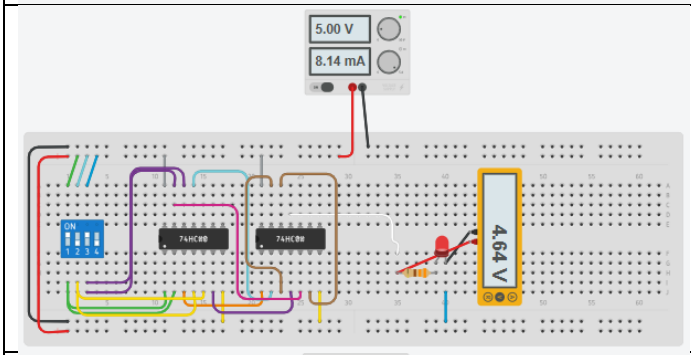
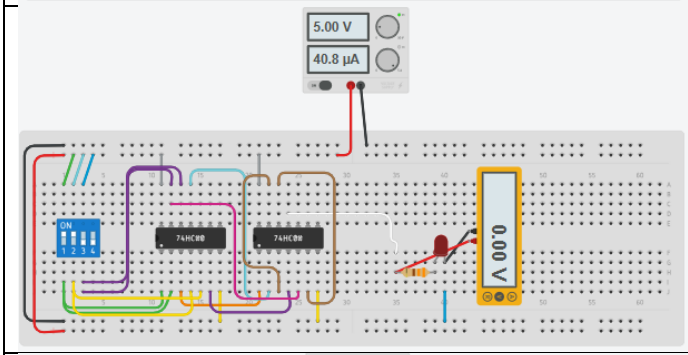
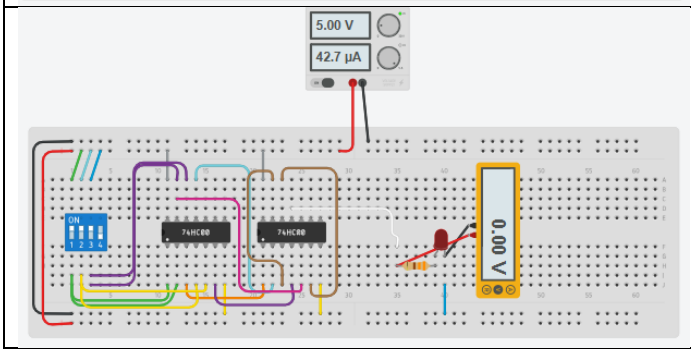
	1100	0	0,00 mV
	1101	1	4,64 V
	1110	0	0,00 mV
	1111	0	0,00 mV



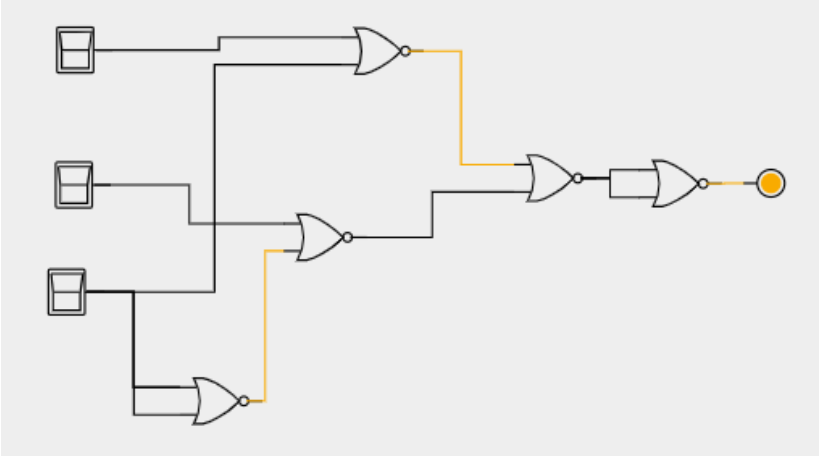
II. Tabel Hasil Percobaan $F = \overline{C}\,D + \overline{B}\,\overline{D}$ (NOR)



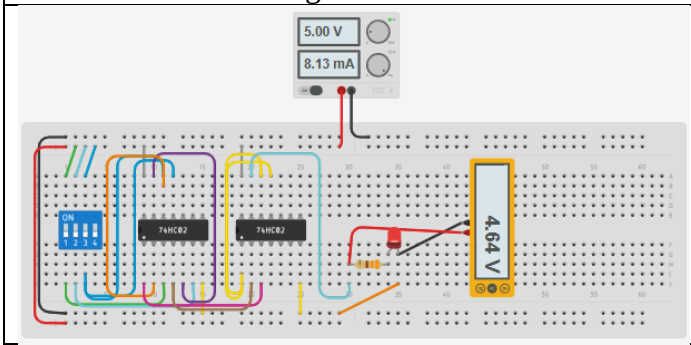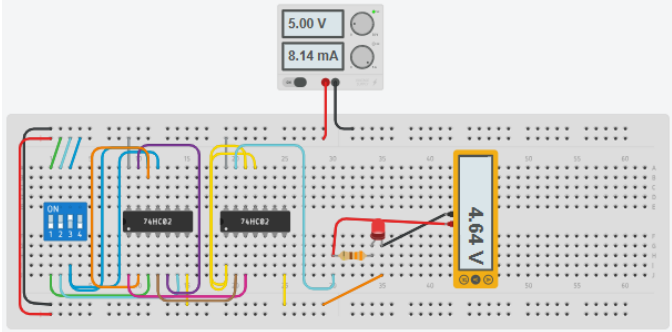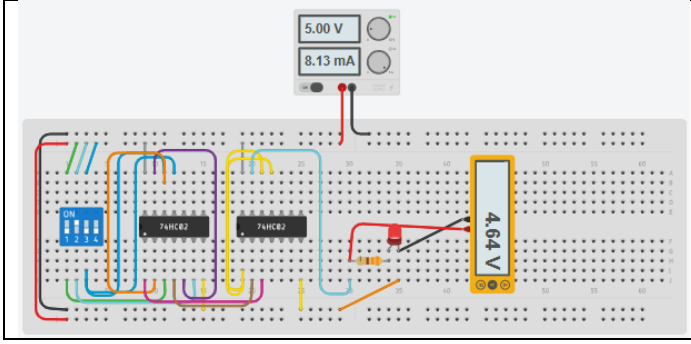
Rangkaian	Input	Output	FV
	0000	1	4,64 V
	0001	1	4,64 V
	0010	1	4,64 V

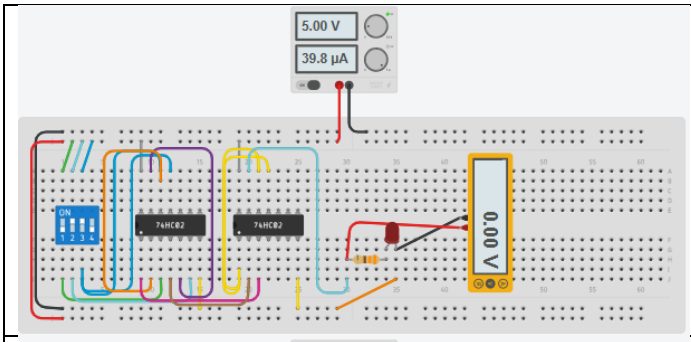
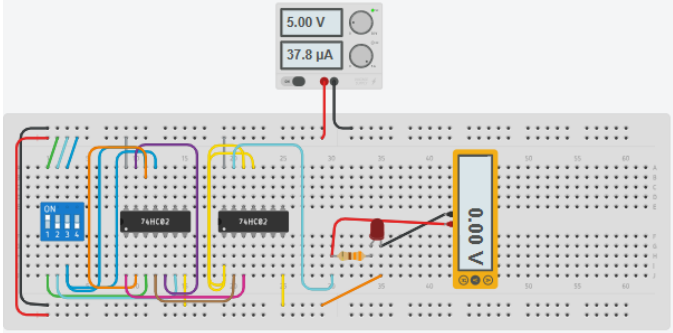
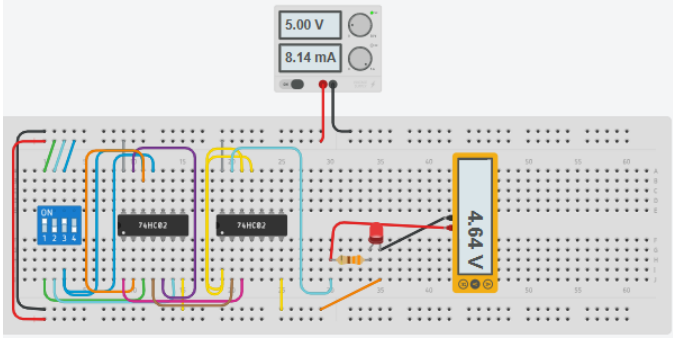
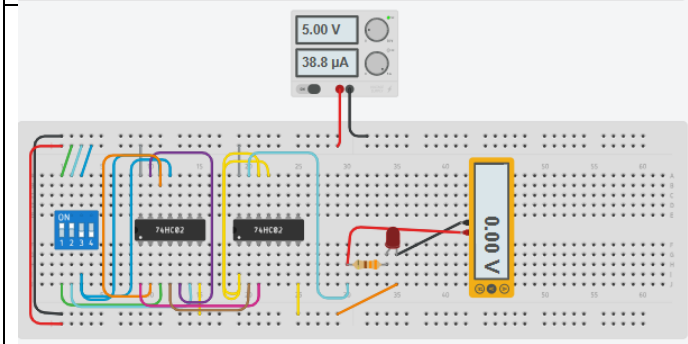
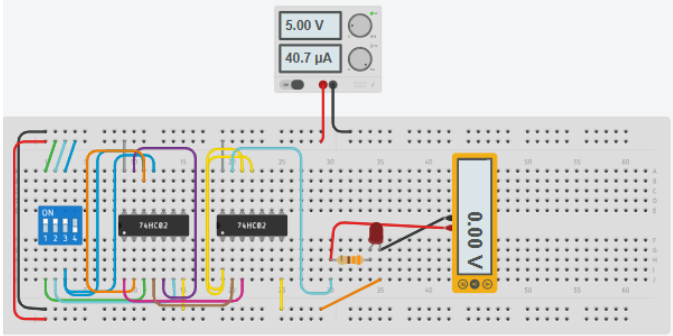
	0011	0	0,00 mV
	0100	0	0,00 mV
	0101	1	4,64 V
	0110	0	0,00 mV
	0111	0	0,00 mV

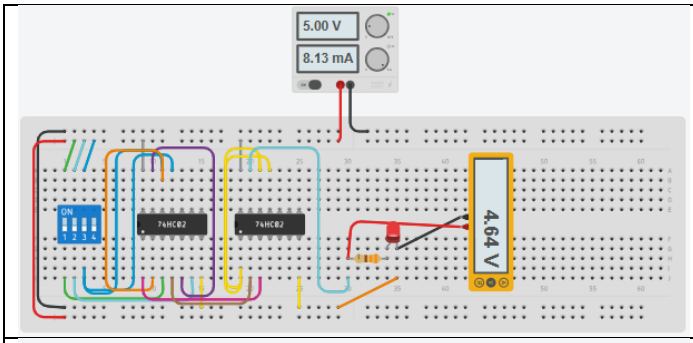
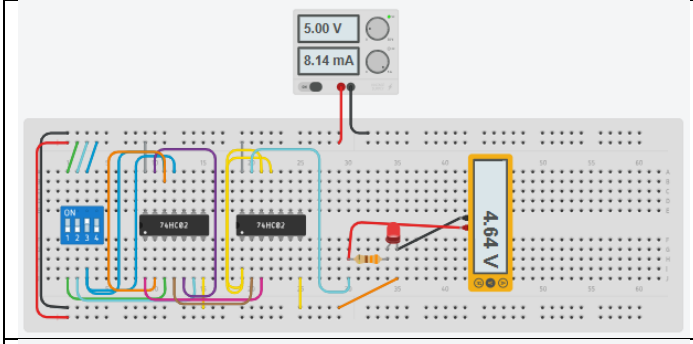
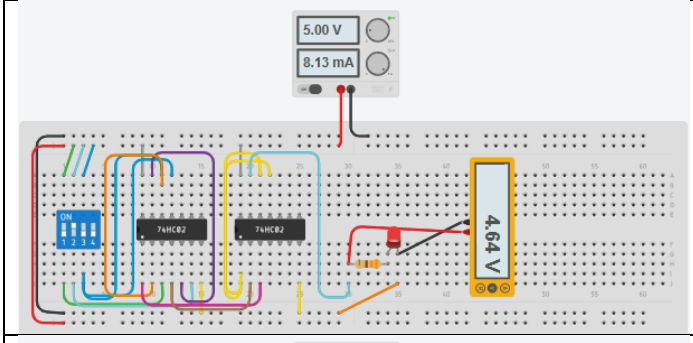
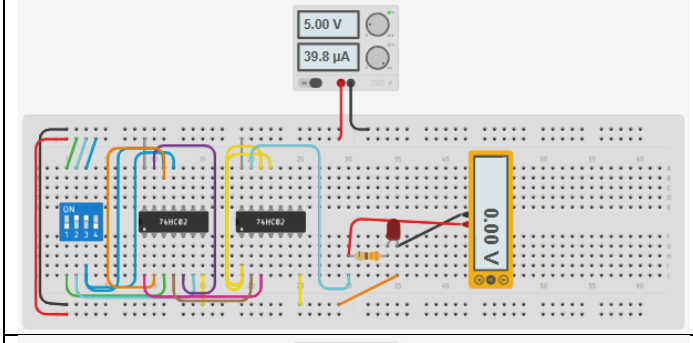
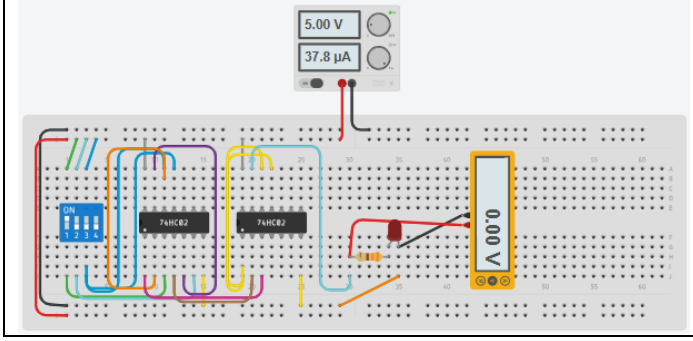
	1000	1	4,64 V
	1001	1	4,64 V
	1010	1	4,64 V
	1011	0	0,00 mV
	1100	0	0,00 mV



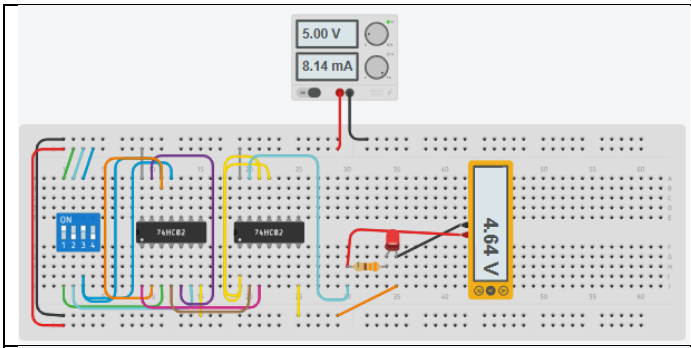
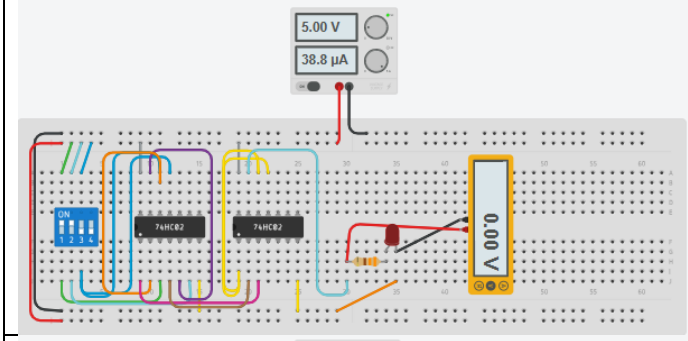
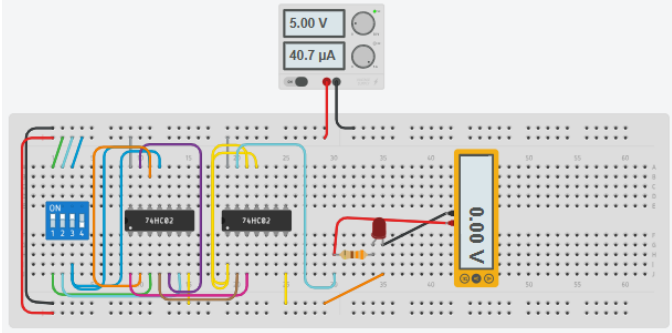
	1101	1	4,64 V
	1110	0	0,00 mV
	1111	0	0,00 mV

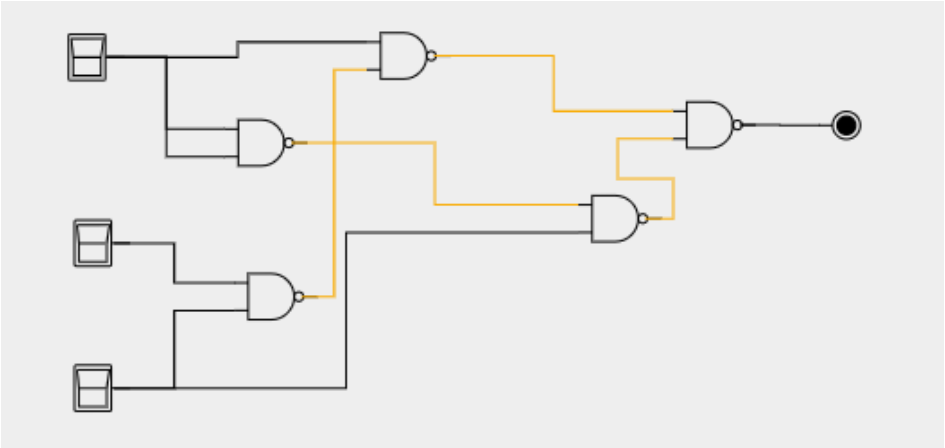
III. Tabel Hasil Percobaan $F = A\,\overline{D} + \overline{A}\,D + A\,\overline{B}$ (NAND)



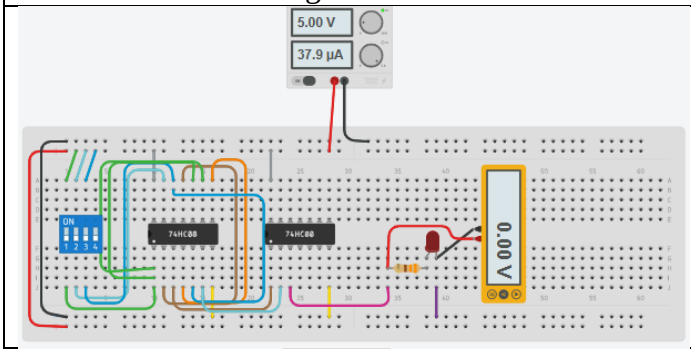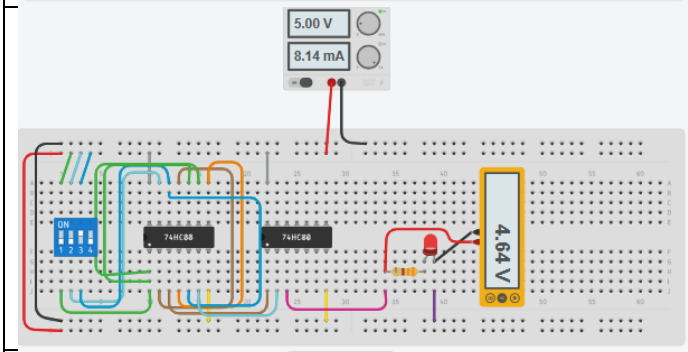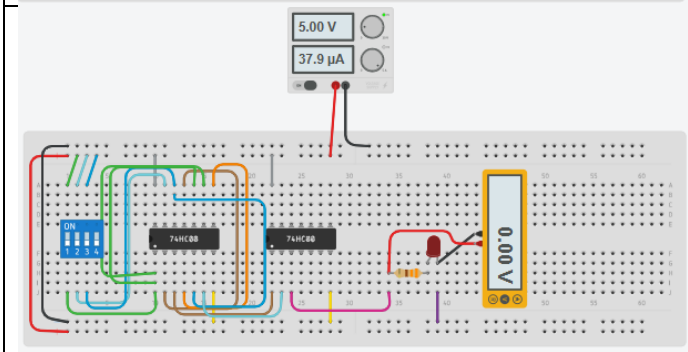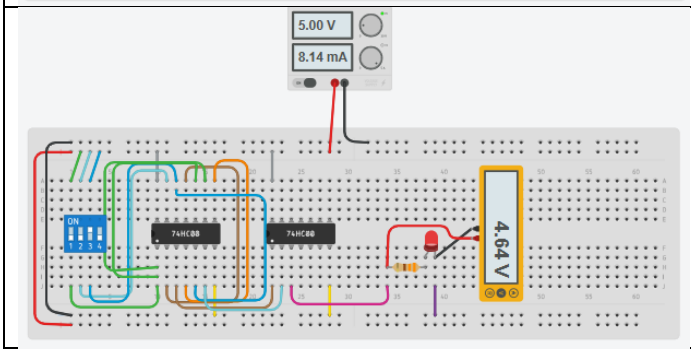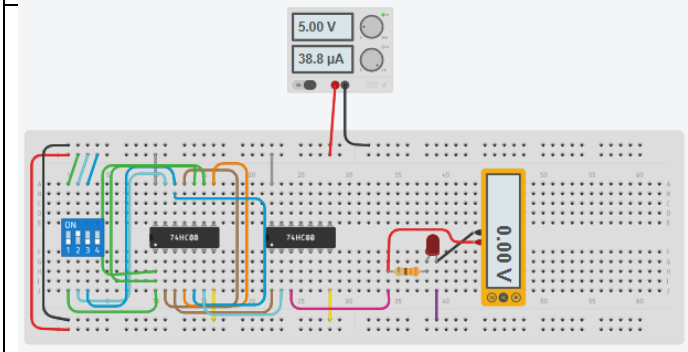
Rangkaian	Input	Output	FV
	0000	0	0,00 mV
	0001	1	4,64 V
	0010	0	0,00 mV
	0011	1	4,64 V
	0100	0	0,00 mV

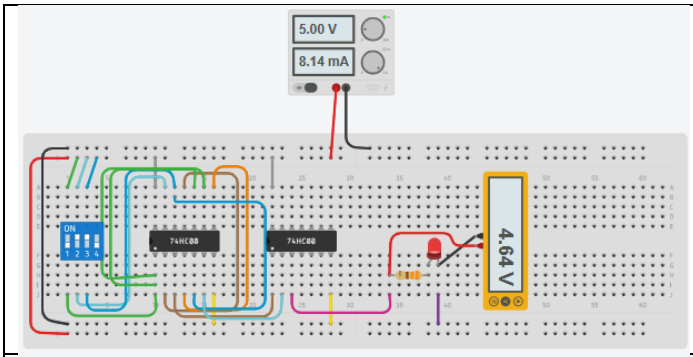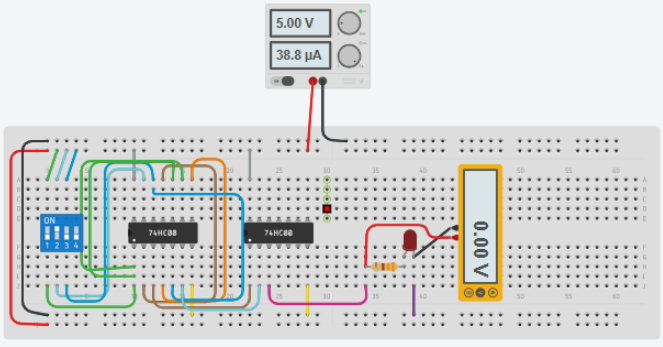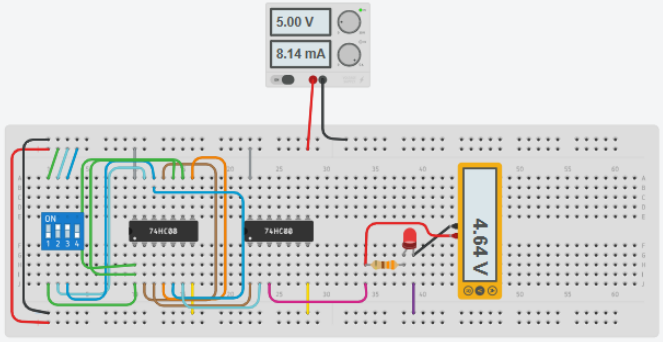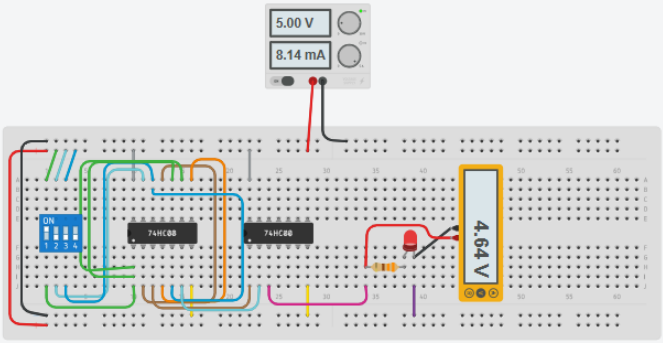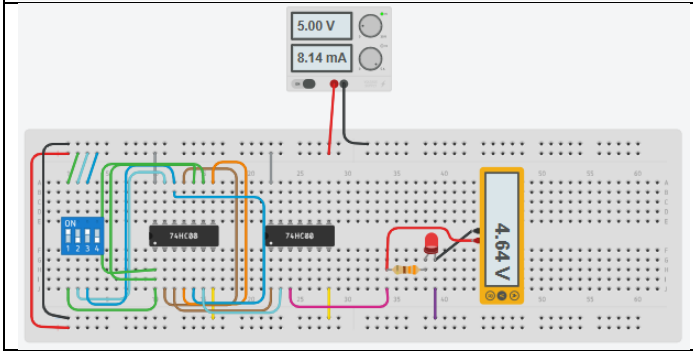
	0101	1	4,64 V
	0110	0	0,00 mV
	0111	1	4,64 V
	1000	1	4,64 V
	1001	1	4,64 V

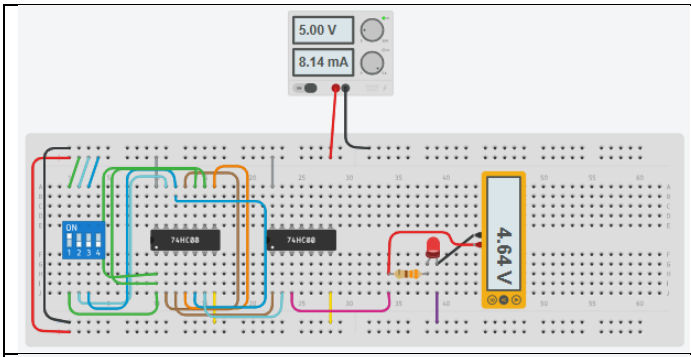
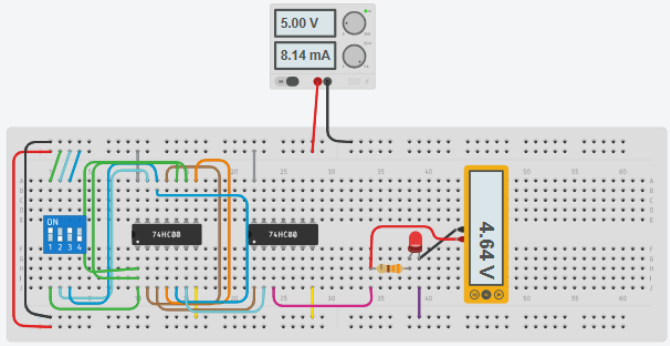
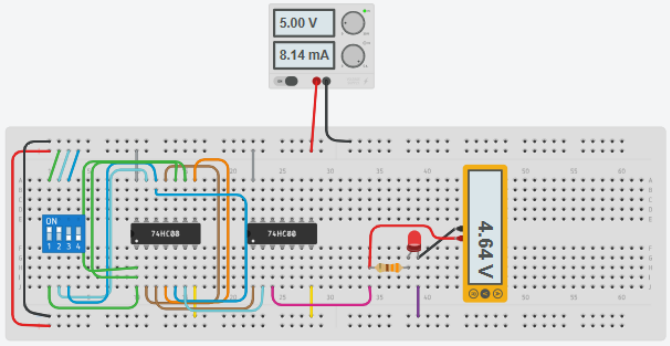
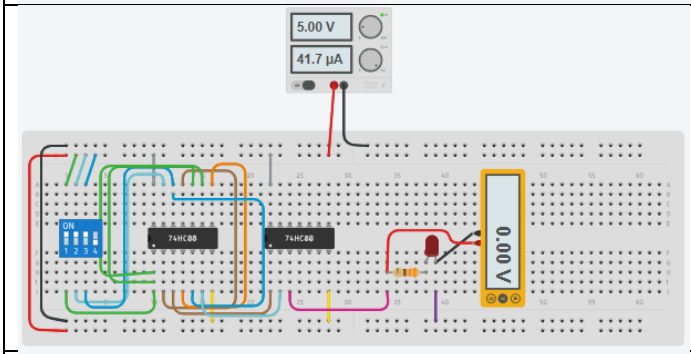
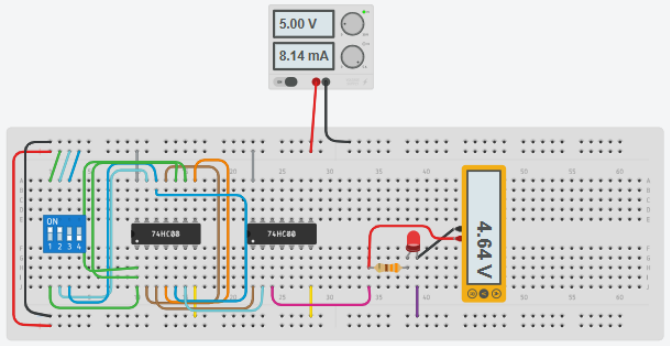
	1010	1	4,64 V
	1011	1	4,64 V
	1100	1	4,64 V
	1101	0	0,00 mV
	1110	1	4,64 V





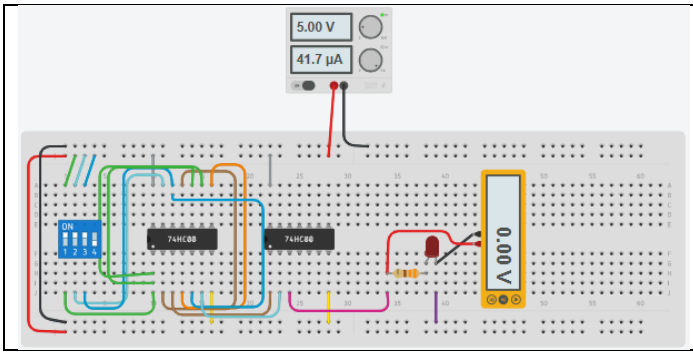
	1111	0	0,00 mV





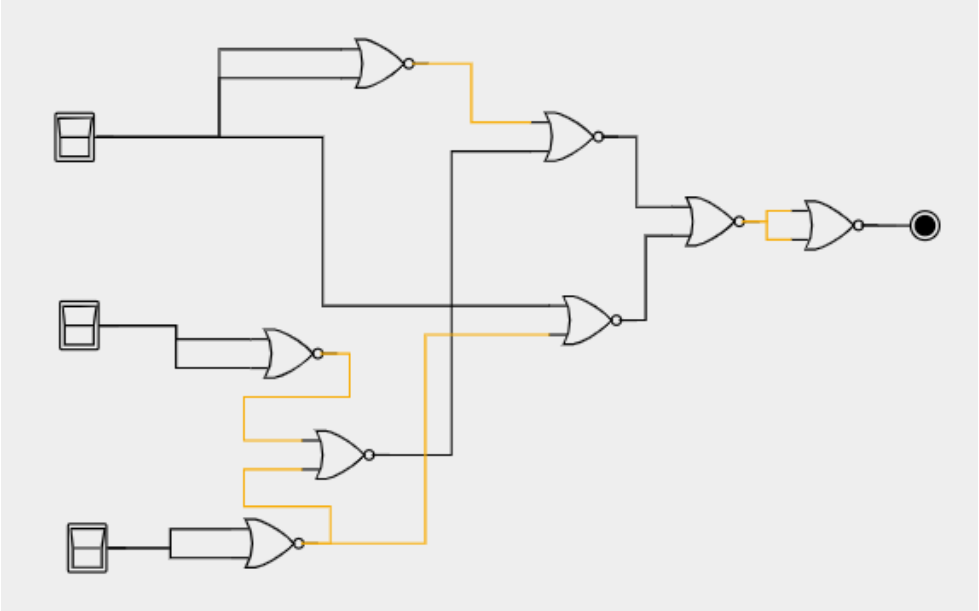
IV. Tabel Hasil Percobaan $F = A\,\overline{D} + \overline{A}\,D + A\,\overline{B}$ (NOR)



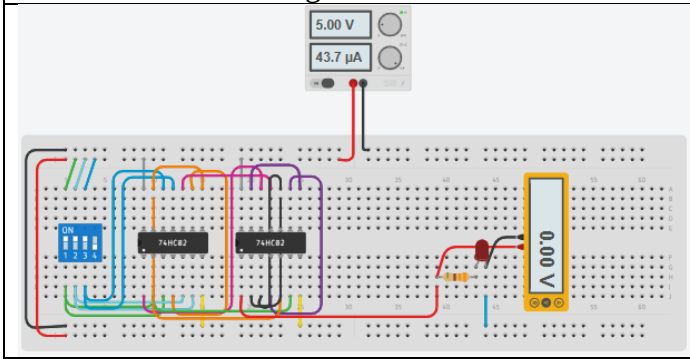Rangkaian	Input	Output	FV
	0000	0	0,00 mV

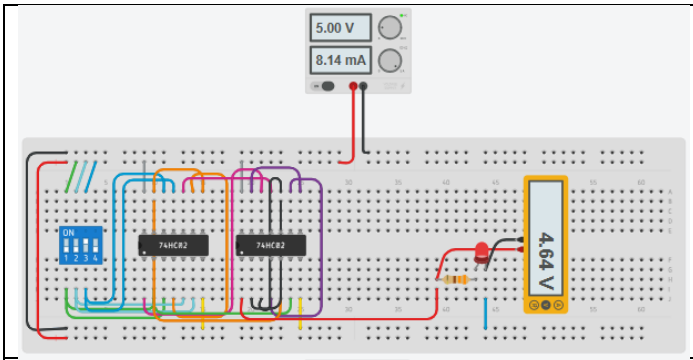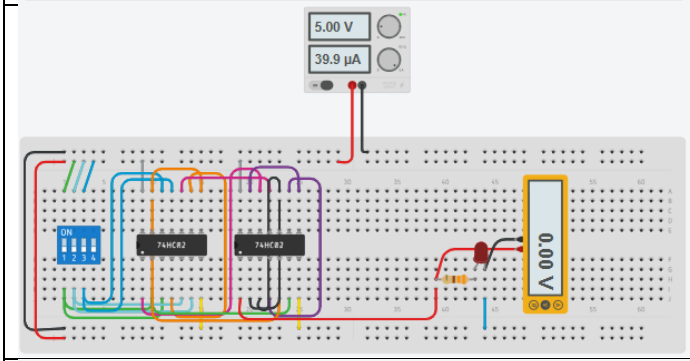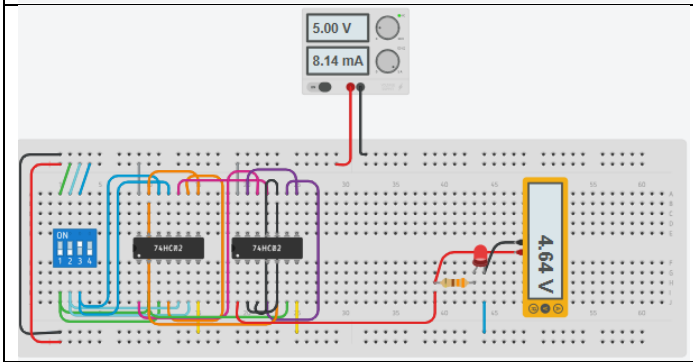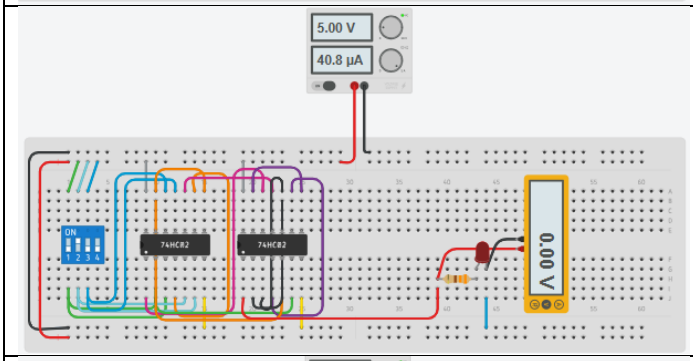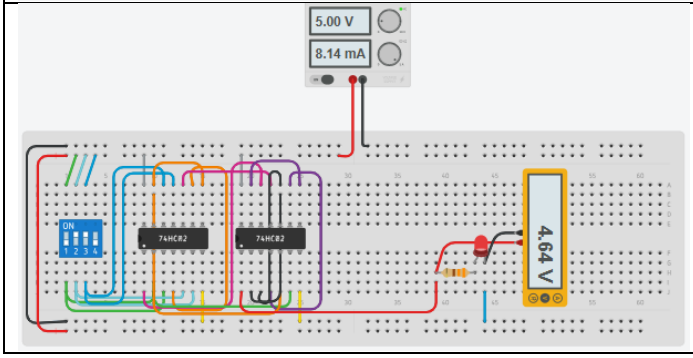	0001	1	4,64 V
	0010	0	0,00 mV
	0011	1	4,64 V
	0100	0	0,00 mV
	0101	1	4,64 V

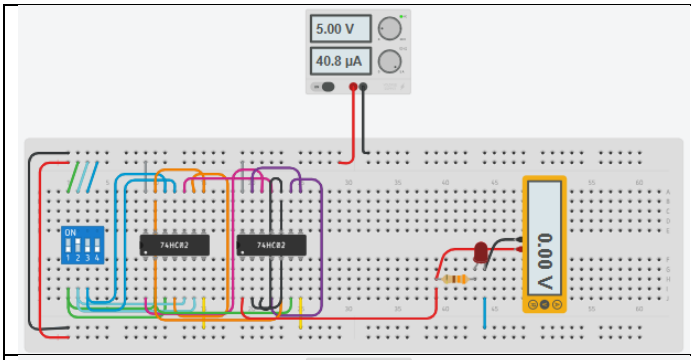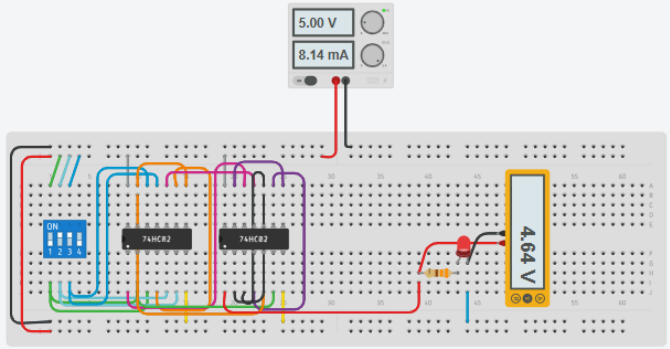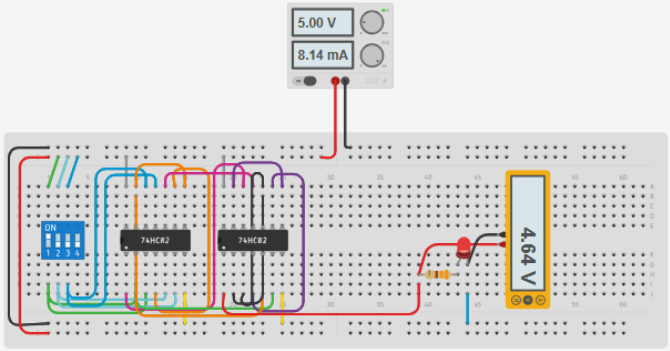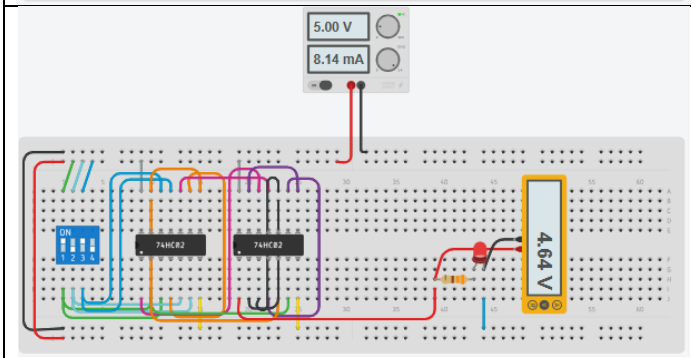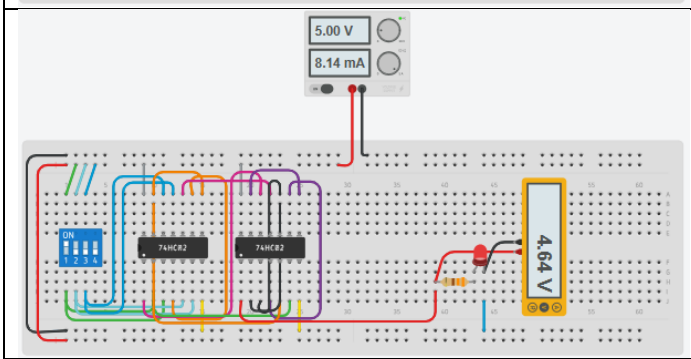	0110	0	0,00 mV
	0111	1	4,64 V
	1000	1	4,64 V
	1001	1	4,64 V
	1010	1	4,64 V

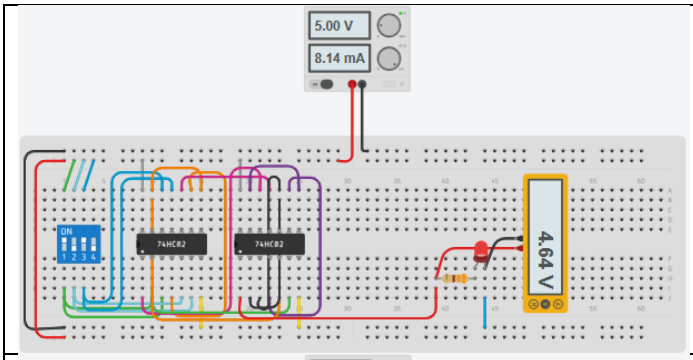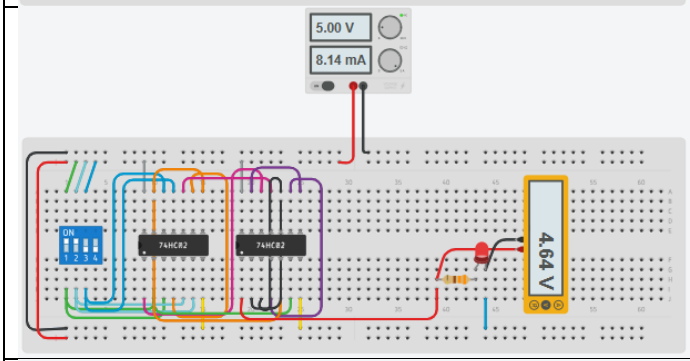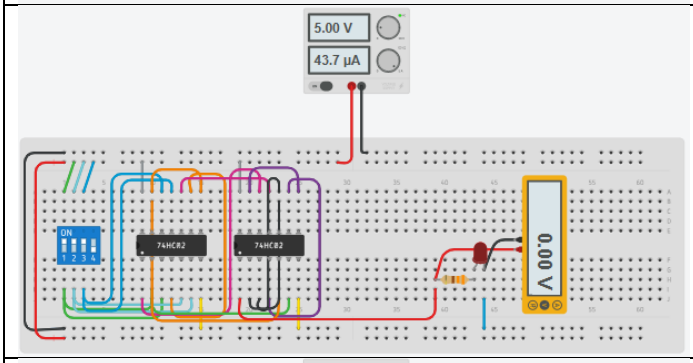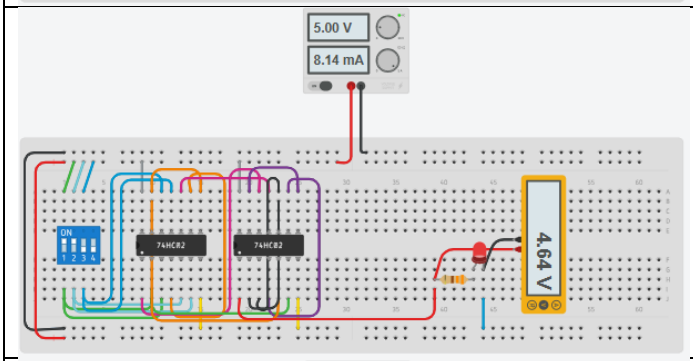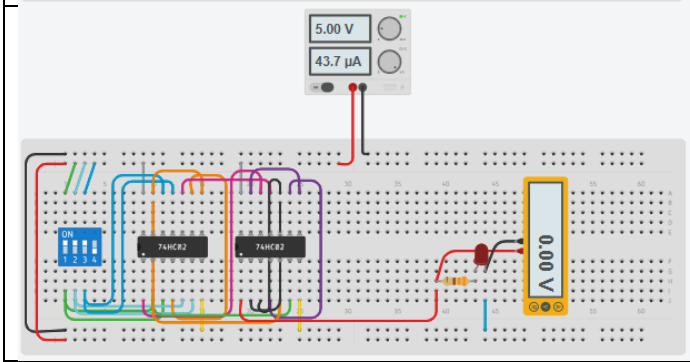	1011	1	4,64 V
	1100	1	4,64 V
	1101	0	0,00 mV
	1110	1	4,64 V
	1111	0	0,00 mV