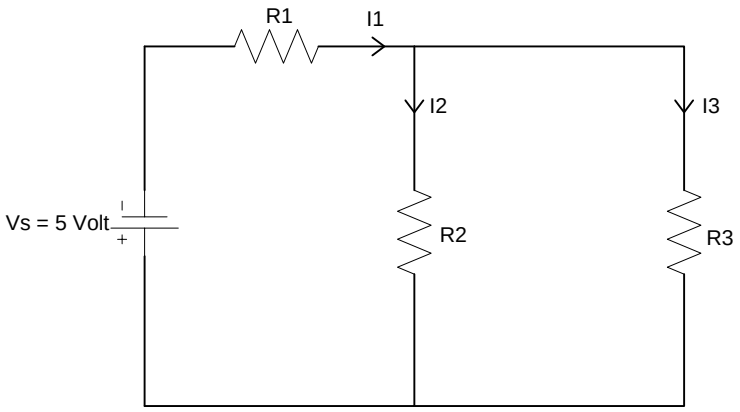
R1
I1
I2
I3
Vs = 5 Volt
R2
R3

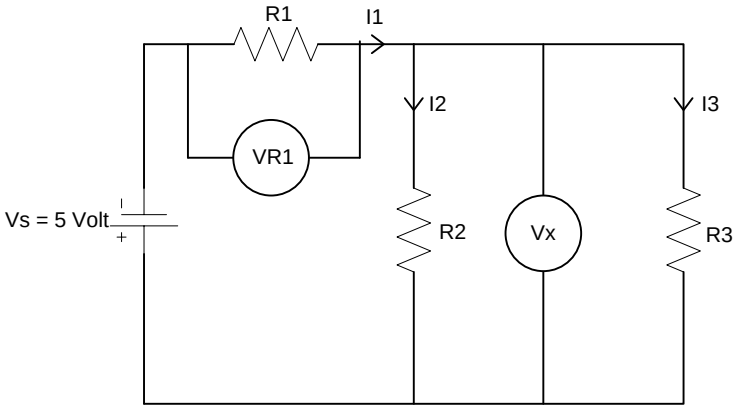
R1
I1
I2
I3
VR1
Vs = 5 Volt
R2
Vx
R3