· Rangkaian Komparator & Penjumlahan dengan OP AMP ·


Nama: · Ahsanuamala Asma. A (221331002)
· Chistian Adi. P. (221331005)
· Devita Syifa A. (221331009)
· Kamila Anatasa A.P (221331016)

Kelas : 2A - TTE (A1)

Tanggal praktikum
21 September 202

Rangkaian Komparator

- Gambar Rangkaian :

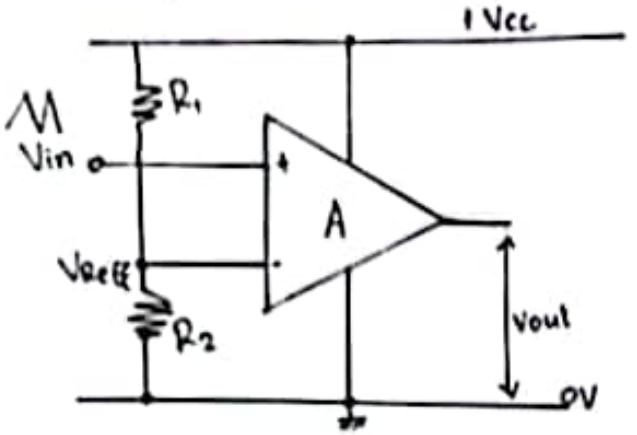

- Tabel Hasil Praktikum

No	Tegangan Vin +	Tegangan Vin -	Tegangan Vout
1	5V	1Volt	12V
2	5V	2V	7,5V
3	5V	3V	5,3V
4	5V	4V	3.0V
5	5V	5V	0V
6	5V	6V	- 2,5V
7	5V	7V	- 4,2V
8	5V	8V	- 6,3V
9	5V	9V	- 7,8V
10	5V	10V	- 12V


Perhitungan : $V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in}$

sebagai contoh (mencari Vout no. 6)

$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in}$

$= \frac{4,7k\Omega}{2,2k\Omega + 4,7k\Omega} \cdot V$


- Grafik

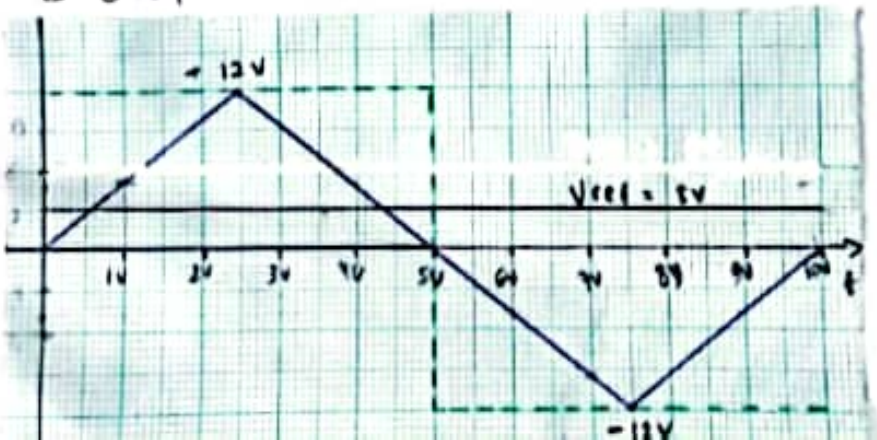

·> Vout = +Vcc
Vin (+) > Vin (-) · Vin > Vreff

·> Vout = -Vcc
Vin (+) < Vin (-) : Vin < Vreff

Rangkaian Penjumlahan

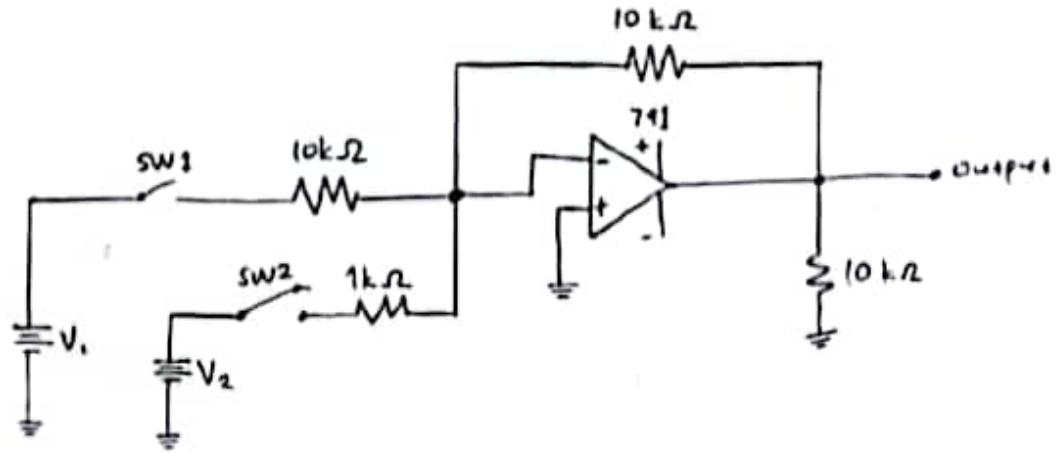

V_1 (Volt)	V (Volt)	SW_1	SW_2	V_{out} (Volt)
+1,5	+1,5	On	Off	10V
		Off	On	1V
		On	On	-11V
-1,5	+1,5	On	Off	-11V
		On	On	-8V
-1,5	-1,5	On	Off	-10V
		On	On	-11V