Nama : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

Kelas : 2A-TC

Tugas Mata Kuliah Elektronika Analog Lanjutan

1. Diinginkan arus IL konstan di 15 mA, hitunhghlah nilai Rx yang diperlukan! Diketahui: Vcc= 9V, Vbe 0.7V, dan V(load)= 12V. Lalu buktikan dengan simulasi.

Jawaban :

- Perhitungan

$$IL \approx \frac{\text{Vcc} - \text{Vbe}}{\text{Rx}}$$

$$Rx = \frac{Vcc - Vbe}{2IL} \approx \frac{12V - 0.7V}{15\text{mA}} \approx 553\Omega$$

- Hasil Simulasi

