JURNAL PRAKTIKUM FLIP FLOP DASAR

Tanggal Praktikum : 24/08/2022


Kelompok : 5

Nama : Devita Syifa Azzahraa (2213310009)
Junaedi (2213310015)


Kelas : 2A 1 - TC

1. MV Astable

Gambar Rangkaian :

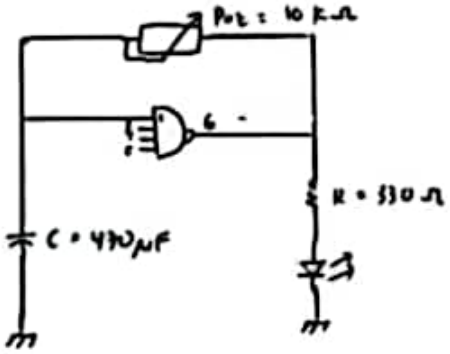


Output Clock (A).

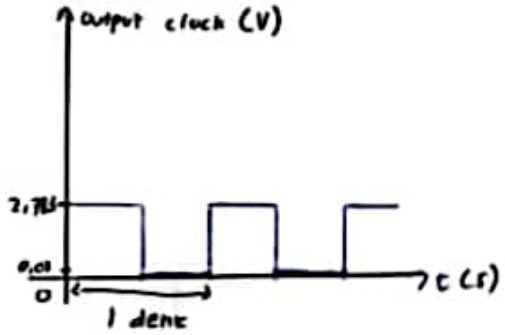

2. Flip Flop Dasar

RS - FF (Nand)

Gambar Rangkaian

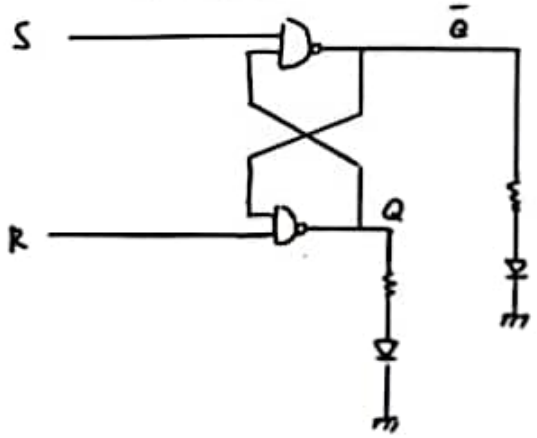

Tabel Kebenaran

S	R	Q	Q̄
0	1	0	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0


(B).

S	R	Q	Q̄
0	0	0	0
1	1	0	0
0	1	0	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

3. Flip Flop Dasar

RS - FF (NOR)

Gambar Rangkaian

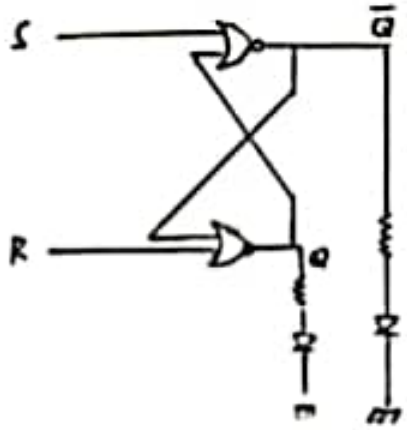

Tabel Kebenaran

S	F	Q	$\bar{Q}$
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	1	0	0
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	0	0
0	1	1	0
0	0	1	0
1	1	0	0
0	0	0	0

⑤