DFF DAN FUNGSI TOGGLE PADA DFF dan JKFF

Nama : Devita Sylfa (221331009)
Junaedi (221331015).

Tanggal
7 September
2023

kelas : 2A TTE

I. D FLIP - FLOP

①. Clock 1 Hz

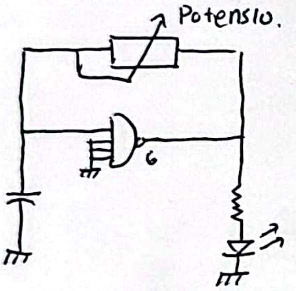

Timing Diagram.

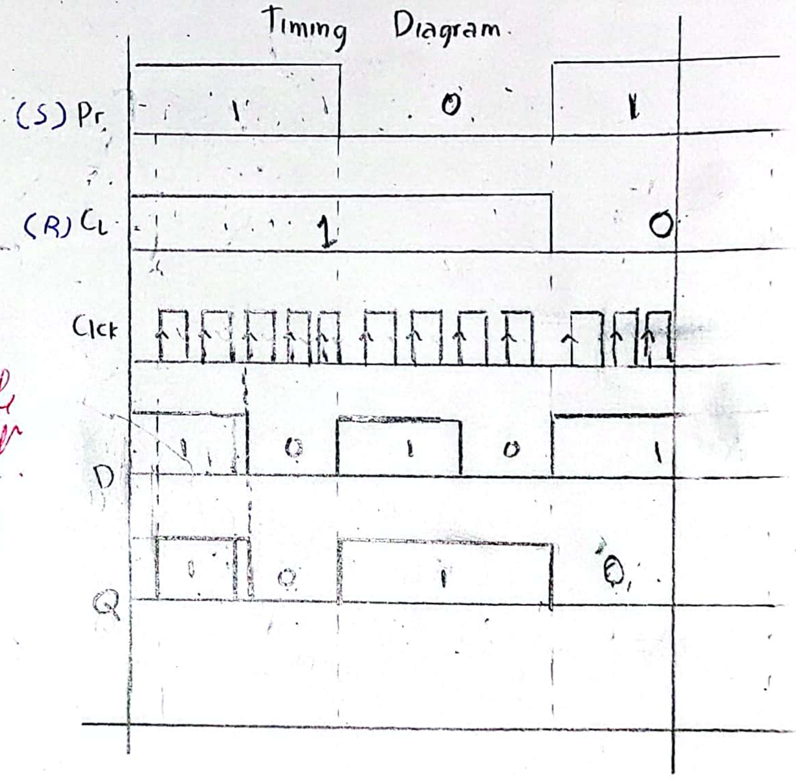

②.

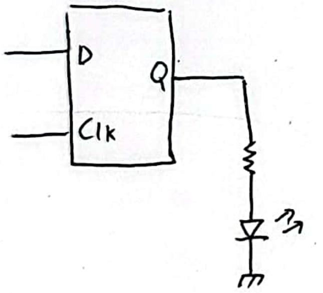

② di ser
7/9

II. Fungsi Toggle

① JK. FF

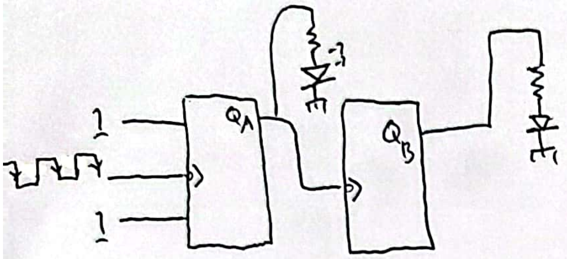

diamati QA dan QB
Buat time diagram u/ 10
clock falling edge

②

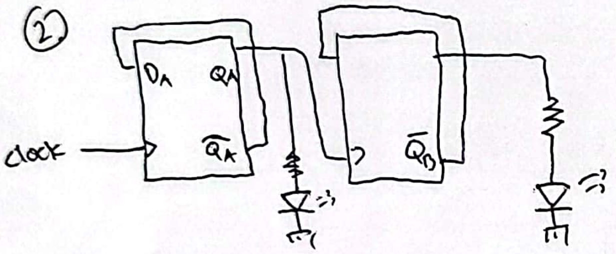

(timing diagram dibelakang u/ D Flip Flop Toggle)

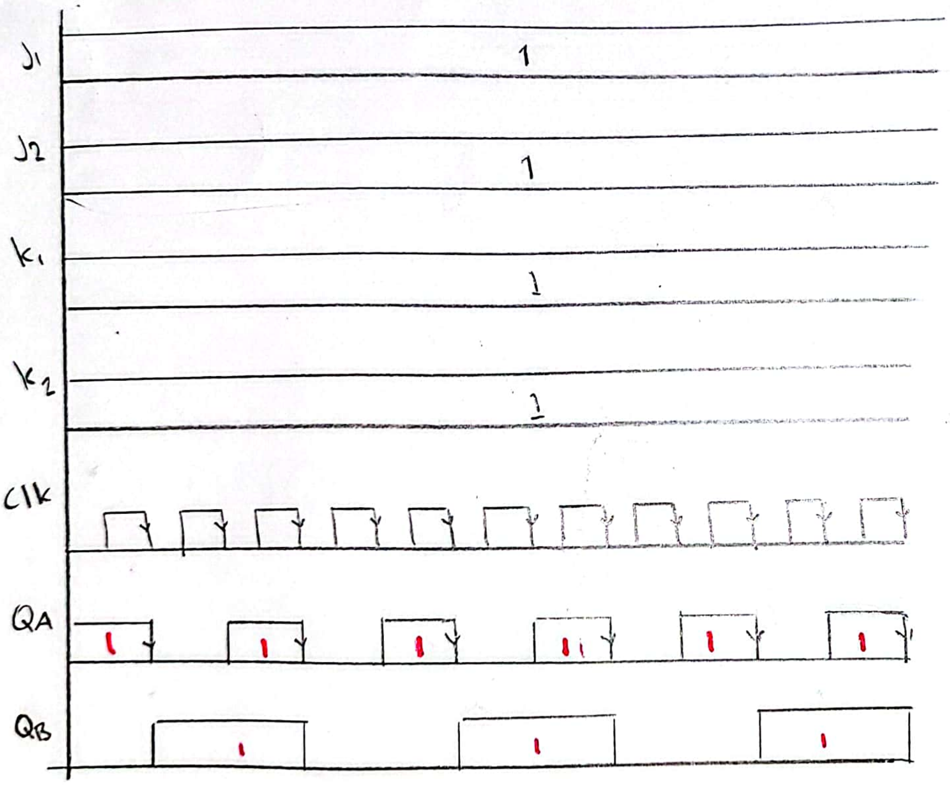

② ok 7/9

② Fungsi Toggle D-FF

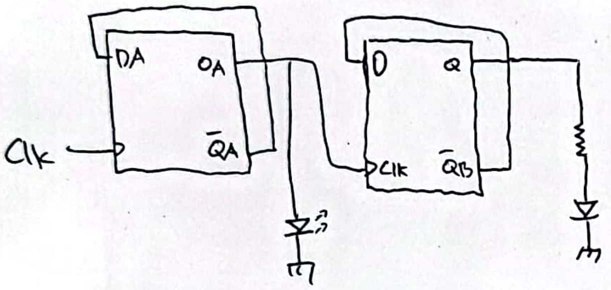

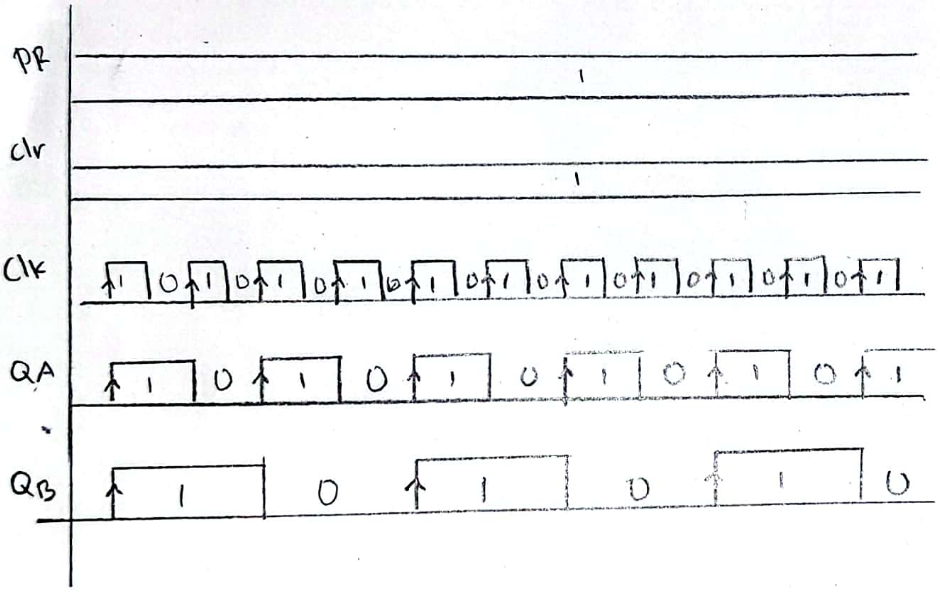

ok ① dw

7/9