

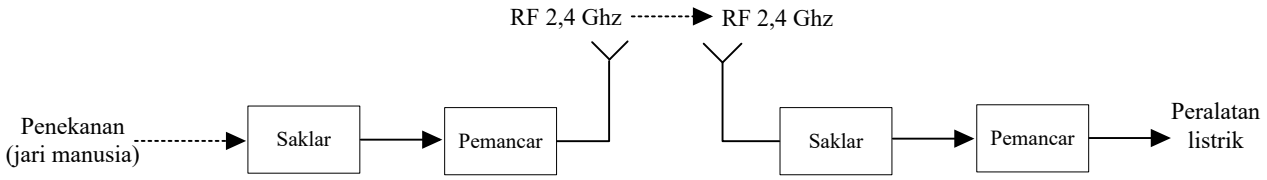
1. Buatlah diagram blok sebuah remote control peralatan listrik wireless menggunakan RF 2,4 GHz. Diagram terdiri dari: Pengirim, Penerima, Penguat Relay dan Relay.



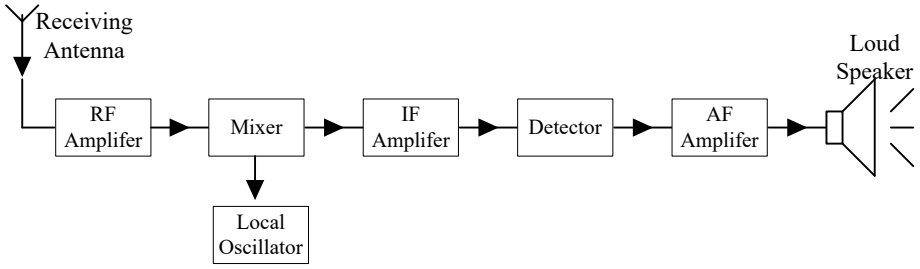
2. Buatlah diagram blok sebuah penerima Radio AM. Diagram terdiri dari: RF Amplifier, Mixer, Local Oscillator, IF Amplifier, Detector, AF Amplifier dan speaker.



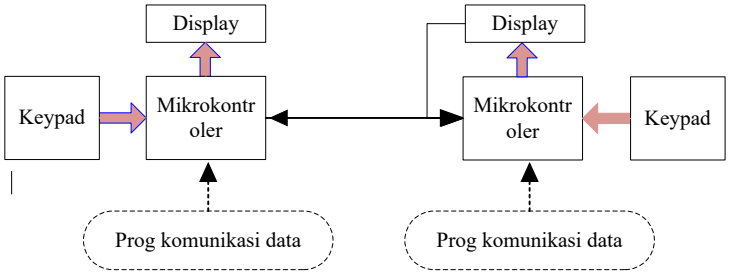
3. Buatlah diagram blok sebuah komunikasi data dua arah antara 2 buah mikrokontroler menggunakan kabel. Diagram masing-masing terdiri dari keypad, mikrokontroler, display.



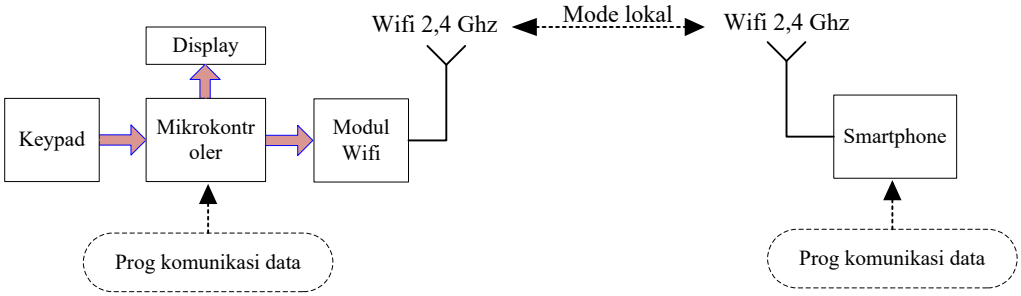4. Buatlah diagram blok sebuah komunikasi data antara sebuah sistem mikrokontroler dan smartphone menggunakan Wifi. Diagram terdiri dari keypad, mikrokontroler, display (disisi mikrokontroler), smartphone.



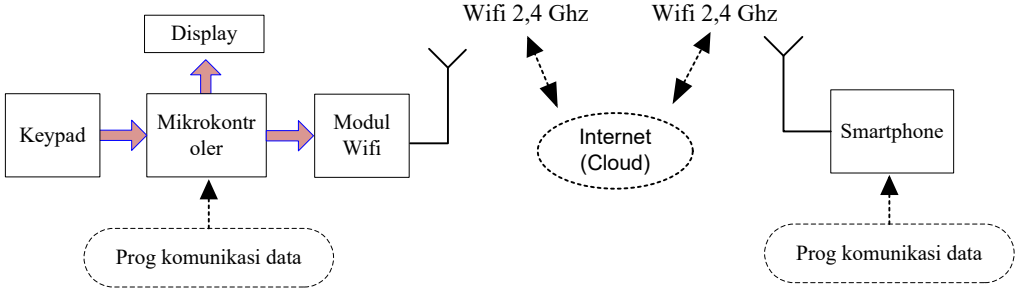5. Buatlah diagram blok sebuah komunikasi data antara sebuah sistem mikrokontroler dan smartphone melalui Internet. Diagram terdiri dari keypad, mikrokontroler, display, (disisi mikrokontroler), smartphone.



Tugas A

Diagram Blok

D3 Teknik Telekomunikasi

Digambar oleh: Qeisa Thufeila

Kls : 1A-TTE

Tgl : 08-05-2023