
MODULASI FM MENGGUNAKAN VCO

Nama : - Devita Syifa Azzahroa (2213310009)
- Fariz Rizqullah Ramadhan (2213310010)
- Feri Rizkiyana Padli (2213310012)
- Ghania Fitriany Syifa (2213310013)

Kamis, 9 November 2023

Gambar rangkaian

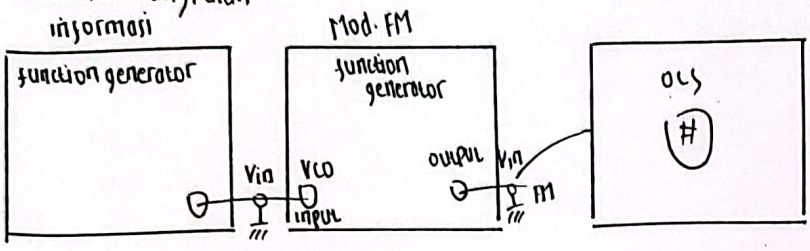


Hasil Praktikum


(1) $V_{carrier}$ = 20 kHz (V)

f_{in} = 1kHz (sinus)


(a). 0 Vpp

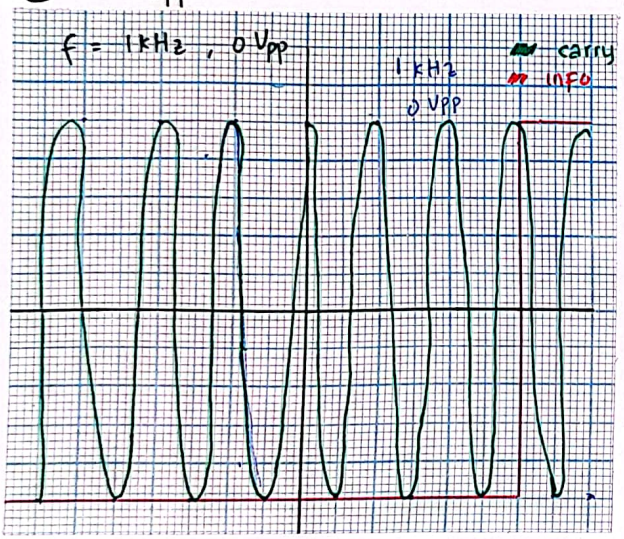


b. 1 Vpp

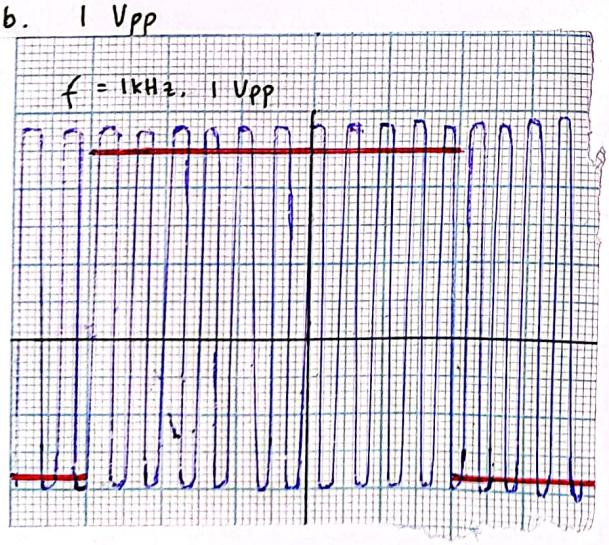

c. 2 Vpp

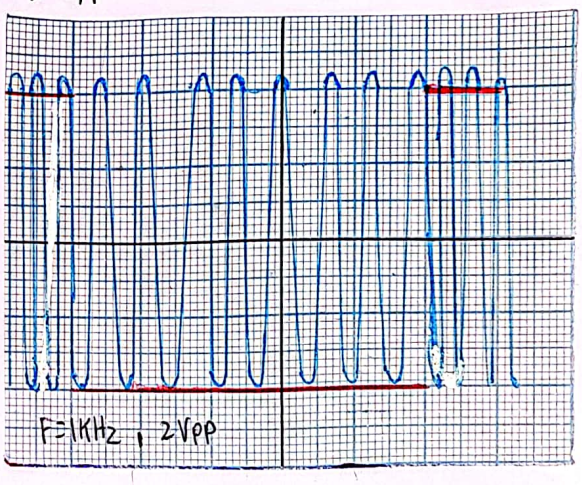


d. 3 Vpp

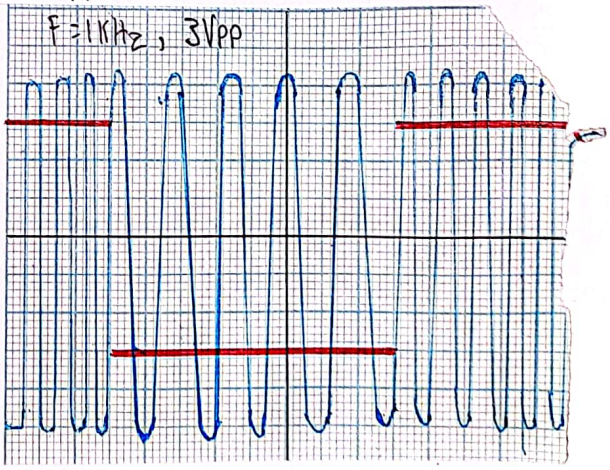


Vpp




f. 5Vpp

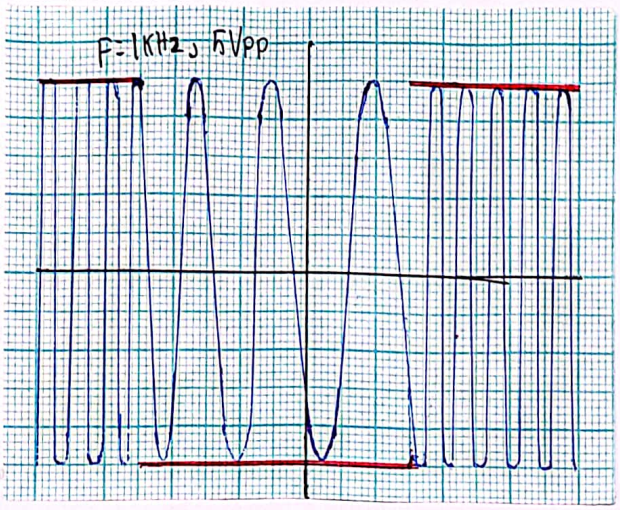


9. 6 Vpp

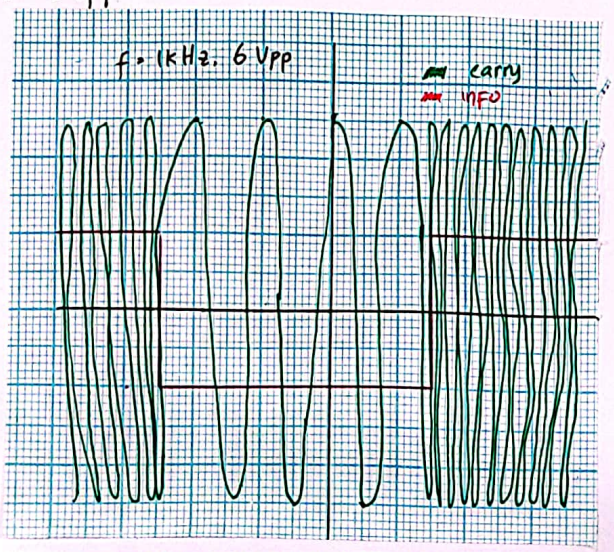


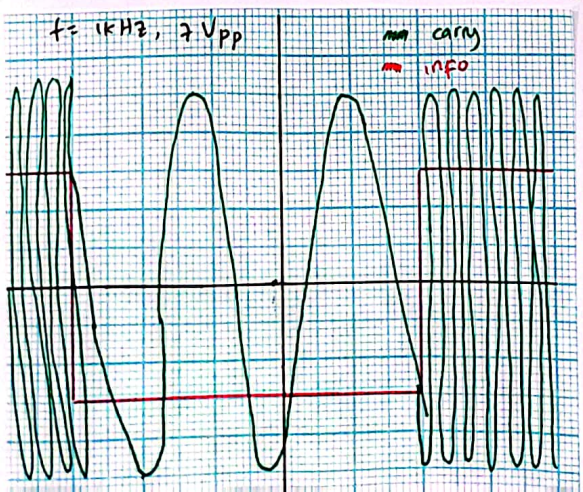


h. 7 Vpp

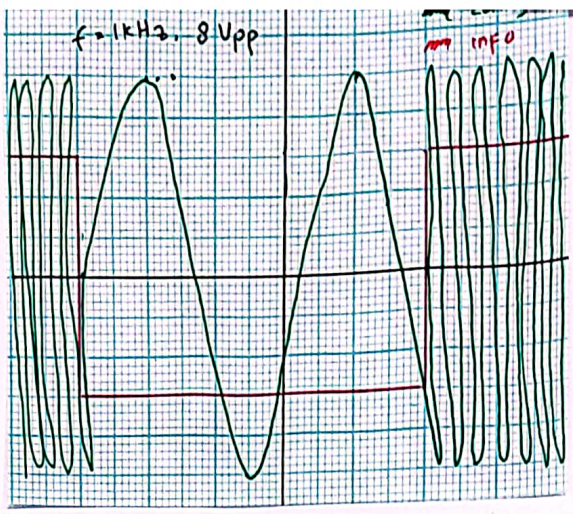

8 Vpp

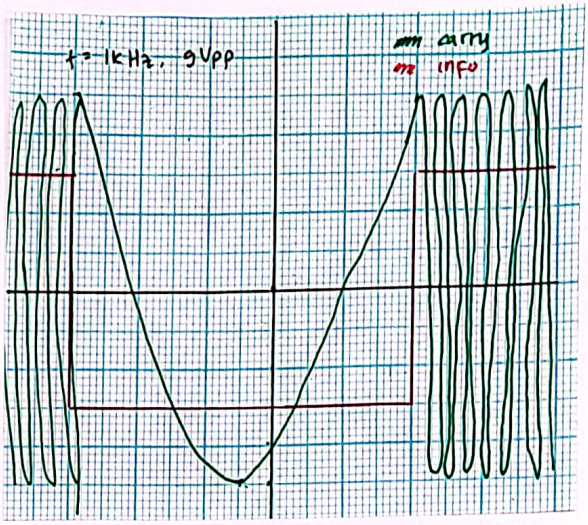


9 Vpp

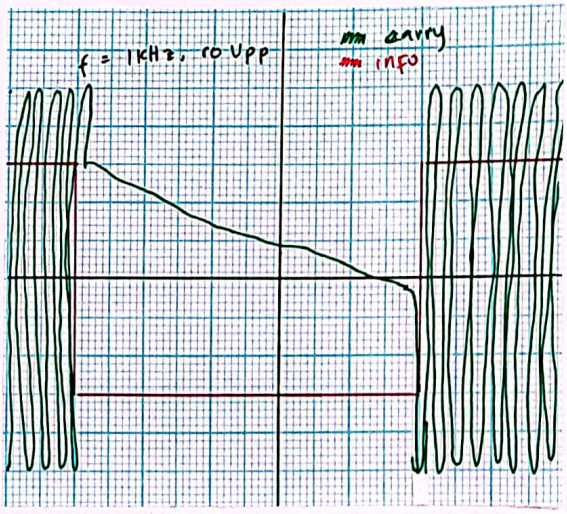


10 Vpp


② . V_{in} = 5 Vpp

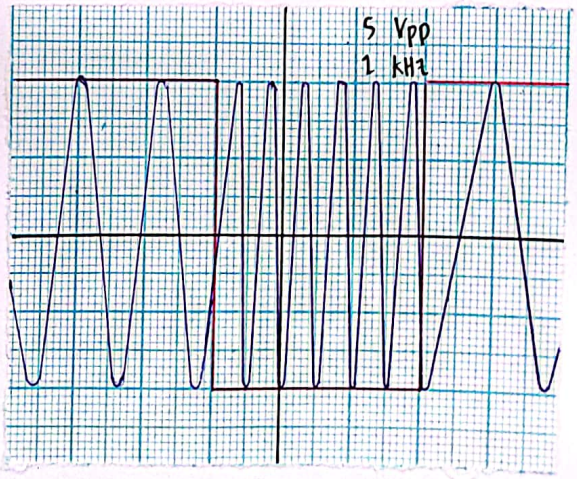


1 KHz

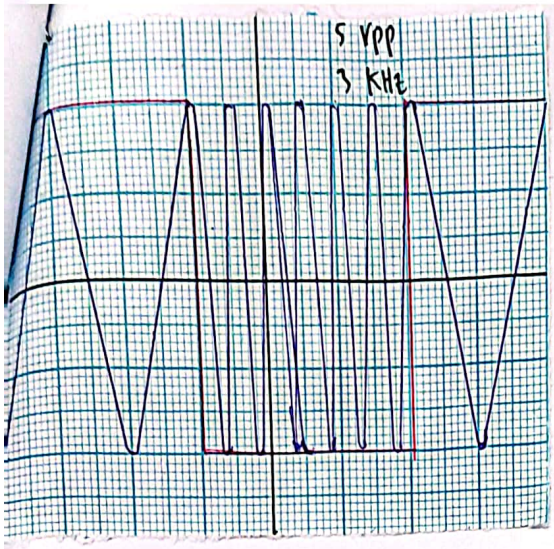

3 kHz

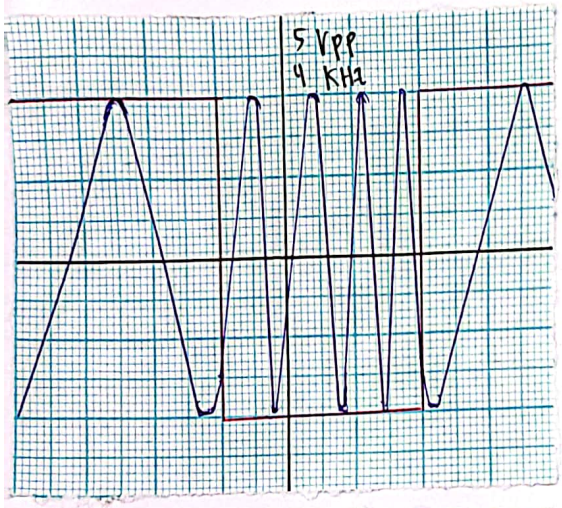

4 kHz

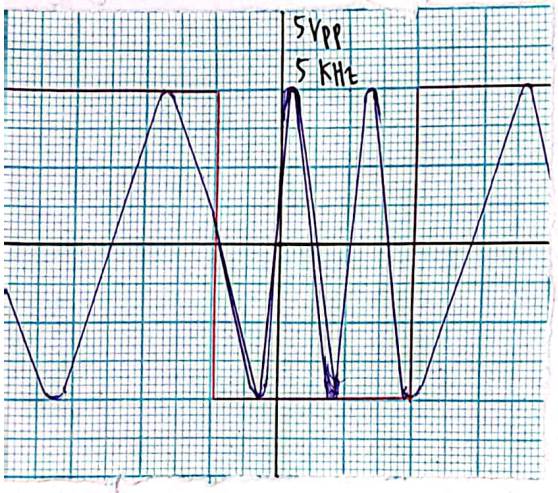

5 kHz

(3).

