
Nama : Hijriyani Nur Riska
NIM : 2313499015


No.
Date:


3.

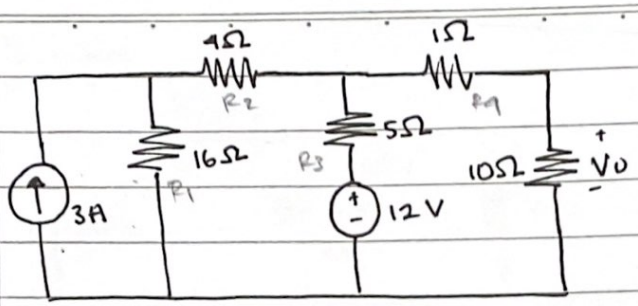

Aplikasikan teorema Norton untuk mencari Vo !
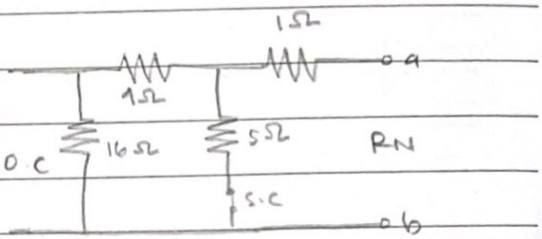
$$R_N = 1 + (5 \,//\, (4+16))$$
$$= 1 + (5 \,//\, 20)$$
$$= 1 + \frac{5 \times 20}{5 + 20}$$
$$= 1 + 4$$
$$= 5\Omega$$




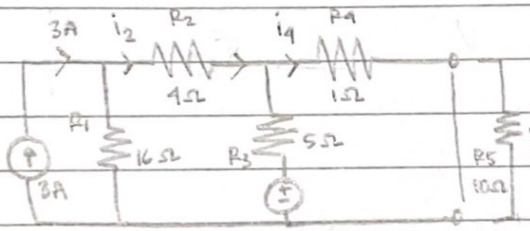

$$i_2 = \frac{16}{20} \times 3 = \frac{48}{20} = 2{,}4\ A$$

$$i_4 = i_N$$
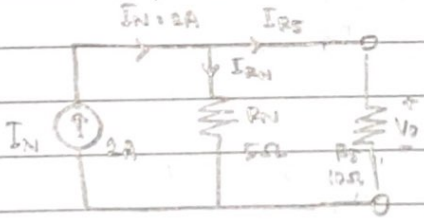
$$i_4 = \frac{5}{6} \times 2{,}4 = 2\ A$$



$$I_{R5} = \frac{5}{15} \times 2 = \frac{10}{15} = 0{,}667\ A$$

$$V_o = I_{R5} \times R_5$$
$$= 0{,}667 \times 10$$
$$= 6{,}67\ \text{Volt}$$

∴ Vo sebesar 6,67 volt