Latihan Soal UAS

Pengukuran dan Alat Ukur

D4 Teknik Telekomunikasi


Jurusan Teknik Elektro

Politeknik Negeri Bandung

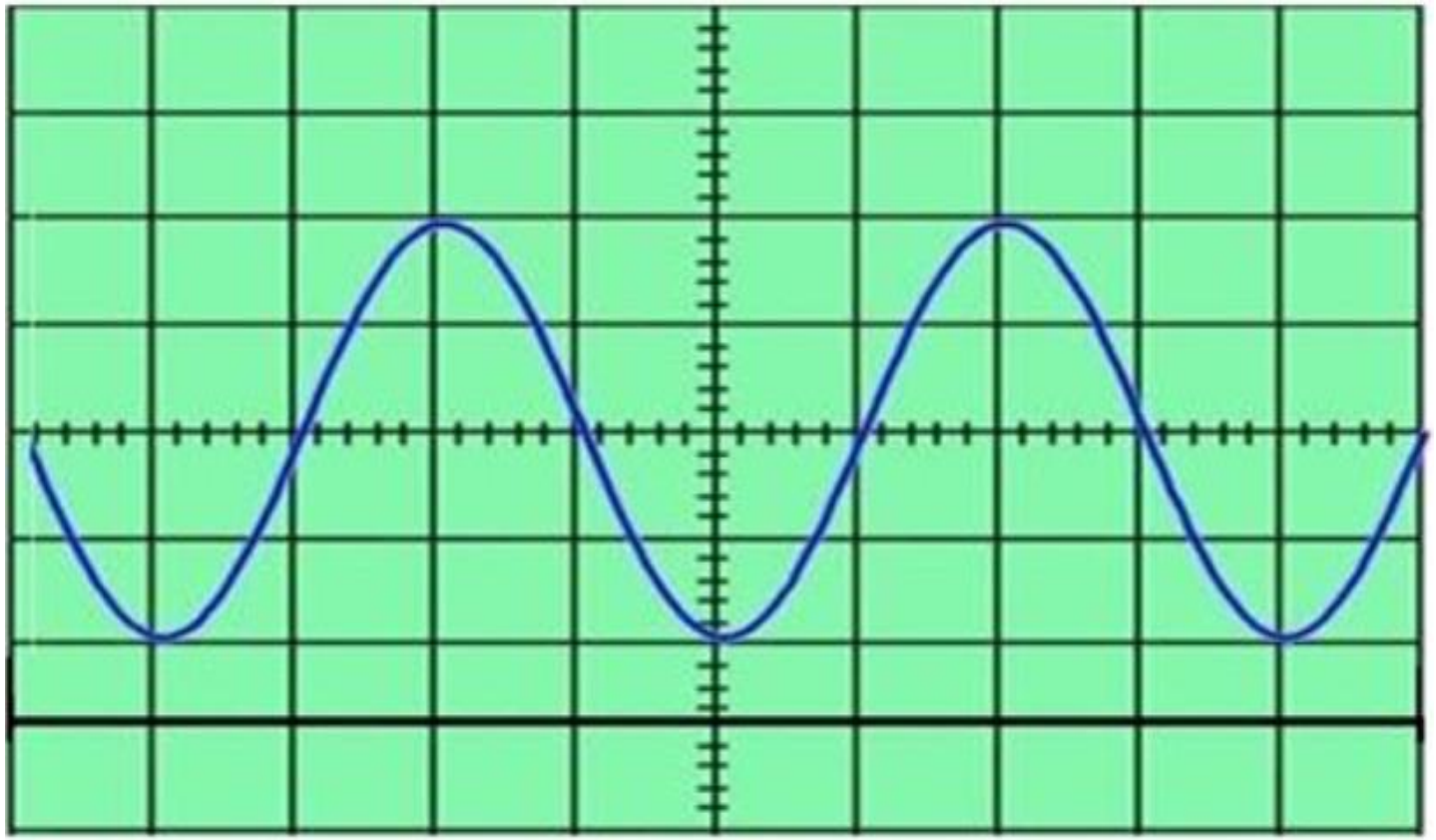1. Dik : v/div = 0.5V


t/div = 0.5mS

Berapakah nilai Tegangan AC dan frekuensi yang terukur oleh Osiloskop dengan hasil seperti pada Gambar dibawah ini?




2. Berapakah nilai Beda Fasa yang di dapat dari pengukuran menggunakan Osiloskop ini?

a.

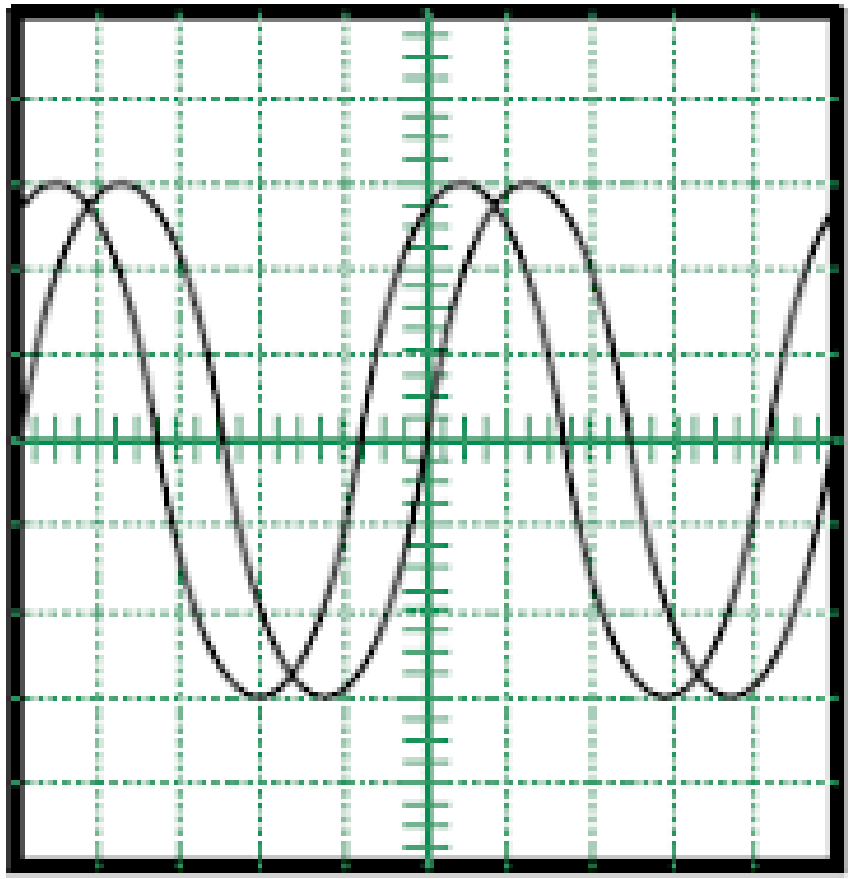


b.

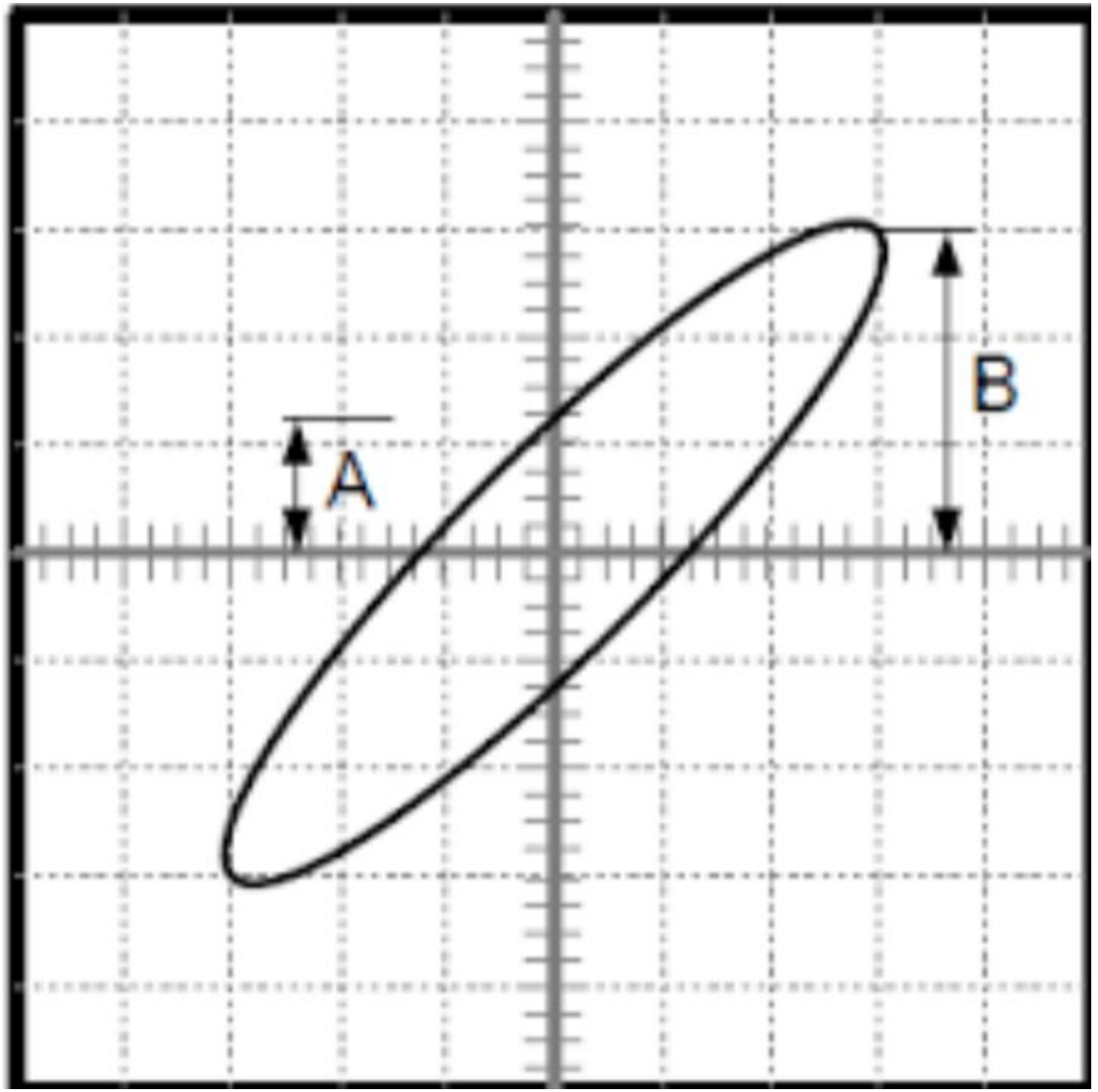

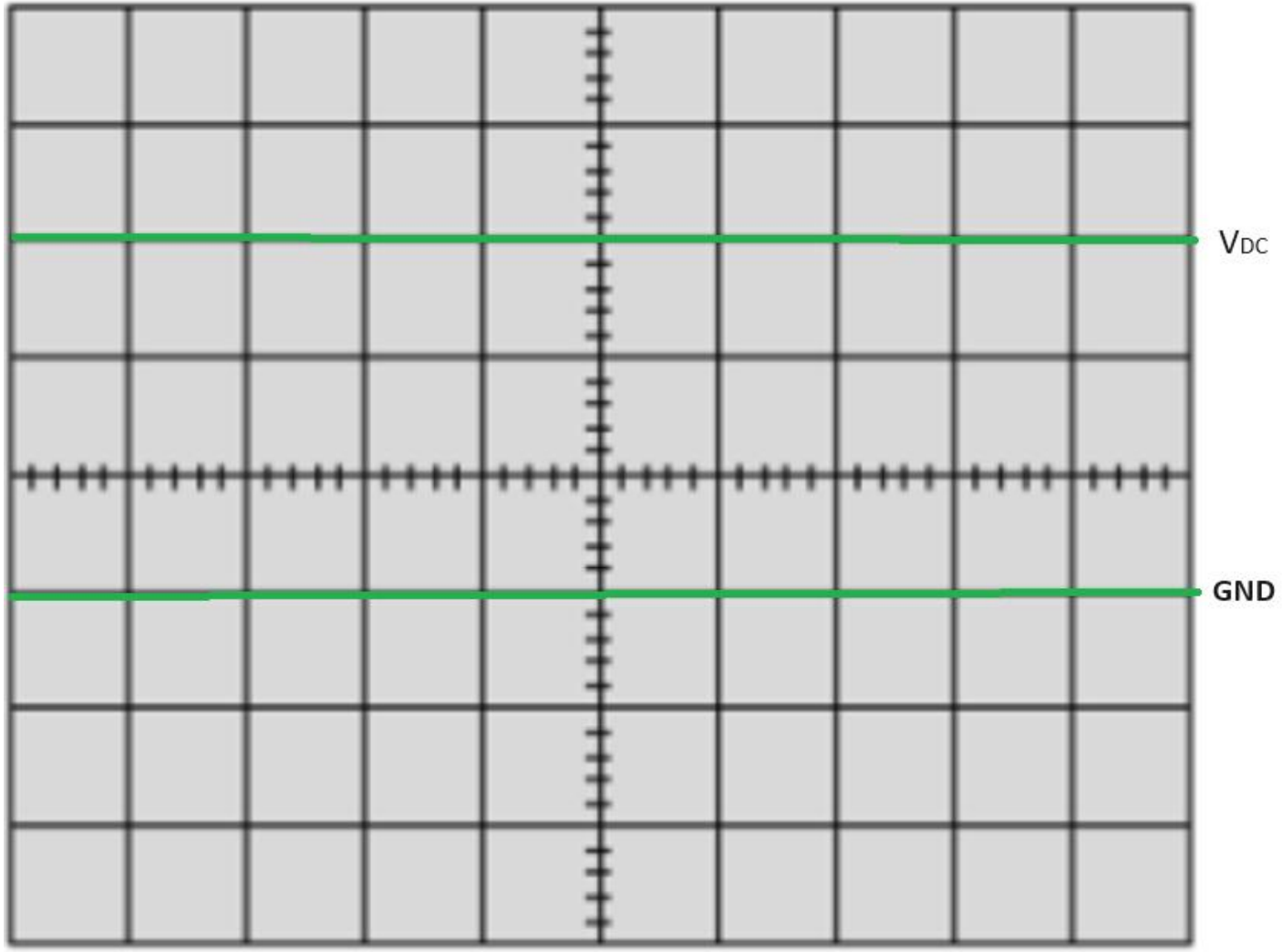
3. Berapakah nilai Tegangan DC yang terukur oleh

Osiloskop pada gambar di bawah ini jika v/div =1V




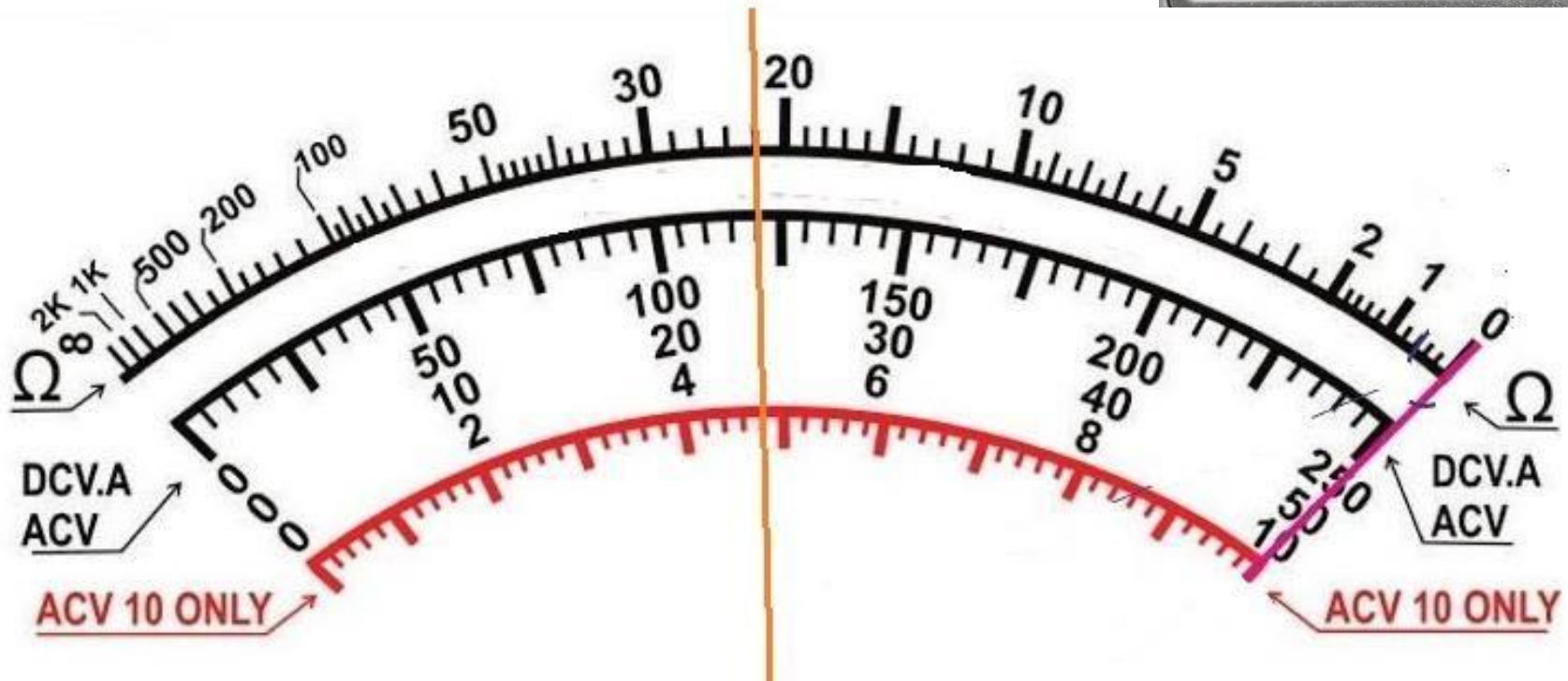4. Diketahui hasil pengukuran Arus listrik menggunakan Amperemeter Analog memiliki hasil seperti pada penunjukan jarum pada gambar di bawah ini. Berapakah nilai arus yang terukur?





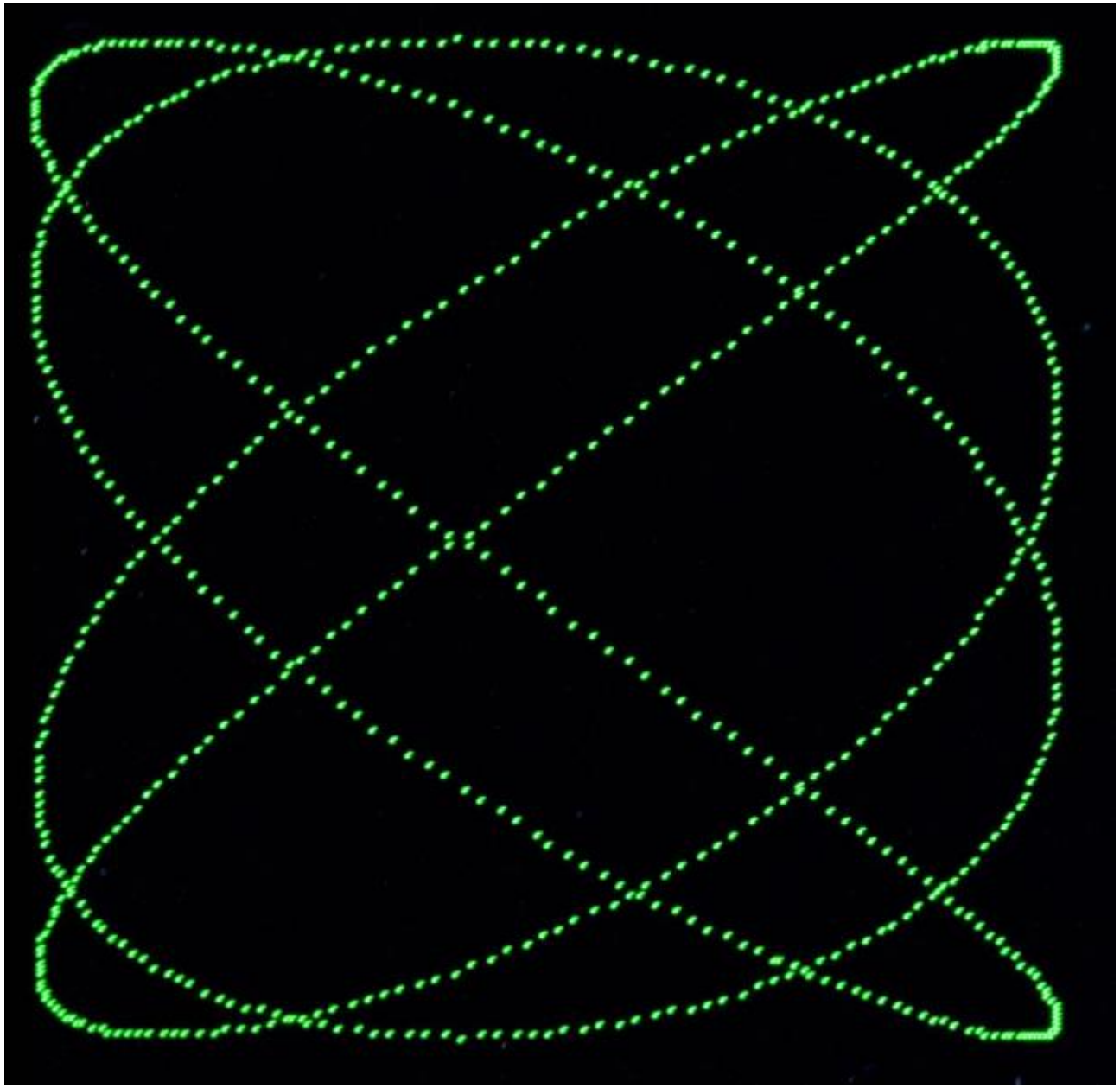5. Berapakah Perbandingan Nilai Frekuensi yang ditunjukan pada Gambar, serta sebutkan contoh besaran/nilai frekuensinya!



6. Berapakah Nilai Beda Fasa dan Vout dari rangkaian di bawah ini, jika Vin = 2Vpp?

