

TEKNIK IMPLEMENTASI

GERBANG NAND DAN NOR

Teknik Telekomunikasi
Politeknik Negeri Bandung


IMPLEMENTASI NAND DAN NOR GATE

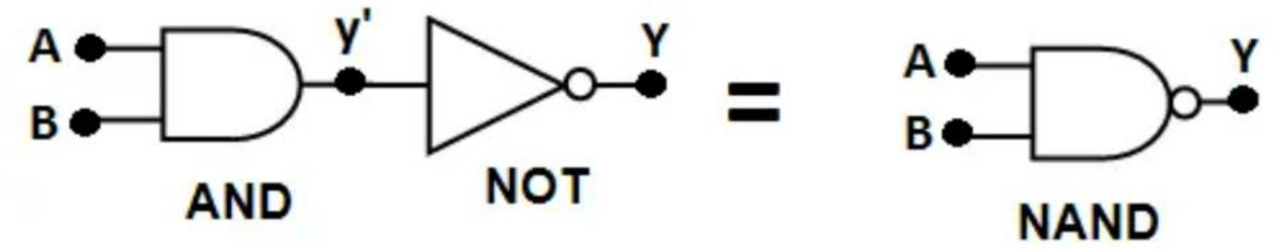

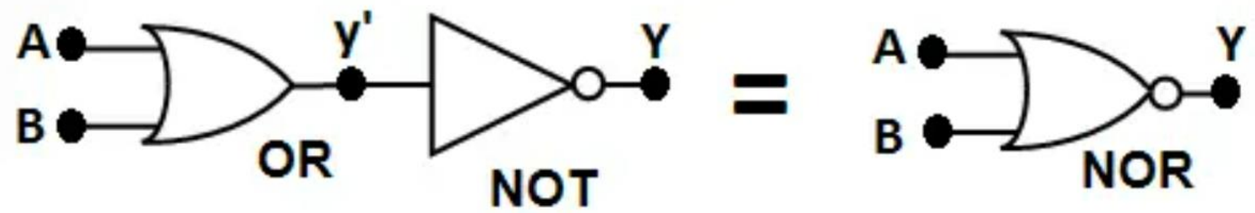


Gerbang NAND dan NOR disebut sebagai gerbang UNIVERSAL


IMPLEMENTASI NAND - NOT

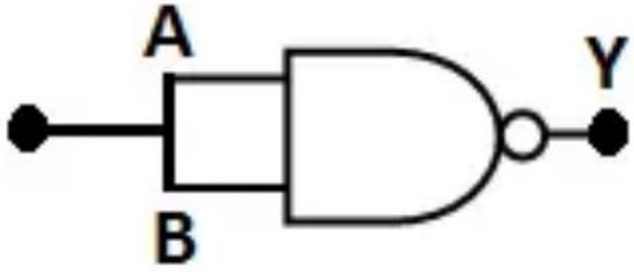


A	B = A	Y
0	0	1
1	1	0

IMPLEMENTASI NAND - AND

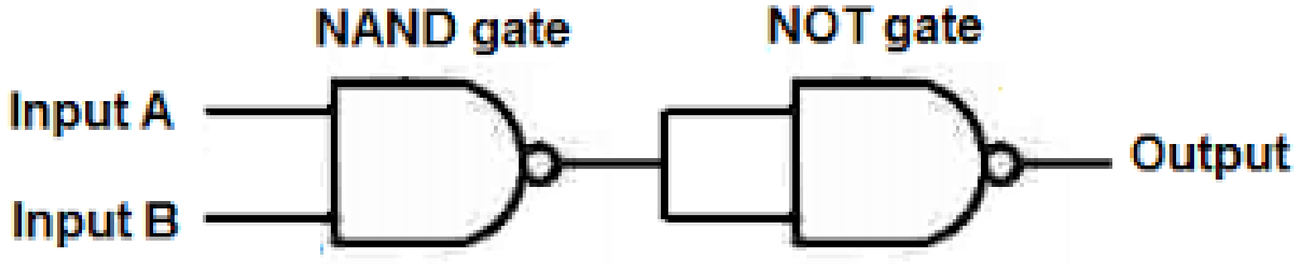

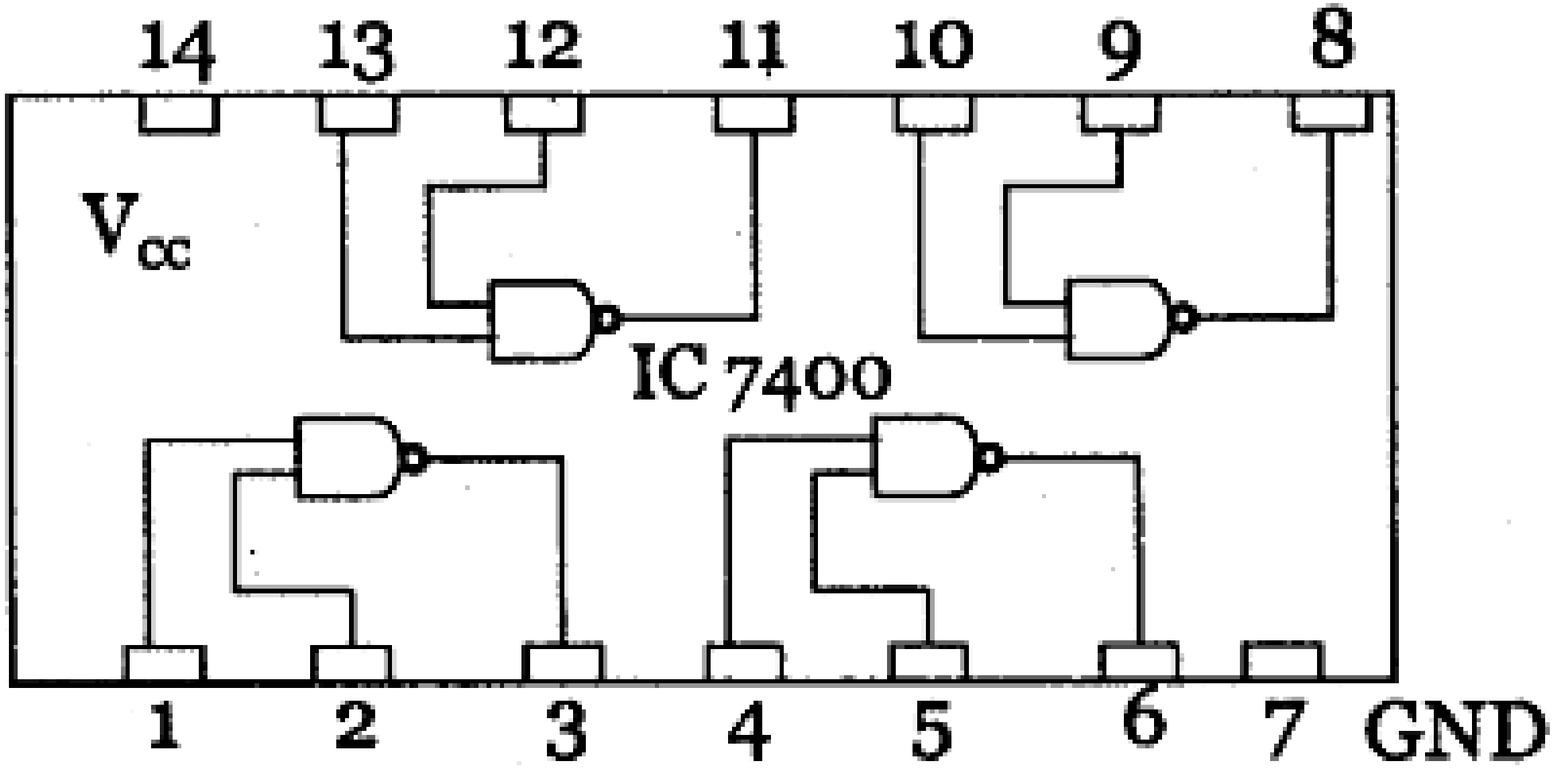


IMPLEMENTASI NAND - OR

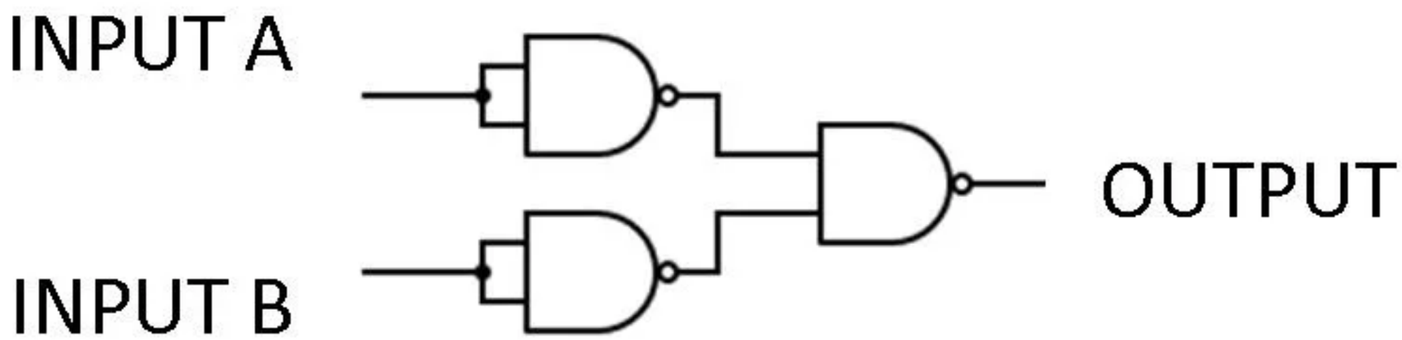


A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	Y
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	1

IMPLEMENTASI NOR - NOT

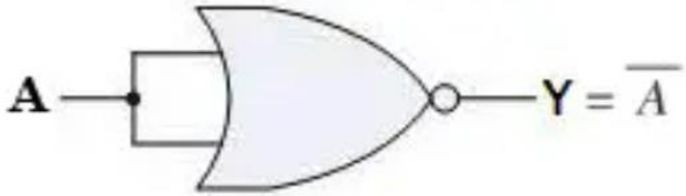


Input (A)	Output (Y = $\overline{A}$)
0	1
1	0

7402 Quad 2-input NOR Gates

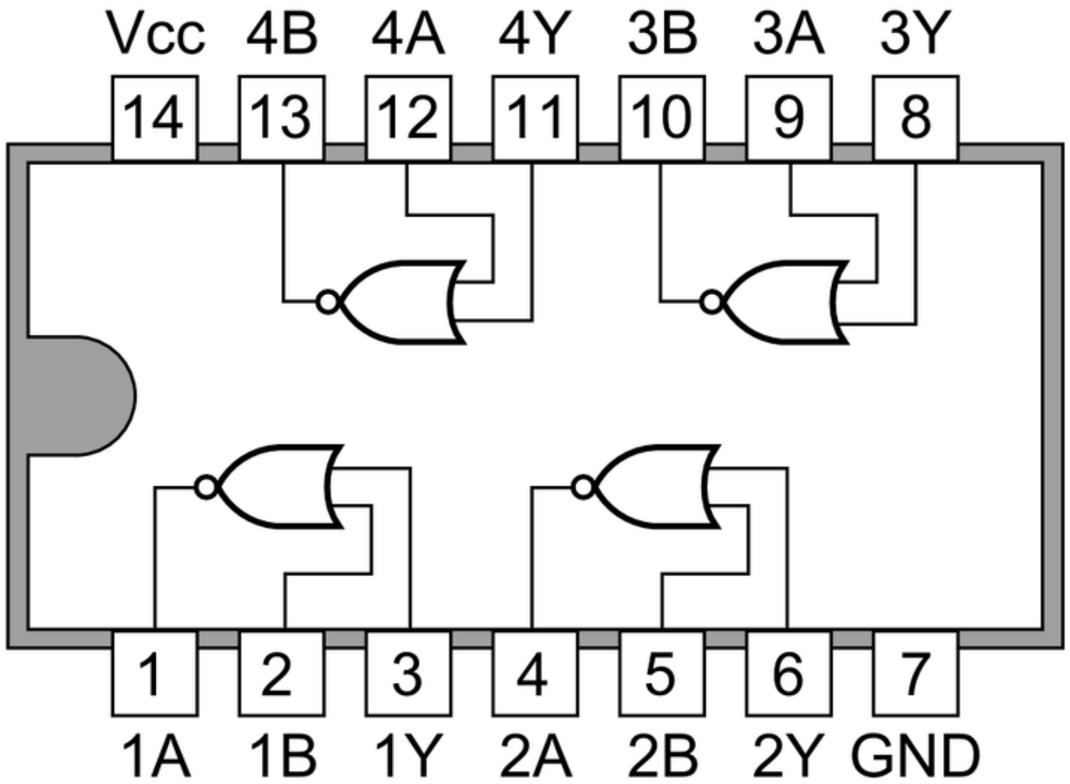


IMPLEMENTASI NOR - NOT

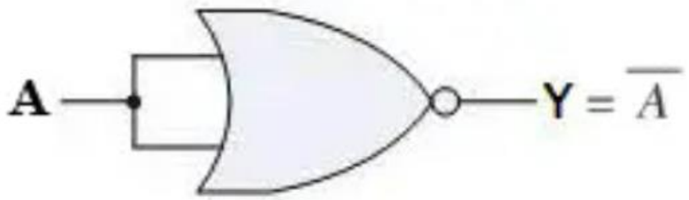


Input (A)	Output (Y = $\overline{A}$)
0	1
1	0

IMPLEMENTASI NOR - AND

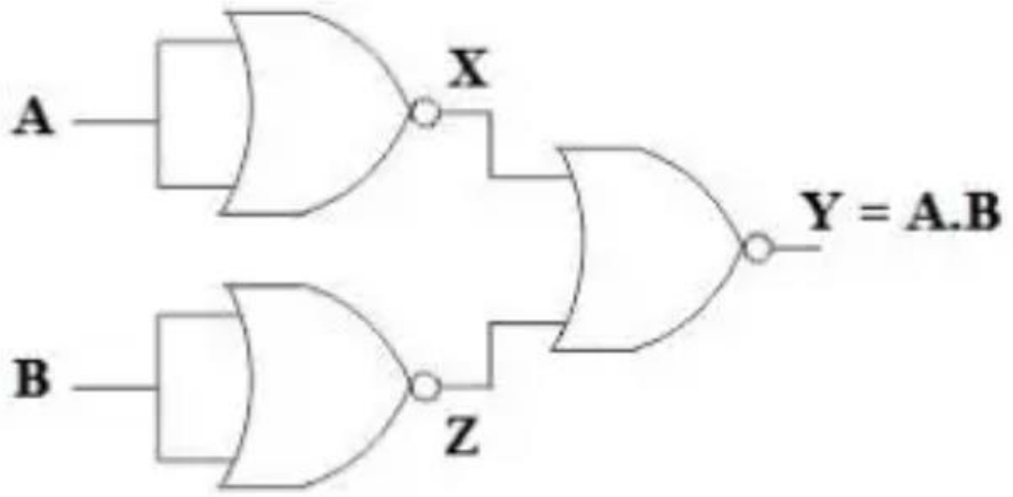

A	B	X	Z	Y = A.B
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

IMPLEMENTASI NOR - AND

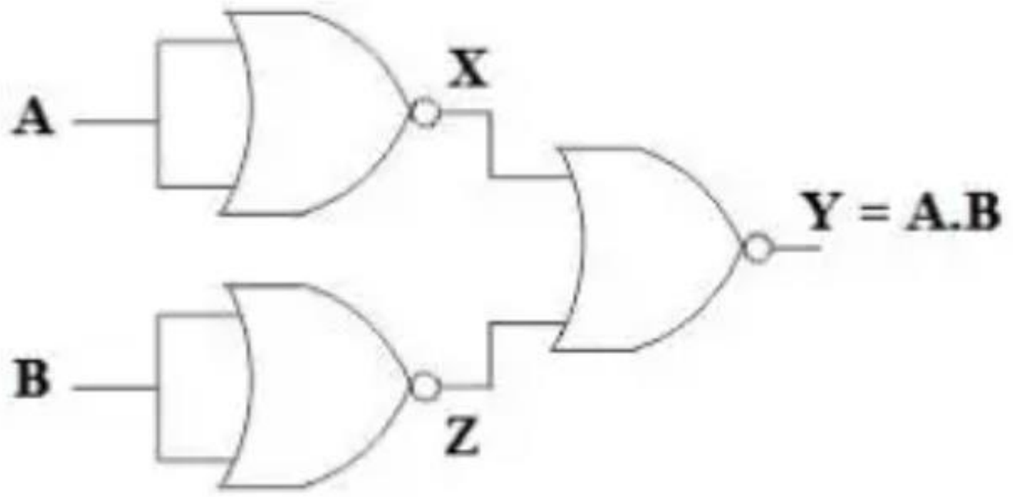

A	B	X	Z	Y = A.B
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

IMPLEMENTASI NOR - OR



A	B	X	Y = A+B
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1



THANK YOU

Present with ease and wow any audience with Canva Presentations. Choose from over a thousand professionally-made templates to fit any objective or topic.