LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA DIGITAL

TEKNIK MINIMASI



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Teknik Minimasi
3. Tanggal Praktek : 8 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 14 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Devita Syifa Azzahraa
6. Nama Partner : Daffa Purwa Satrio Putra
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

Keterangan	……	2
Daftar Isi	……	3
I.	Maksud dan Tujuan Praktikum …….	4
II.	Dasar Teori ……	4
III.	Alat Dan Bahan …….....	13
IV.	Langkah Kerja …….	13
V.	Hasil Praktikum dan Tabel Kebenaran ……..…….....	14
VI.	Analisis Data …….....	17
VII.	Kesimpulan ……..…….	19
Daftar Pustaka	……	20

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

1. Mahasiswa dapat membuat persamaan yang diturunkan dari suatu Tabel Kebenaran mengunakan Teknik SOP (Sum of Poduct) ataupun POS (Product of Sum).
2. Mahasiswa dapat menyederhanakan persamaan menggunakan Aljabaar Boolean.
3. Dapat mengimplementasikan persamaan ke bentuk gambar maupun merealisasikan di atas protoboard.

II. DASAR TEORI

1. Aljabar Boolean

Aljabar booelan adalah aljabar yang berhubungan dengan variable biner dan operasi logik, dimana aljabar Boolean adalah system matematika yang terbentuk dari tiga operator logika berupa negasi, logika and dan or.

Selain simbol logika “0” dan “1” yang digunakan untuk merepresentasikan input atau output digital, dapat juga digunakan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka/tertutup secara permanen.

Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar Boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu sehingga akan dihasilkan daftar fungsi/teorema yang dikenal dengan hukum aljabar booelan.

Oleh sebab itu, aljabar boolen adalah system matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi atau menyederhanakan ekspresi.

Beberapa sifat pada teorema Boolean dapat dipergunakan untuk menyederhanakan suatu pernyataan logika, dengan kata lain suatu pernytaan kompleks akan dapat disederhanakan dengan menggunakan konsep teorema Boolean tanpa mengubah fungsi logikanya.

Pada teorema Aljabar Boolean dikenal 3 operasi logika yaitu operasi logika OR, AND, dan NOT sehingga dapat dihasilkan berbagai bentuk fungsi logika. Demi memudahkan dalam pengoperasianya maka dipergunakan tanda kurung untuk memberikan prioritas. Pada dasarnya konsep prioritas operasi ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika.

Berikut aturan prioritas operasi Aljabar Booolean :

a. Bila terdapat tanda kurung maka diselesaikan terlebih dahulu.
b. Bila tidak terdapat tanda kurung, maka suatu penyataan logika diselesaikan dengan urutan : NOT, AND setelah itu OR.

Sebagai contoh, sebuah variabel A , B, C dll, dihasilkan sebuah ekspresi logis yaitu A + B = C, tetapi setiap variabel HANYA dapat berupa 0 atau 1.

No	AND	OR	KETERANGAN
1	(A.B).C = A.(B.C)	(A+B)+C=A+(B+C)	Hukum Asosiatif
2	A .B = B .A	A+B=B+A	Hk.Komutatif
3	(A+B).(A+C)=A+(B.C)	(A.B)+(A.C)=A(B+C)	Hk.Distributif
4	A.O = O	A+1= 1	Hk.Identitas
5	A.A = A	A+A=A	Hk.Idempoten
6	A.A'= O	A+ A'=1	Hk.Inversi/Negasi
7	A = A	A = A	Hk.Negasi Ganda
8	A.O= O	A + O = A	Hk.Hubungan Dgn
	A .1 = A	A + 1 = 1	Suatu Konstanta
9	A.(A + B) = A	A + (A.B) = A	Hk.Absorbsi

2. GERBANG LOGIKA DASAR

Gerbang Logika dasar adalah dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan diode atau transistor.

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.

Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan


dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih masukan logis akan menghasilkan keluaran logika soliter.

Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka “1” menandakan bahwa bernilai benar (true) dan angka “0” bernilai salah (false).

Pada aljabar Boolean tidak menggunakan semua gerbng logika dasar, tetapi diantaranya :

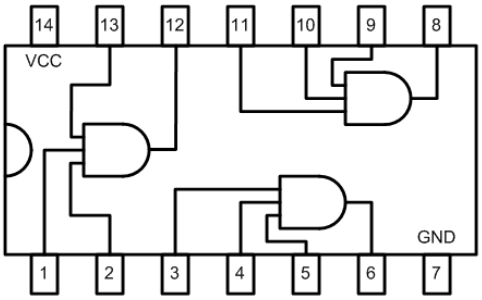a. Gerbang Logika AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7411.



b. Gerbang Logika OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka “1” akan menghasilkan keluaran angka “1” juga. Angka “1” itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan.

Namun, gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka “0”. Dengan kata lain, angka “0” pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar.



Pada simbol di atas, gerbang logika OR mempunyai masukan yang berjumlah dua masukan dan keluaran yang berjumlah satu. Gerbang logika OR akan mengeluarkan logika tinggi jika ada masukan yang berkarakteristik tinggi, maka keluaran gerbang logika OR akan tinggi juga. Namun, jika semua masukan berkarakteristik rendah, maka logika yang dihasilkan akan rendah juga.


c. Gerbang Logika NOT

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404.

Tabel kebenaran gerbang logika NOT menggambarkan bahwa masukan berupa angka “0” akan menghasilkan keluaran berupa angka “1” dan jika masukan berupa angka “1” akan menghasilkan keluaran angka “1”.

Berdasarkan dari tabel kebenaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa gerbang logika NOT cara pengoperasiannya terbalik. Meskipun pengoperasiannya terbalik, tetapi bentuk dan tingkat biner dalam operasi sinyal masukan dapat dipertahankan dengan baik.

A	Y
0	1
1	0

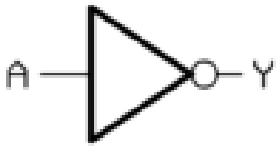

Pada simbol di atas, gerbang logika NOT mempunyai masukan yang berjumlah satu. Sedangkan keluaran yang ada di gerbang logika NOT hanya satu juga. Setiap gerbang logika NOT akan menghasilkan keluaran yang berbanding terbalik. Misalnya, jika masukan berlogika tinggi, maka keluaran akan rendah, begitu pun sebaliknya.

3. IC (*Integrated Circuit)*

Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan Transistor, Dioda, Resistor dan Kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah Integrated Circuit (IC) adalah Bahan Semikonduktor. Silicon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam Teknologi Fabrikasi Integrated Circuit (IC). Dalam bahasa Indonesia, Integrated Circuit atau IC ini sering diterjemahkan menjadi Sirkuit Terpadu.


Teknologi Integrated Circuit (IC) atau Sirkuit Terpadu ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Texas Instrument, setengah tahun kemudian Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah Chip Silikon. Integrated Circuit (IC) merupakan salah satu perkembangan Teknologi yang paling signifikan pada abad ke 20.

Sebelum ditemukannya IC, peralatan Elektronik saat itu umumnya memakai Tabung Vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh Transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi untuk merangkai sebuah rangkaian Elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen Transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat Elektronika yang dihasilkannya pun berukuran besar dan kurang cocok untuk dapat dibawa berpergian (portable).

Teknologi IC (Integrated Circuit) memungkinkan seorang perancang Rangkaian Elektronika untuk membuat sebuah peralatan Elektronika yang lebih kecil, lebih ringan dengan harga yang lebih terjangkau. Konsumsi daya listrik sebuah IC juga lebih rendah dibanding dengan Transistor. Oleh karena itu, IC (Integrated Circuit) telah menjadi komponen Utama pada hampir semua peralatan Elektronika yang kita gunakan saat ini.

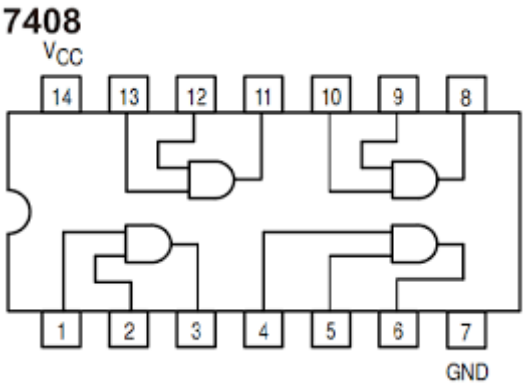Tanpa adanya Teknologi IC (Integrated Circuit) mungkin saat ini kita tidak dapat menikmati peralatan Elektronika Portable seperti Handphone, Laptop, MP3 Player, Tablet PC, Konsol Game Portable, Kamera Digital dan peralatan Elektronika yang bentuknya kecil dan dapat dibawa bepergian kemana-mana.






4. PROTOBOARD

Protoboard adalah sejenis papan roti yang biasanya digunakan untuk membuat prototype rangkaian elektronik. Beberapa orang kadang menyebutnya project board atau bahkan protoboard (prototype board).

Pada dasarnya protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya papan ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototype.

Seperti yang dibahas di awal bahwa kegunaan project board yaitu sebagai media penghantar (konduktor listrik) sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan pengguna untuk melakukan penyolderan atau melakukan bongkar pasang.

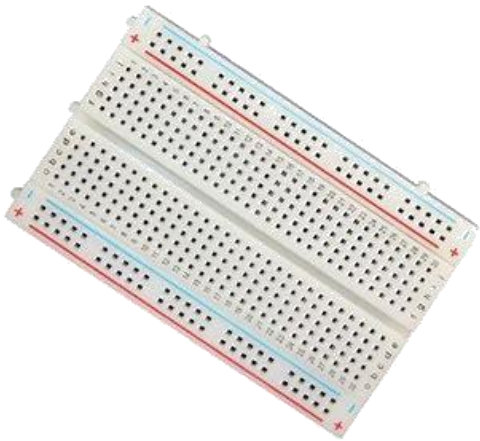Salah satu kelebihan tersendiri dari penggunaan protoboard adalah komponen-komponen yang telah dirakit tak akan rusak dan mudah untuk dibongkar pasang. Ini karena papan protoboard merupakan papan tanpa solder (solderless).



5. POWER SUPPLY

Power supply adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan secara langsung ke komponen komputer di dalam casing. Yang membutuhkan tegangan, seperti mensuplai daya ke motherboard, harddisk, pemanas, dan lain-lain.



Fungsi catu daya (PSU) antara lain mengubah arus AC menjadi DC (arus searah), karena Perangkat Keras Komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Input catu daya berupa arus bolakbalik (AC).

Menurut Mikrajuddin, power supply merupakan salah satu energi. Selain bahan bakar minyak, listrik merupakan salah satu energi terbesar dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan desainnya, power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Catu Daya / Catu Daya Internal; yaitu catu daya yang terintegrasi dengan motherboard atau papan sirkuit utama. Sebagai contoh; amplifier, televisi, Pemutar DVD; catu daya terintegrasi dengan motherboard dalam kasus perangkat.
b. Catu Daya / Catu Daya Eksternal; yaitu catu daya yang dibuat terpisah dari motherboard perangkat elektronik. Misalnya charger laptop dan charger handphone

6. JUMPER



Jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder.

Kegunaan jumper sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada protoboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

7. RESISTOR


Resistor adalah perangkat keras yang merupakan komponen elektronika pasif dalam rangkaian elektronika dan mempunyai nilai resistansi tertentu. Nilai hambatan ini digunakan untuk membatasi dan mengatur arus listrik yang lewat. (Hanif Pram : 2022)

Resistor dapat digambarkan dan memiliki bentuk elips dan memiliki beberapa pita berwarna. Setiap warna pada resistor memiliki nilai tersendiri dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu.

Orang yang menemukan resistor di masa lalu adalah "George Simon Ohm" dia adalah seorang fisikawan dari Jerman, dia diakui sebagai salah satu fisikawan paling mahir.

Susunan resistor terbuat dari bahan isolator sehingga resistor ini dapat menghalangi arus listrik yang melewati resistor tersebut. Resistor dapat bekerja berdasarkan hukum Ohm yang artinya nilai hambatan atau hambatan berbanding lurus dengan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian.

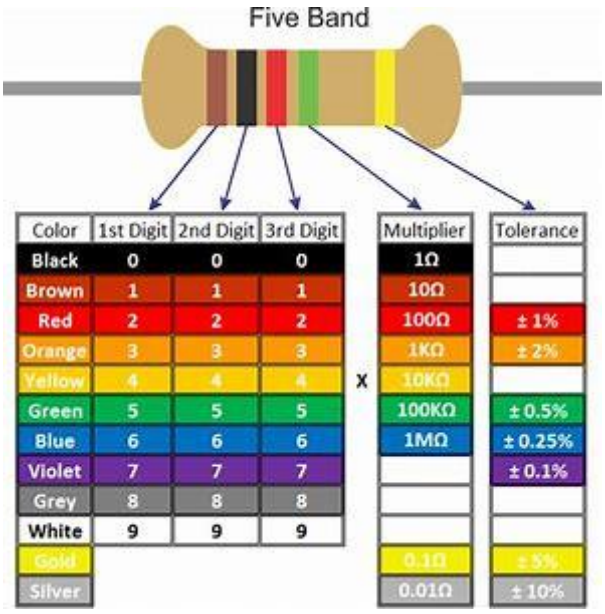
Cara menentukan nilai pada resistor adalah dengan melihat warna warna yang terkandung di dalam resistor tersebut. Dilihat dari paling kiri ke kanan, warna gelang pertama menunjukan angka paling awal, warna gelang kedua menentukan angka kedua dan warna gelang selanjutnya menentukan multiplier, lalu warna gelang yang berada di kanan menunjukan toleransi



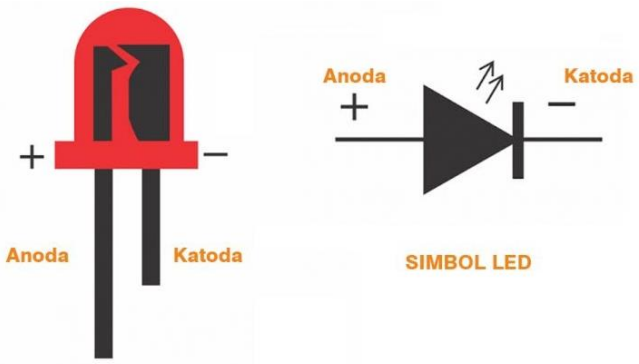8. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube.



LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K),

Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN


1. Protoboard
2. Power supply 5 Volt
3. Jumper
4. IC : 7404, 7411, 7408, 7432
5. Resistor : 330Ω 1 buah
6. LED 1 buah

IV. LANGKAH KERJA

1. Menyetel tegangan power supply sebesar 5 V
2. Membuat jalur +5V (=Vcc) dan 0V (=gnd) di atas protoboard.
3. Menyederhakan persamaan SOP dari 2 tabel kebenaran berikut menggunakan aljabaar Boolean.


a.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

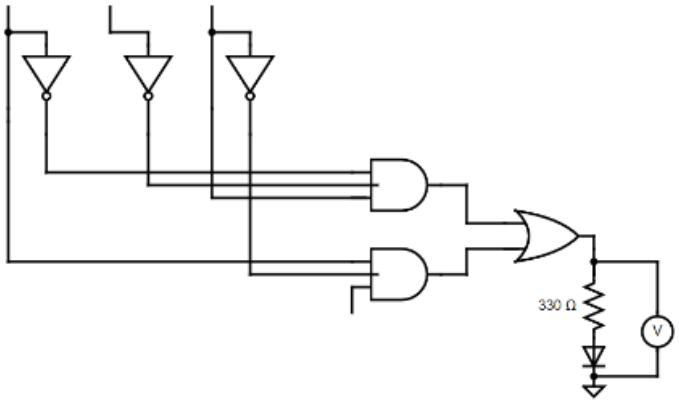

b.

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1








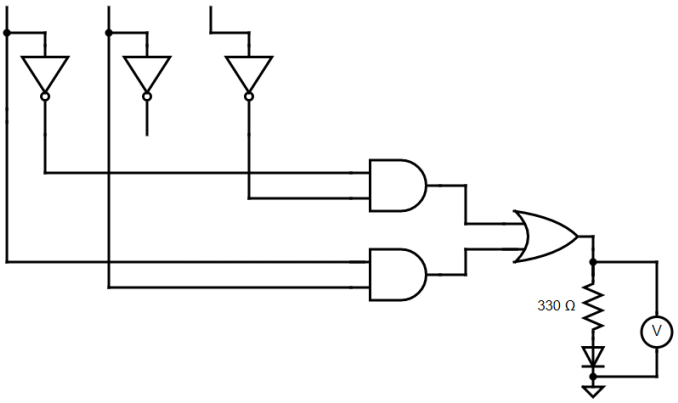










4. Amati output dan cocokkan dengan tabel kebenaran yang ada
5. Ukur tegangan pada output

V. HASIL PRAKTIKUM

1.

A	B	C	F	F(V)
0	0	0	0	0,0002
0	0	1	1	4,59
0	1	0	0	0,002
0	1	1	0	0,0001
1	0	0	1	4,57
1	0	1	0	0,107
1	1	0	1	4,578
1	1	1	0	0,0001









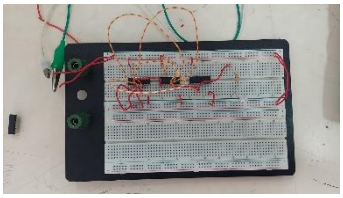
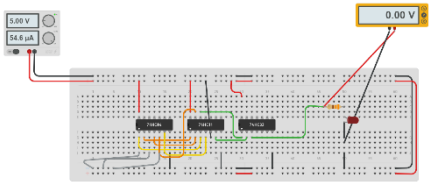
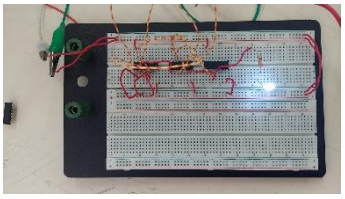
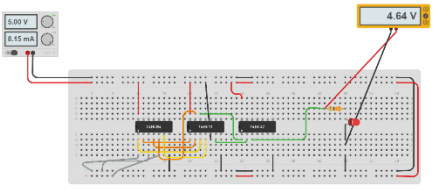
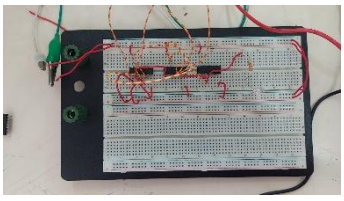
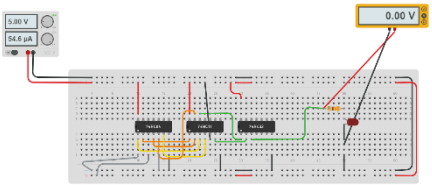
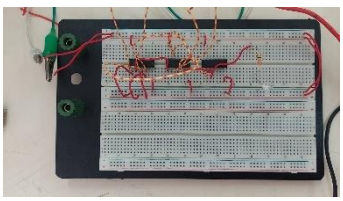
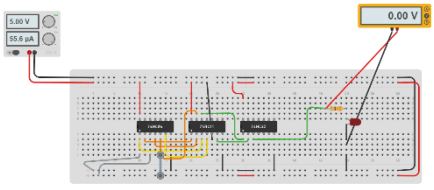
				Dokumentasi		
A	**B**	**C**	**F**	**Real**	**Simulator**	**Multimeter**
0	0	0	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	1	0			

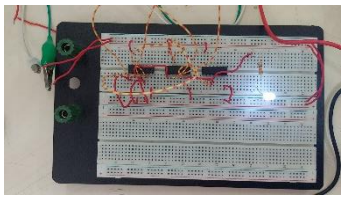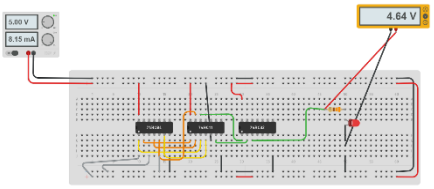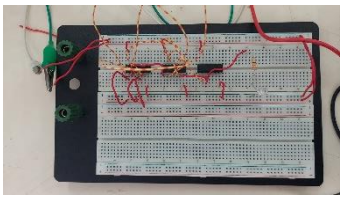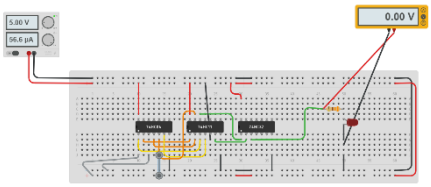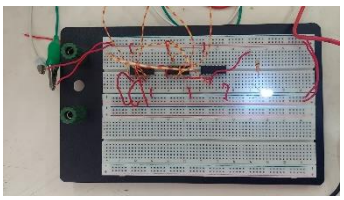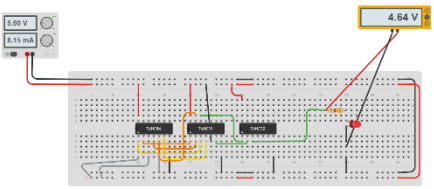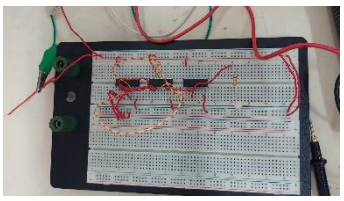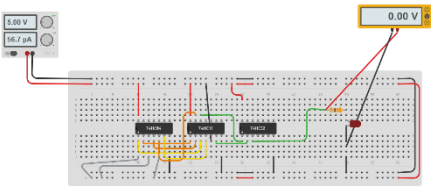1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			

2.

A	B	C	F	F(V)
0	0	0	1	4,69
0	0	1	0	0,209
0	1	0	1	4,79
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0,1
1	0	1	0	0,0053
1	1	0	1	4,7
1	1	1	1	4,72

				Dokumentasi		
A	B	C	F	Real	Simulator	Multimeter

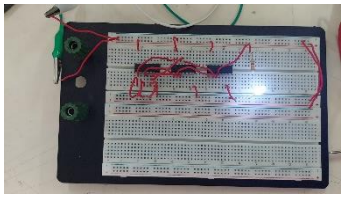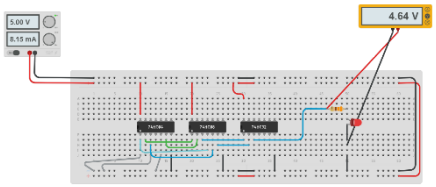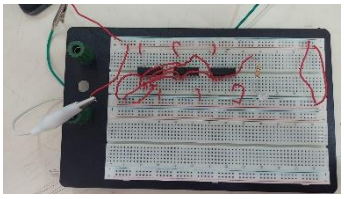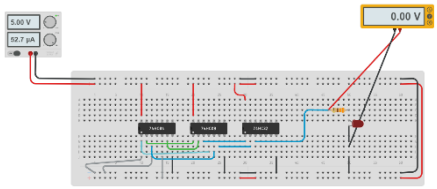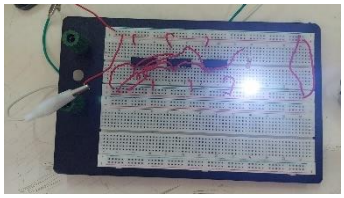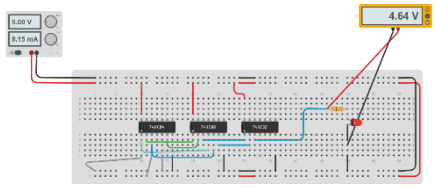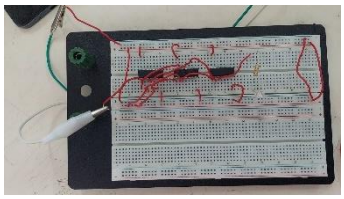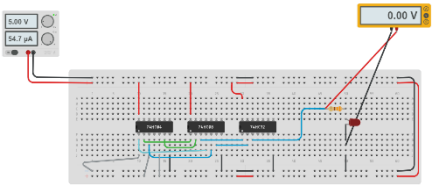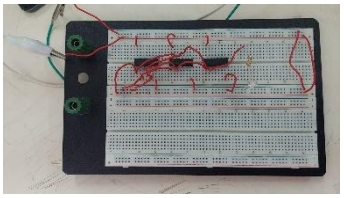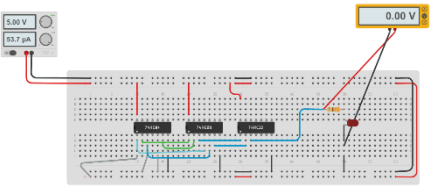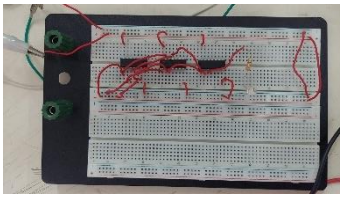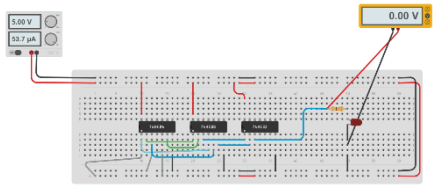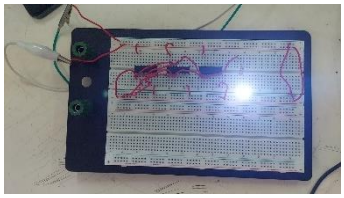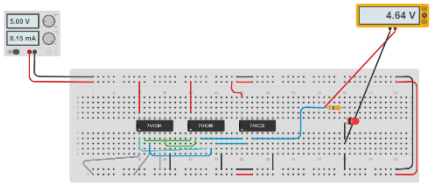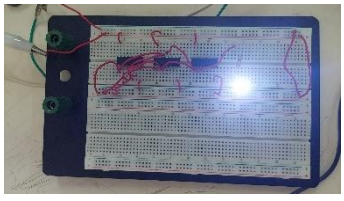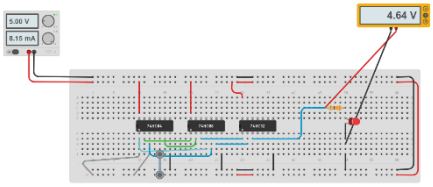0	**0**	**0**	**1**			
0	**0**	**1**	**0**			
0	**1**	**0**	**1**			
0	**1**	**1**	**0**			
1	**0**	**0**	**0**			
1	**0**	**1**	**0**			
1	**1**	**0**	**1**			
1	**1**	**1**	**1**			

VI. ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini menggunakan prinsip kerja menyederhanakan persamaan menggunakan aljabaar Boolean yaitu mencari bentuk fungsi lain yang lebih sederhana. Artinya dalam pengaplikasiannya akan lebih sederhana.

Keluaran atau Output pada percobaan ini adalah LED, Output logika 1 didapatkan ketika LED menyala dan Output logika 0 didapatkan ketika LED mati. Kemudian dengan membuat tebel kebenaran yang menyatakan hubungan masukan dan keluaran yang di inginkan, maka keluaran yang dihasilkan pada percobaan dapat dibandingkan hasilnya dengan hasil pada tabel kebenaran.

1. Rangkaian Pertama (IC 7404, 7411 dan 7432)

$F = \Sigma\,(m1, m4, m6)$

$F = \overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{B}}C + A\overline{\mathrm{B}}\overline{\mathrm{C}} + AB\overline{\mathrm{C}}$

$\mathrm{F} = \overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{B}}C + \mathrm{A}\overline{\mathrm{C}}(\bar{B} + \mathrm{B})$

$F = \overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{B}}C + \mathrm{A}\overline{\mathrm{C}}$

a. Ketika input A, B dan C diletakkan pada ground, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,0002 V.
b. Ketika input A dan B diletakkan pada ground serta input C diletakkan pada VCC, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapatkan tegangan sebesar 4,59 V.
c. Ketika input A dan C diletakkan pada ground serta input B diletakkan pada VCC, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,002 V.
d. Ketika input A diletakkan pada ground, serta input B dan C diletakkan pdada VCC maka lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,0001 V.
e. Ketika input A diletakkan pada VCC serta input B dan C diletakkan pada ground, maka lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,57 V.
f. Ketika input A dan C diletakkan pad VCC serta input B diletakkan pada ground, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,107 V.

g. Ketika input A dan B diletakkan pada VCC serta input C diletakkan pada ground, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,58 V.
h. Ketika semua input A, B, dan C diletakkan pada VCC, maka lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sbeesar 0,0001 V.

2. Rangkaian Kedua (IC 7404, 7408 dan 7432)

$F = \Sigma\ (m0, m2, m6, \mathrm{m7})$

$F = \overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{B}}\bar{C} + \bar{A}\mathrm{B}\overline{\mathrm{C}} + AB\overline{\mathrm{C}} + \mathrm{ABC}$

$\mathrm{F} = \overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{C}}(\bar{B} + \mathrm{B}) + \mathrm{AB}(\overline{\mathrm{C}} + \mathrm{C})$

$F = \overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{C}} + \mathrm{AB}$

a. Ketika input A, B dan C diletakkan pada ground, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,69 V.
b. Ketika input A dan B diletakkan pada ground serta input C diletakkan pada VCC, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,209 V.
c. Ketika input A dan C diletakkan pada ground serta input B diletakkan pada VCC, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,79 V.
d. Ketika input A diletakkan pada ground, serta input B dan C diletakkan pada VCC maka lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output.
e. Ketika input A diletakkan pada VCC serta input B dan C diletakkan pada ground, maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,1 V.
f. Ketika input A dan C diletakkan pad VCC serta input B diletakkan pada ground, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,005 V.
g. Ketika input A dan B diletakkan pada VCC serta input C diletakkan pada ground, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,7 V.

h. Ketika semua input A, B, dan C diletakkan pada VCC, maka lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,72 V.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tabel kebenaran yang telah ditentukan telah berhasil dipraktekkan dengan IC 7404,7411, 7408 dan 7432. Hal ini sesuai dengan input dan output yang ada pada tabel kebenaran. Karena telah dihitung menggunakan aljabaar Boolean, maka rangkaian diatas protoboard lebih sederhana.

Keluaran atau output pada percobaan ini adalah LED, output logika 1 didapatkan ketika LED menyala dan output logika 0 didapatkan ketika LED mati.

Kemudian setelah dibuat suatu rangkaian di atas protoboard membuktikan bahwa hasil praktikum kali ini berhasil sesuai dengan tabel kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Restu, "Gramedia Blog," Gramedia, 2021. [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/. [Accessed Januari 2023].

[2] D. Kho, "Teknik Elektronika," 2014. [Online]. [Accessed Januari 2023].

[3] I. Helmi, "PROTOYPE GERBANG LOGIKA (AND, OR, NOT, NAND, NOR) PADA LABORATORIUM ELEKTRONIKA STMIK ROYAL KISARAN," *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI*, vol. 1, 2017.

[4] anonym, "Daisma Bali," Oktober 2019. [Online]. Available: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Accessed Februari 2023].

[5] admin, "Studi Elektronika," webstudi.site, Januari 2023. [Online]. Available: https://www.webstudi.site/2019/02/aljabar-boolean.html. [Accessed Februari 2023].