POLBAN


JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMK 2022/2023

Mata Kuliah	: Elektronika Digital 1	Kode Mata Kuliah : 21TC	
Kelas	: 1A TTE dan 1B TTE	Waktu	: 65 menit
Hari	: Kamis,	Tanggal	: 18 Mei 2023
Dosen	: Mina Naidah Gani , Rifa Hanifatunnisa	Kode Dosen	: EE091N , EE118N
Sifat Ujian	: **Tutup Buku**		

JUJURLAH DALAM UJIAN – MELAKUKAN KECURANGAN MENDAPAT NILAI E


Silahkan kerjakan 3 soal dari 4 soal berikut :

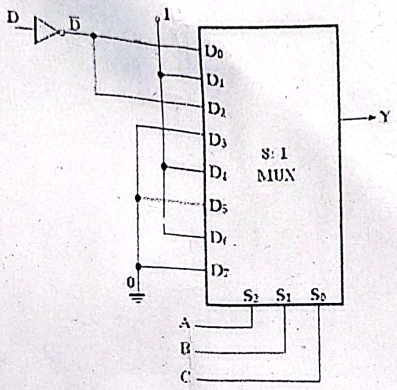1. Dari rangkaian berikut tentukan Tabel Kebenaran dari Y



2. Rancanglah suatu rangkaian dekoder untuk merubah dari bilangan BCD (Binary Code Decimal), ke XS-3 yang mana di mulai dari 0000, 0001, ...sampai dengan 1001 rangkaian anda mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang dimaksudkan, diluar itu dikecualikan.
(Petunjuk : XS-3 adalah Biner + 3 = biner + 0011)

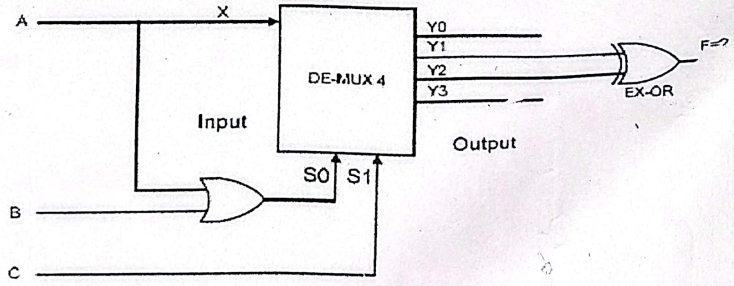3. Jika DE-MUX 4 kanal, direalisasikan pada rangkaian berikut :



Tentukan persamaan output F (A,B,C) *dari* rangkaian tersebut !

4. Buatlah ENCODER DECODER *sederhana (0-3)* tampil di 7 segment **Common Anoda (jangan menggunakan Common Kathoda).**
   a. Buatlah *blok diagram* rangkaian tsb. (mulai input keypad nya sampai output di 7-segment)
   b. *Gambarkan rangkaian* dalam dari masing2 encoder dan decoder nya

Mengetahui & menyetujui *Ketua KBK:* Eril Mozef NIP.196504042000031001	Bandung, 16 Mei 2023 Dosen pengampu: Mina Naidah Gani ..... NIP. 196503092002122002