Nama : Tsaniya Faridah Maulida (211331031)

Partner : Erika Dwi Jayanti (211331006)

Kelas : 1A - TTE

Tanggal Praktikum : Sabtu, 23 April 2022

JURNAL PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

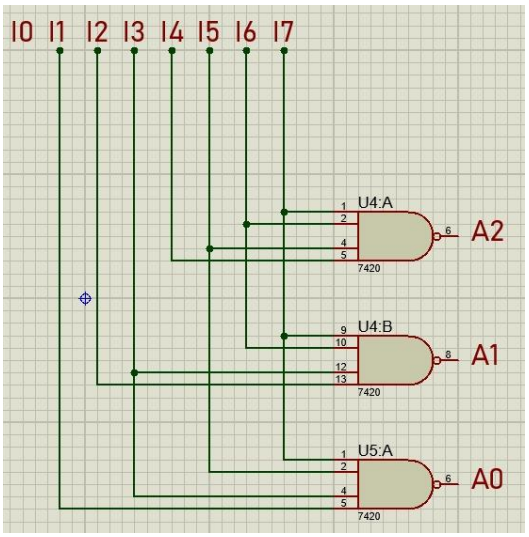
ENCODER 8 TO 3 (AKTIF LOW)

1.1 Tabel Kebenaran

Tabel 1. Tabel Kebenaran Aktif Low

Input								**Output**		
I_0	**I_1**	**I_2**	**I_3**	**I_4**	**I_5**	**I_6**	**I_7**	**A2**	**A1**	**A0**
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

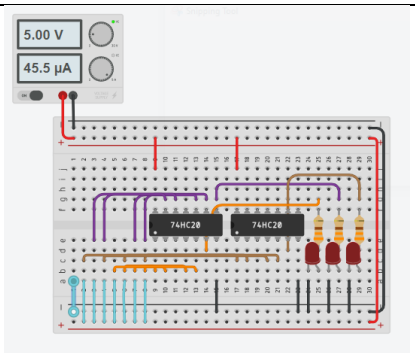
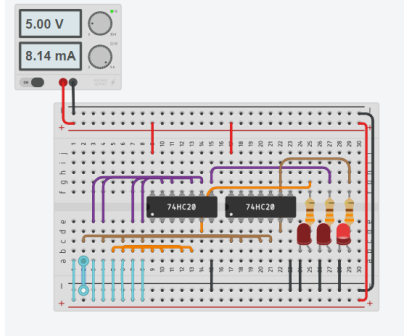
1.2 Gambar Rangkaian

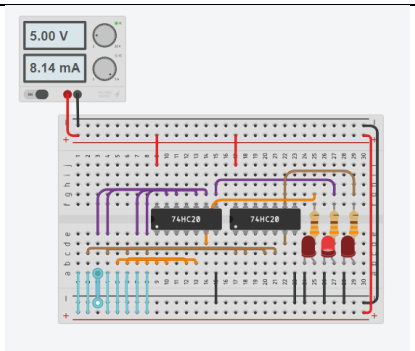
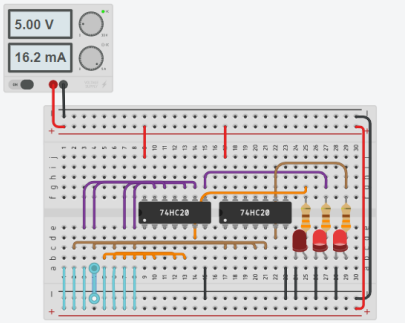
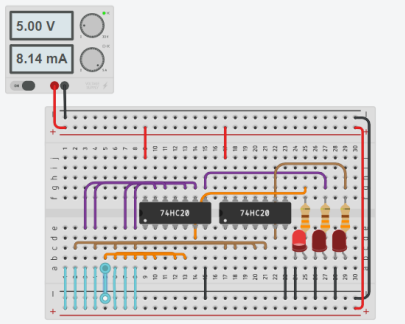
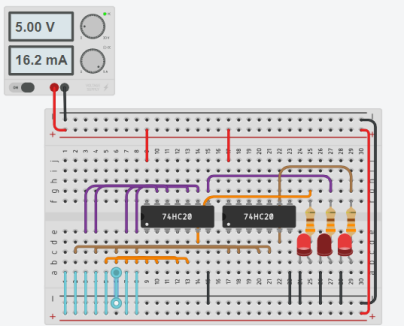


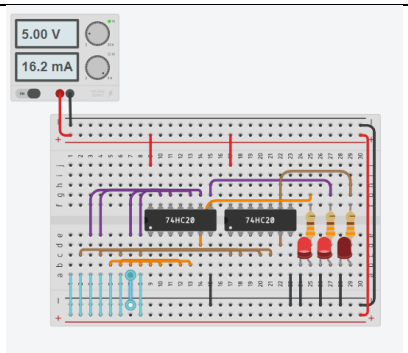
Gambar 1 Rangkaian Encoder 8 to 3 Aktif Low

1.3 Hasil Praktikum

Tabel 2. Hasil Praktikum Encoder 8 to 3 Aktif Low

Input								Output			Gambar Simulasi
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A_2	A_1	A_0	
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	

1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0		
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1		
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0		
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1		

1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0		
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	