Nama : Tsaniya Faridah Maulida (211331031)

Partner : Erika Dwi Jayanti (211331006)


Kelas : 1A - TTE

Tanggal Praktikum : Jum’at, 11 Februari 2022


JURNAL PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

GERBANG DASAR


1.1 Gambar Rangkaian

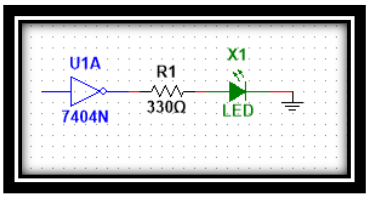


Gambar 1 Rangkaian Praktikum Gerbang NOT

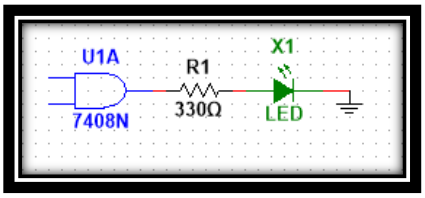


Gambar 2 Rangkaian Praktikum Gerbang AND

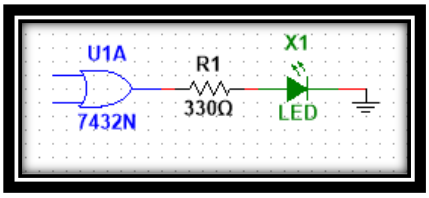


Gambar 3 Rangkaian Praktikum Gerbang OR

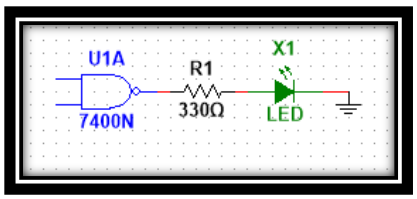

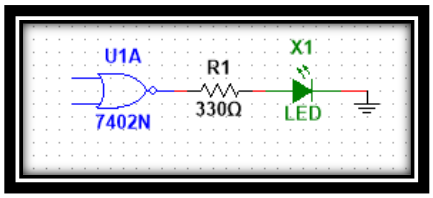
Gambar 4 Rangkaian Praktikum Gerbang NAND



Gambar 5 Rangkaian Praktikum Gerbang NOR

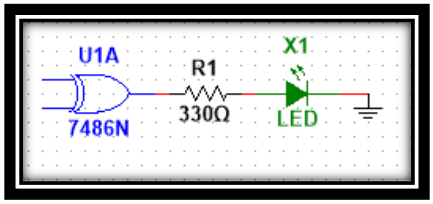

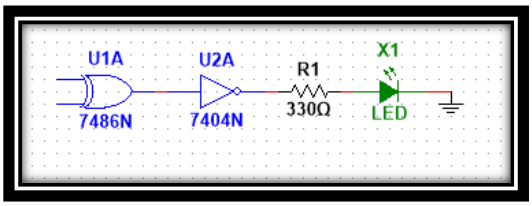Gambar 6 Rangkaian Praktikum Gerbang EX-OR







Gambar 7 Rangkaian Praktikum Gerbang EX-NOR

1.2 Hasil Percobaan



1.1.1 Gerbang NOT







Tabel 1 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang NOT

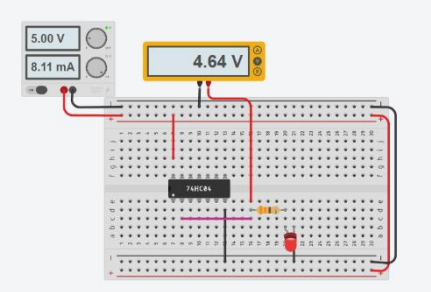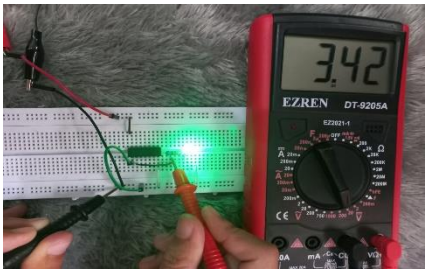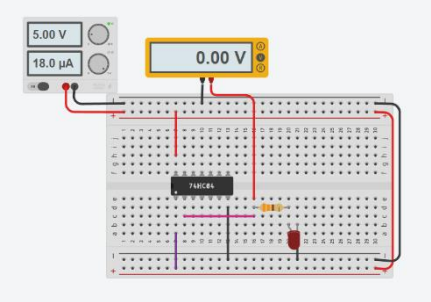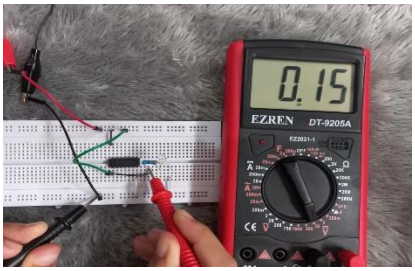A	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	1	4,64	3,42		
1	0	0	0,15		

1.1.2 Gerbang AND



Tabel 2 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang AND




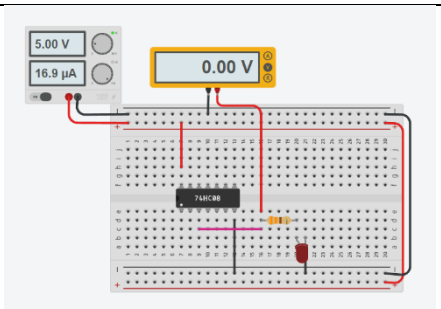
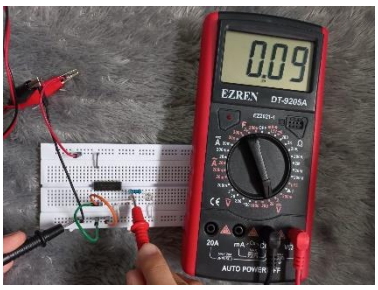
A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	0	0	0,09		

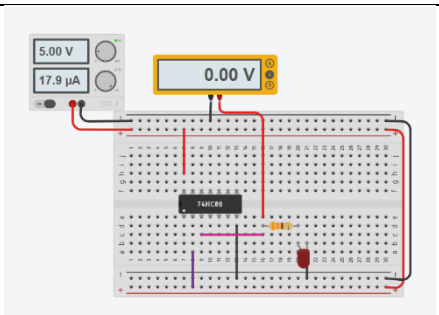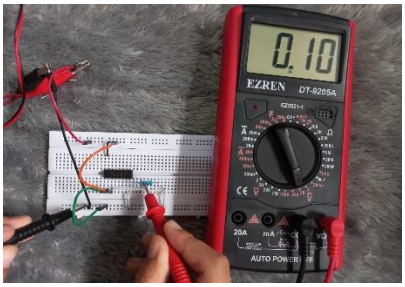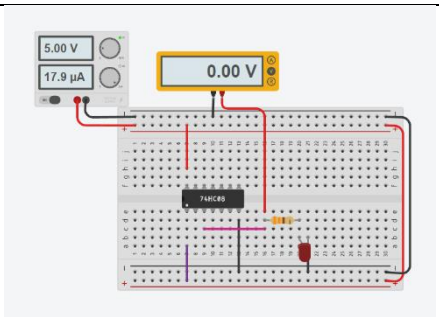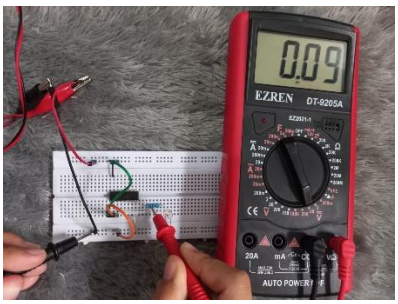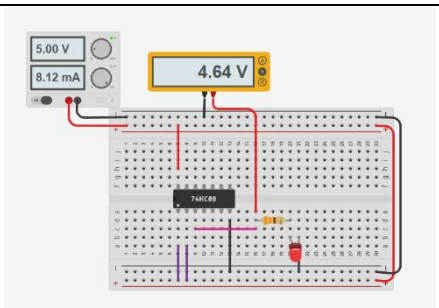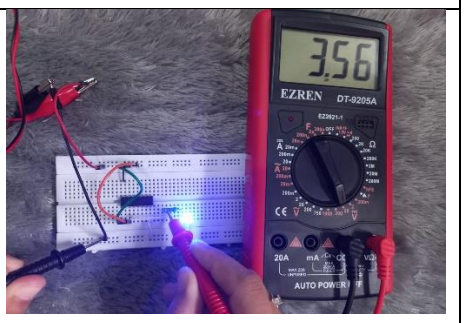0	1	0	0	0,1		
1	0	0	0	0,09		
1	1	1	4,64	3,56		

1.1.3 Gerbang OR



Tabel 3 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang OR





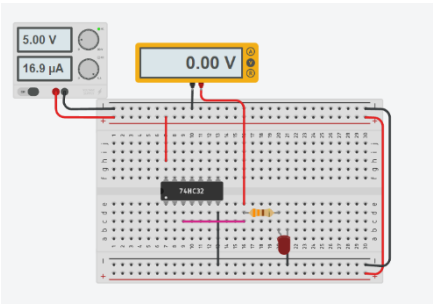
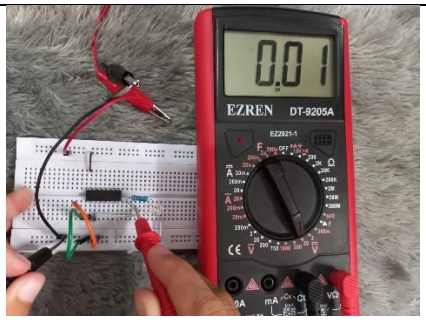
A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	0	0	0,01		

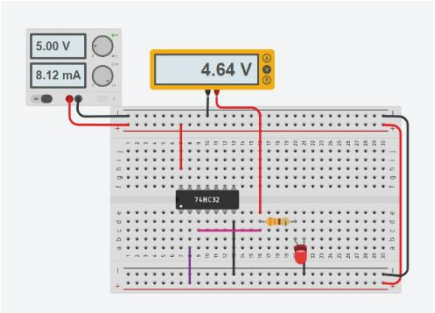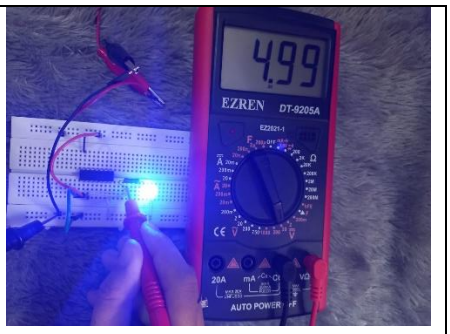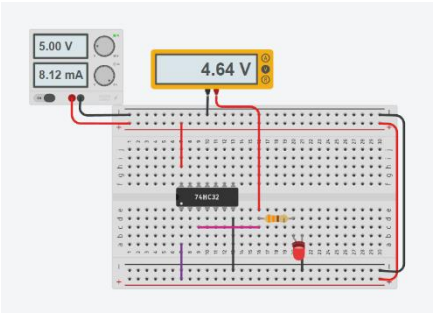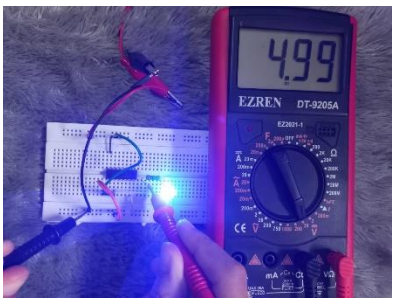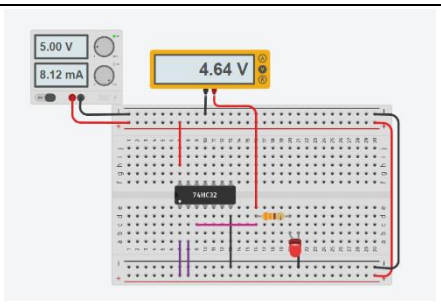0	1	1	4,64	4,99		
1	0	1	4,64	4,99		
1	1	1	4,64	4,99		

1.1.4 Gerbang NAND



Tabel 4 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang NAND





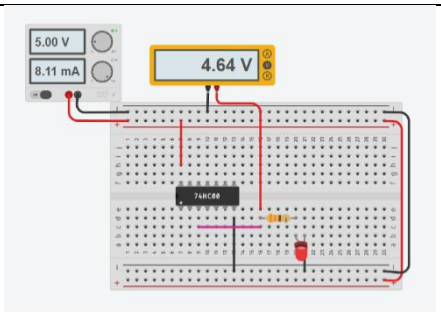
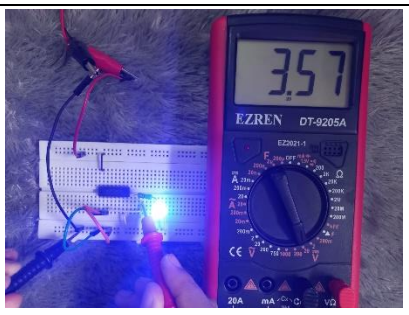
A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	1	4,64	3,57		

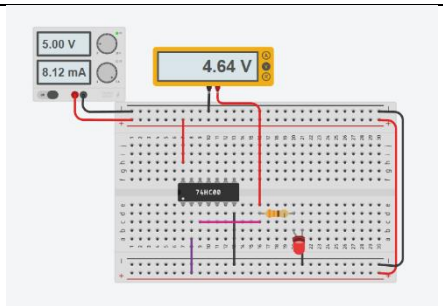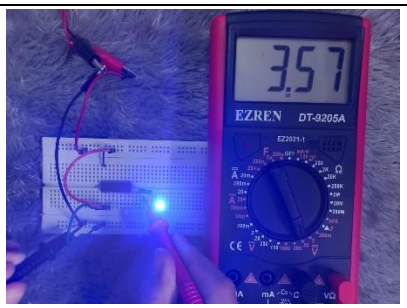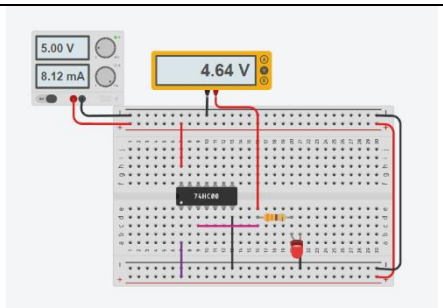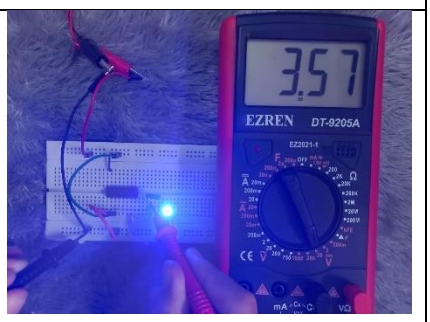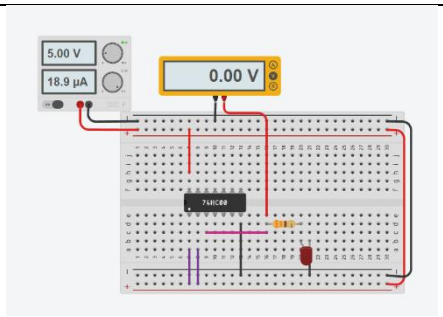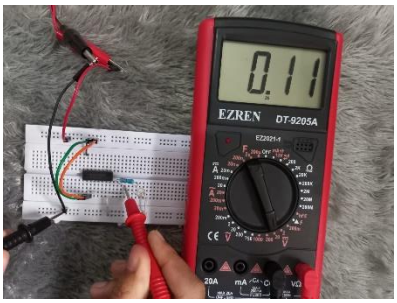0	1	1	4,64	3,57		
1	0	1	4,64	3,57		
1	1	0	0	0,11		

1.1.5 Gerbang NOR









Tabel 5 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang NOR

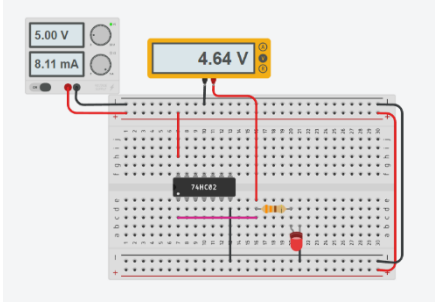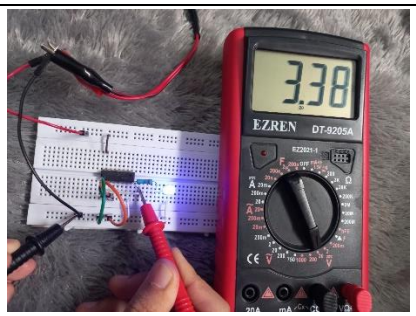A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	1	4,64	3,38		

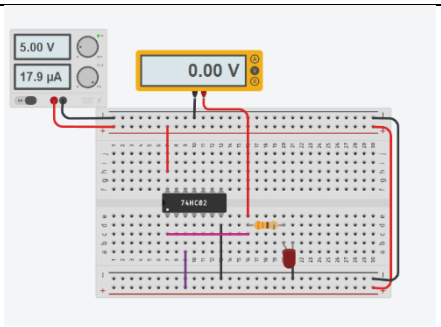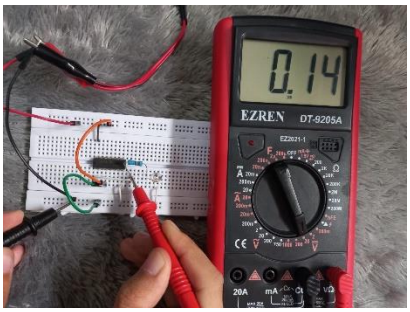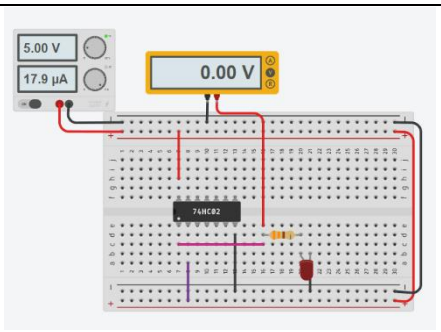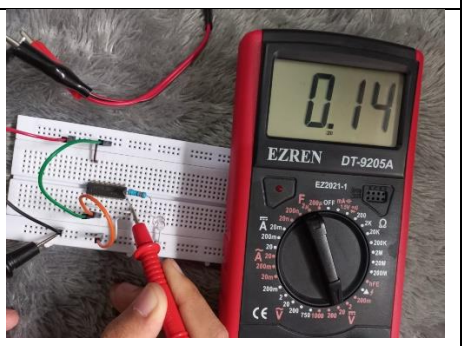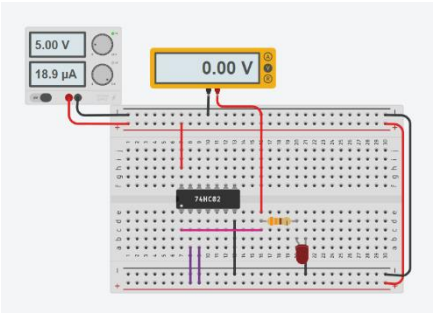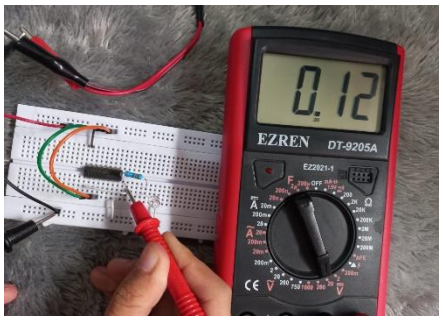0	1	0	0	0,14		
1	0	0	0	0,14		
1	1	0	0	0,12		







1.1.6 GERBANG EX-OR

Tabel 6 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang EX-OR

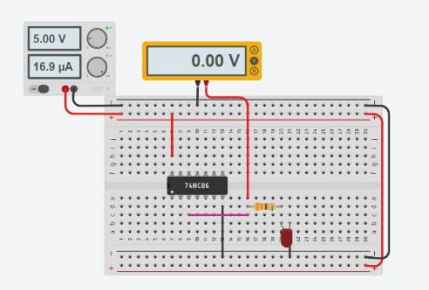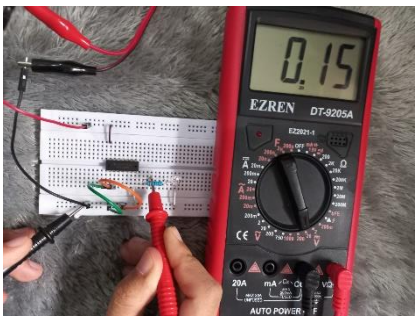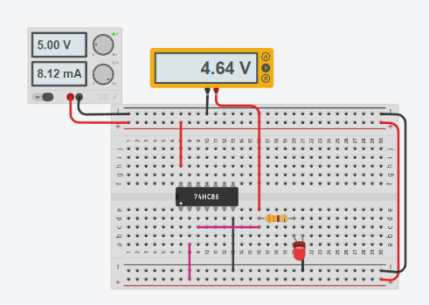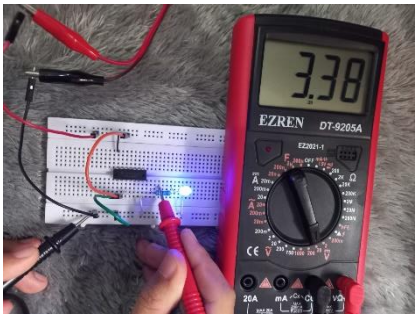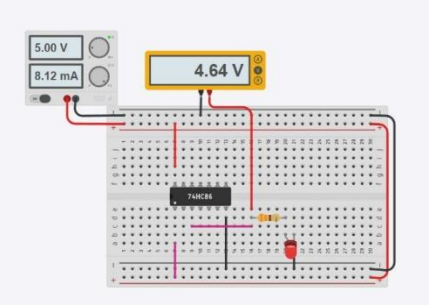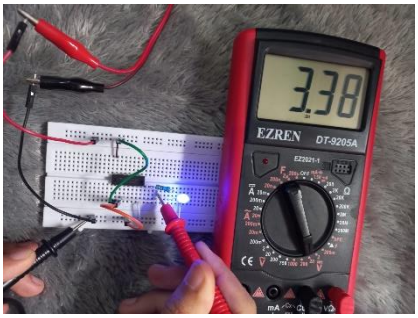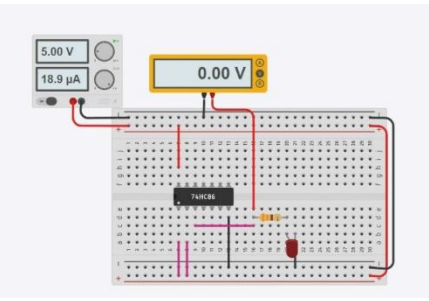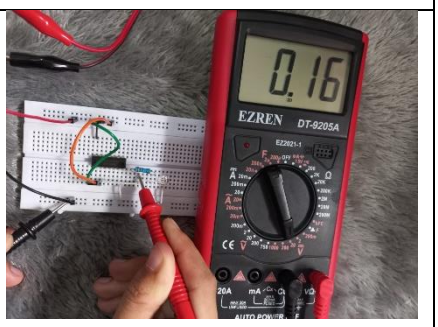A	B	F	Fy Simulator (V)	Fv (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	0	0	0,15		
0	1	1	4,64	3,38		
1	0	1	4,64	3,38		
1	1	0	0	0,16		

1.1.7 Gerbang EX-NOR

Tabel 7 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang EX-NOR

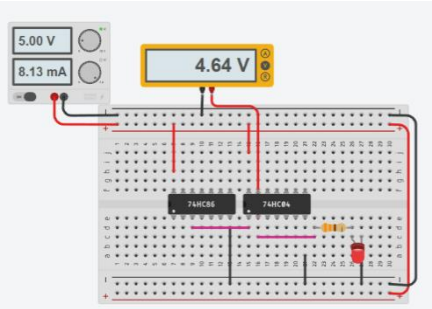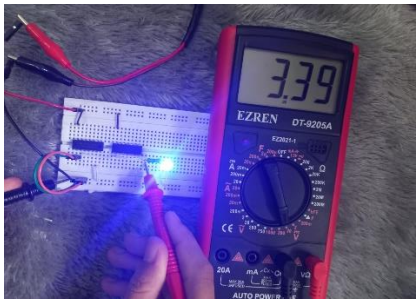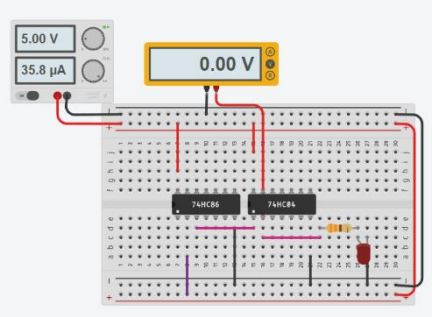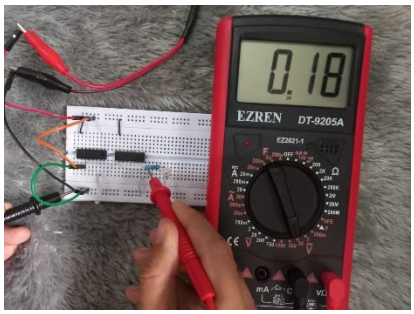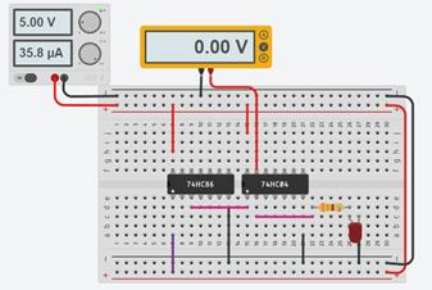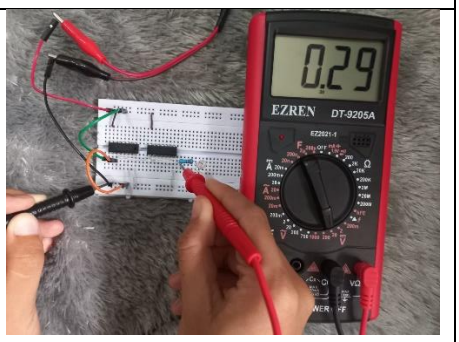A	B	F	Fy Simulator (V)	Fv (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	1	4,64	3,39		
0	1	0	0	0,18		
1	0	0	0	0,29		
1	1	1	4,64	2,64	