JURNAL PRAKTIKUM RANGKAIAN PENYEARAH


Nama : 1. Thiana Thesarindri (211331029)

2. Tsaniya Faridah (211331031)


Kelas : 1A-TTE

---


1. **Tapped Transformer**

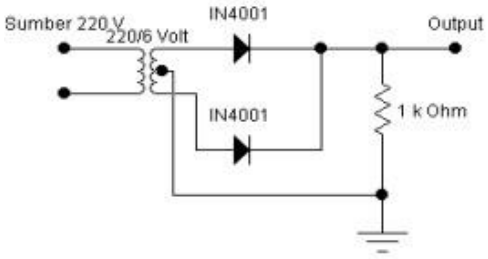

2. **Bridge Network**

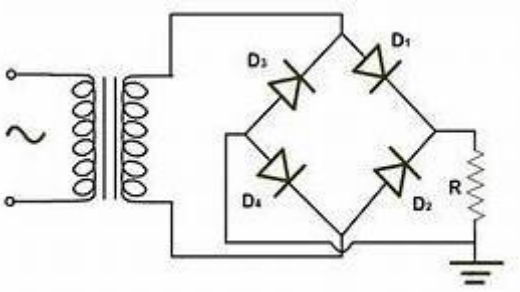

3. **Filter RC**

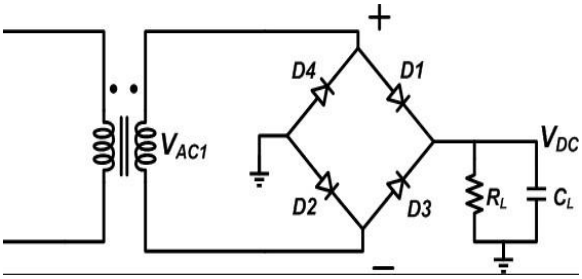

- **Tabel Hasil Pengukuran**

a. Penyearah Setengah Gelombang

RL (Ohm)	V output (DC)		V ripple (rms)	
	Pengukuran	Perhitungan	Pengukuran	Perhitungan
1000	219,944 V	3V	3,065 V	1,42 V

B. Full-Wave Rectification


RL (Ohm)	V output (DC)		V ripple (rms)	
	Pengukuran	Perhitungan	Pengukuran	Perhitungan
1000	53,44 mV	9,28 mV	4,24 V	2,28 V

C. Bridge Network


RL (Ohm)	V output (DC)		V ripple (rms)	
	Pengukuran	Perhitungan	Pengukuran	Perhitungan
1000	151,07 mV	1,20 V	4, 24 V	1,35 V

- **Data Hasil Rangkaian**

Rangkaian 1

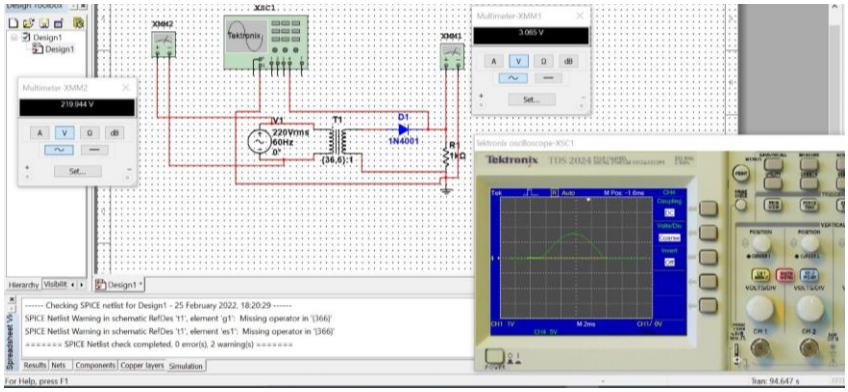

Rangkaian 2

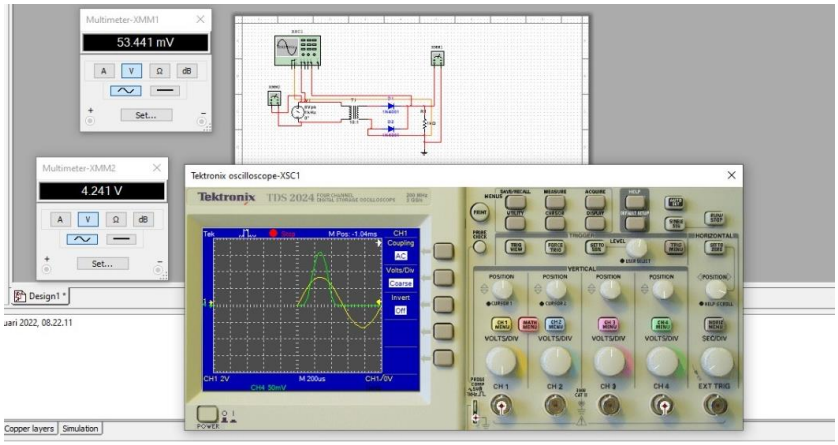

Rangkaian 3

