Nama : Tsaniya Faridah Maulida (211331031)

Partner : Erika Dwi Jayanti (211331006)

Kelas : 1A - TTE

Tanggal Praktikum : Sabtu, 26 Februari 2022

JURNAL PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

TEKNIK MINIMASI MENGGUNAKAN ALJABAR BOOLEAN

1.1 Tabel Persamaan

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

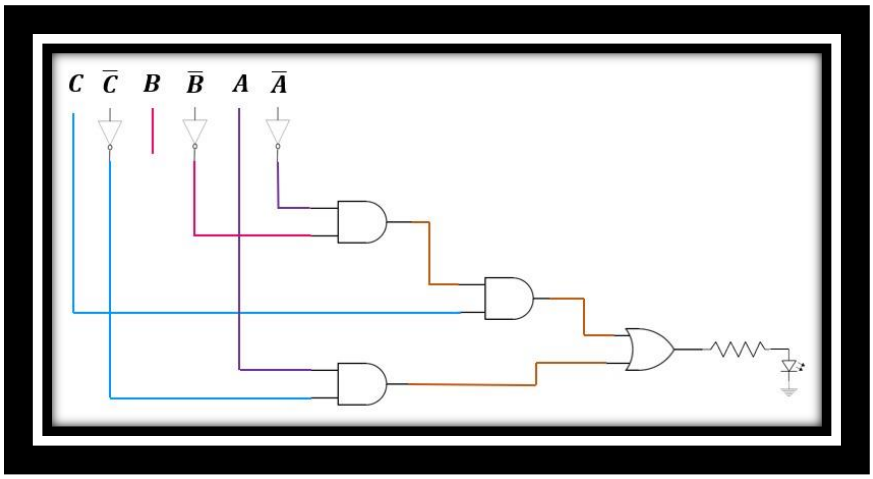
1.2 Rumus Penyederhanaan

$F = \bar{A}\,\bar{B}\,C + A\,\bar{B}\,\bar{C} + A\,B\,\bar{C}$

$= \bar{A}\,\bar{B}\,C + A\,\bar{C}\,(\bar{B} + B)$

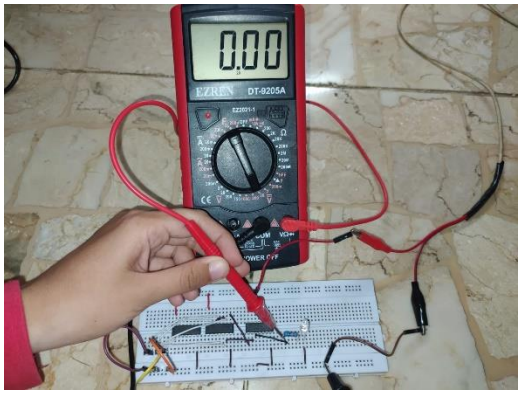
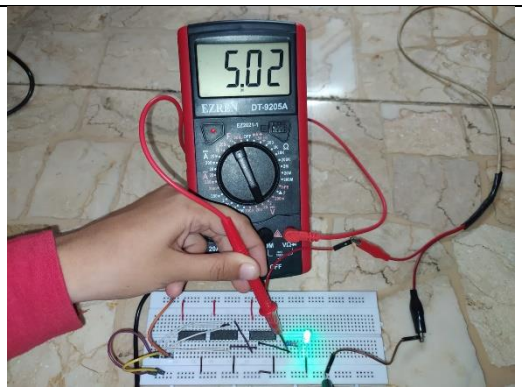
$\mathbf{F = \bar{A}\,\bar{B}\,C + A\,\bar{C}}$

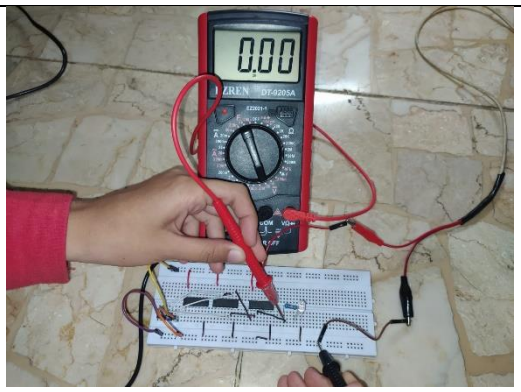
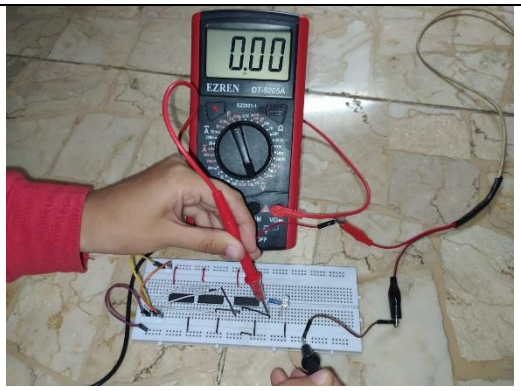
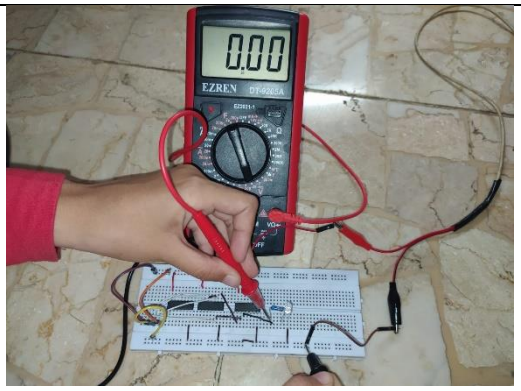
1.3 Gambar Rangkaian

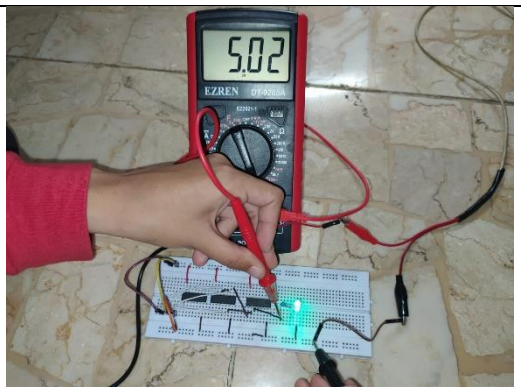


Gambar 1 Rangkaian Teknik Minimasi sesuai inputnya

1.4 Hasil Percobaan

Input			Output		Gambar Praktikum
A	B	C	F	V(F)	
0	0	0	0	0 V	
0	0	1	1	5,02 V	

0	1	0	0	0 V	
0	1	1	0	0 V	
1	0	0	1	5,02 V	
1	0	1	0	0 V	

1	1	0	1	5,02 V	
1	1	1	0	0 V	