Nama : Devita Syifa Azzahrra


Kelas : 1A TTE

NIM : 221331009

TUGAS 14 B DIAGRAM BLOK

Tugas B : Sebutkan fungsi dan kesalahan-kesalahan dari diagram blok-diagram blok berikut?

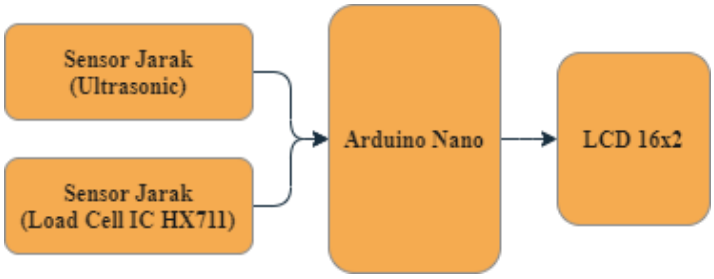
B1. Sebutkan fungsi dan kesalahan- kesalahan dari diagram blok berikut?




Jawab :

Fungsi : Timbangan Digital

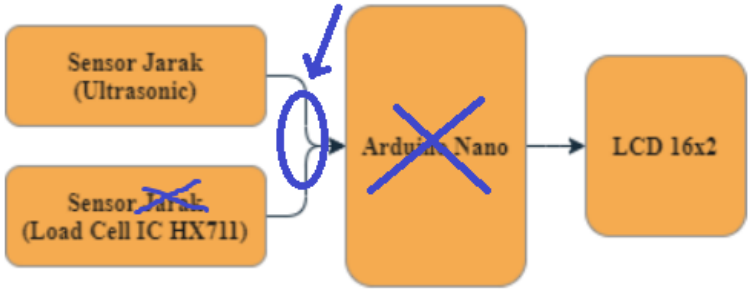Kesalahan : Output yg memiliki 2 blok atau lebih tidak boleh bertemu, salah penyebutan sensor, nama fungsi tidak boleh merek.



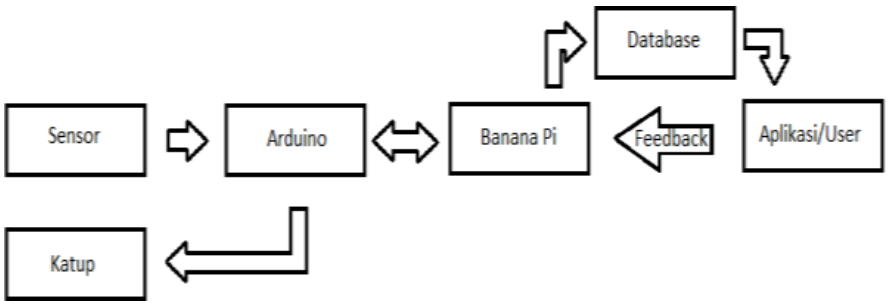
Soal B2 : Sebutkan fungsi dan kesalahan- kesalahan dari diagram blok berikut?




Jawab :

Fungsi : Pembuka suatu Katup fungsi dari sensor

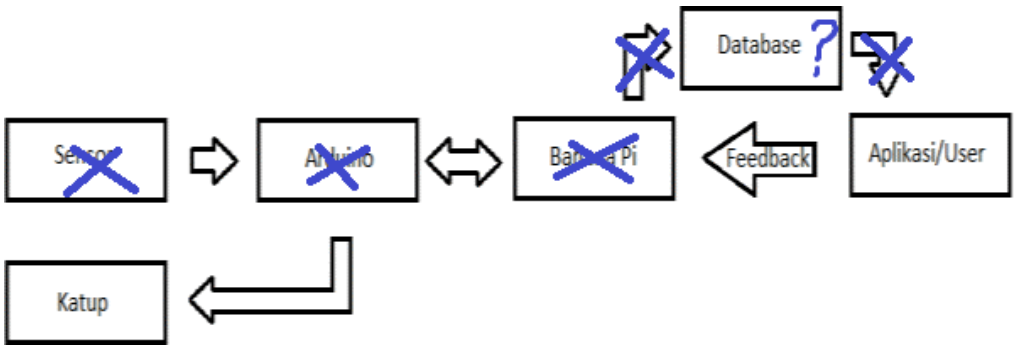Kesalahan : Tidak ada kejelasan sensor,Penyebutan merek, Menggunakan panah tebal, tidak jelas sambungannya, Data Base tanpa kejelasan, Simbol blok Software tidak nyambung dengan Hardware.



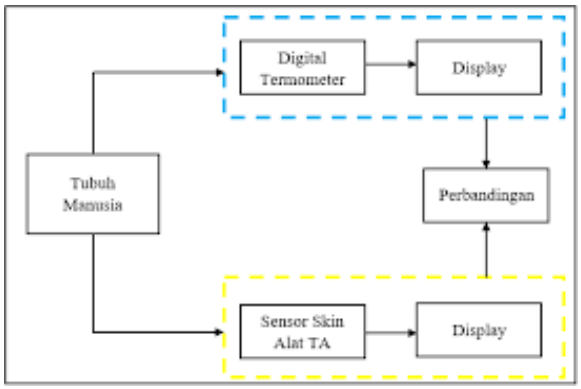
Soal B3: Sebutkan fungsi dan kesalahan-kesalahan dari diagram blok berikut?




Jawab

Fungsi : Termometer digital manusia

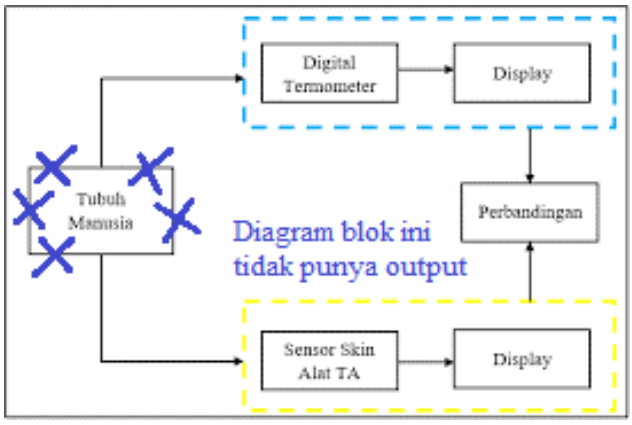Kesalahan : Tubuh bukan bagian kotak, garis tegas antara tubuh dan sensor, Output diagram blok tidak ada



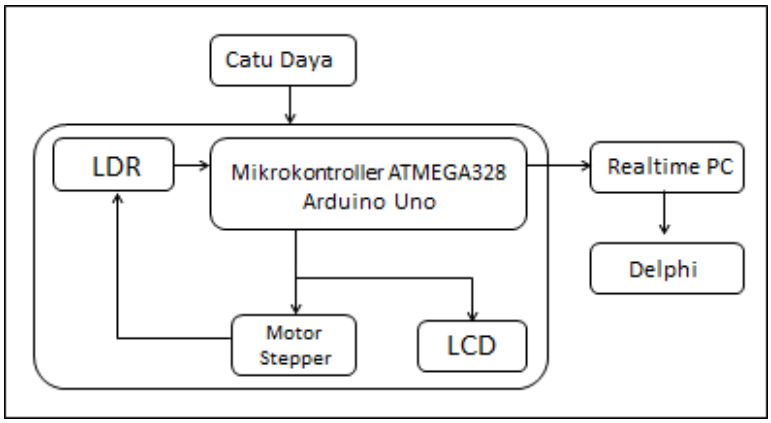
Soal B4 : Sebutkan fungsi dan kesalahan-kesalahan dari diagram blok berikut?




Jawab

Fungsi : Penggerak motor menggunakan cahaya atau penghitung kecepatan motor

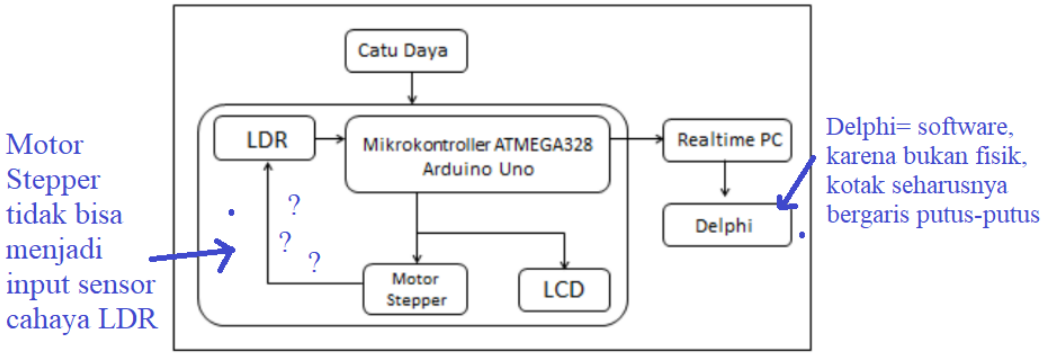Kesalahan : Input cahaya LDR tidak jelas, Delphi seharusnya bergaris putus-putus



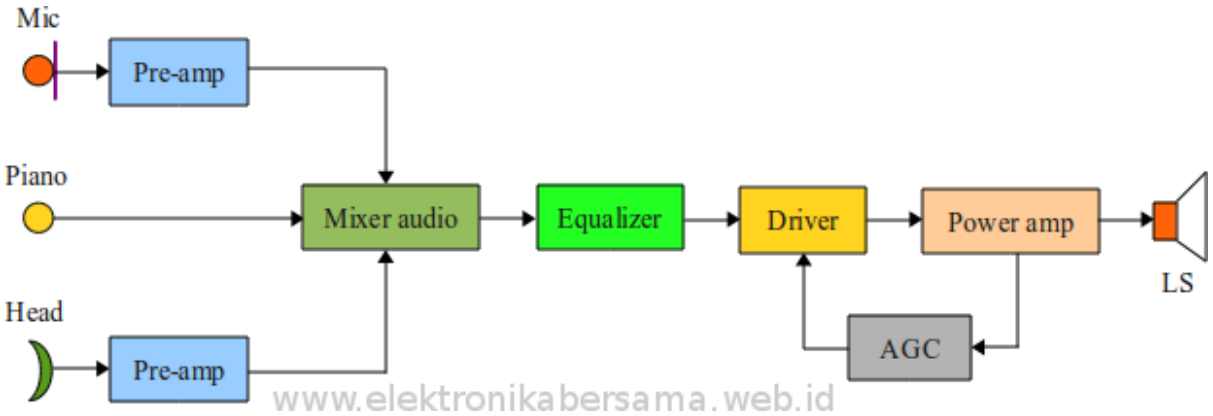Soal B5 : Sebutkan fungsi dan kesalahan-kesalahan dari diagram blok berikut?




Jawab

Fungsi : Penguat Audio dengan input Mikropon, input dari alat musik,pemutar CD audio, dilengkapi dengan Power Amplifier

Kesalahan : Tidak ada sama sekali

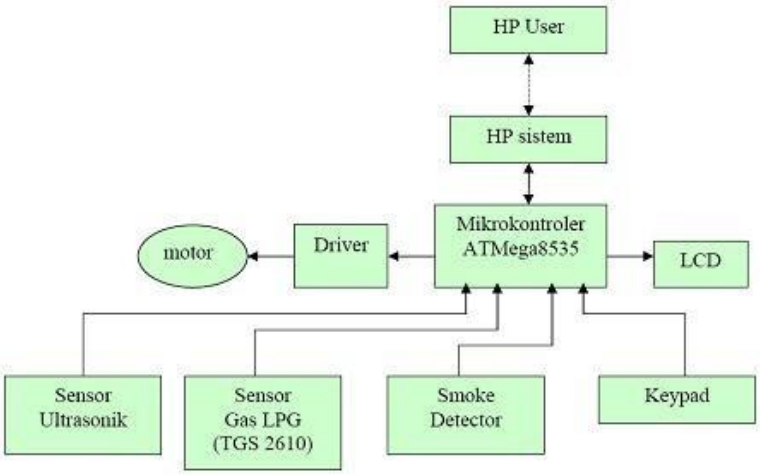Soal B6 : Sebutkan fungsi dan kesalahan-kesalahan dari diagram blok berikut?




Jawab

Fungsi : Sistem monitoring gas, asap dan jarak melalui Smartphone

Kesalahan : Kurang antena karna sebuah smartphone

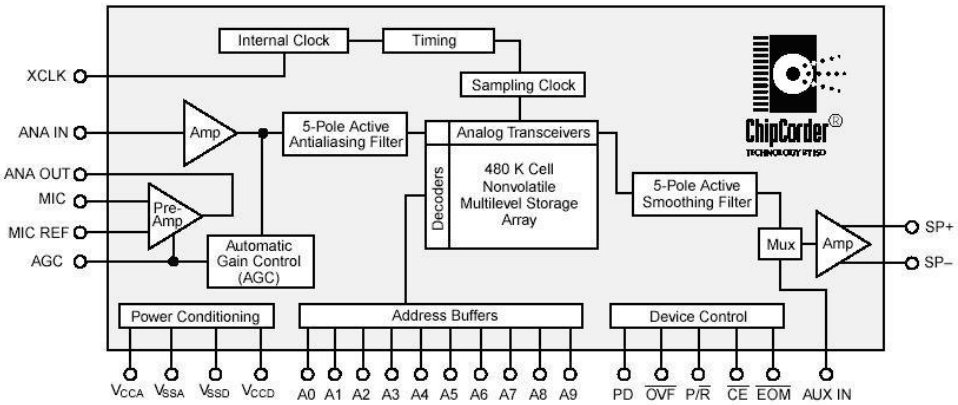Tugas B7 : Sebutkan fungsi dan kesalahan- kesalahan dari diagram blok berikut?



Jawab

Fungsi : Konversi Analog ke Digital untuk Audio

Kesalahan : Tidak ada panah penunjuk