LAPORAN PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 2







TRANSFER DAYA













NAMA : CANTIKA ANGELA PUTRI













KELAS : 1A1 TTE

HARI/TANGGAL : 05/04/23













Tabel Rangkaian 1













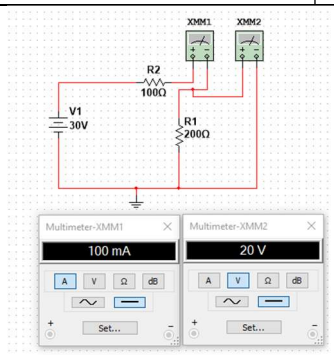
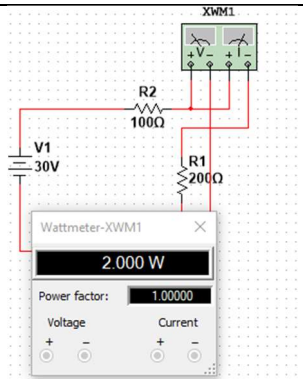
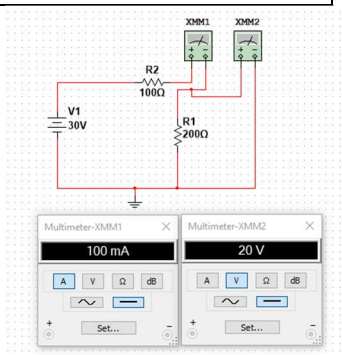
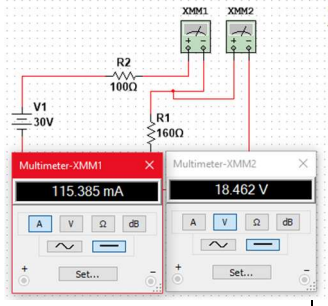
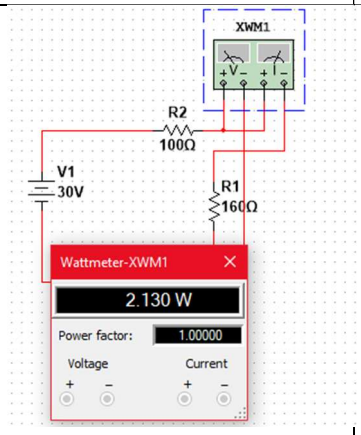
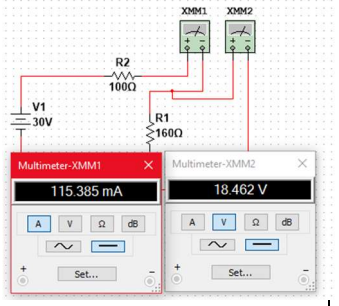
Rd	**VL (Volt)**		**IL (Ampere)**		**PL (Watt)**	
RL (Ω)	**Dihitung**	**Diukur**	**Dihitung**	**Diukur**	**Dihitung**	**Diukur**
200	20V		2 W		0,1 A	
160	18,46V		2,12W		0,115A	

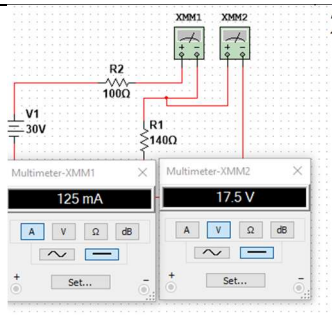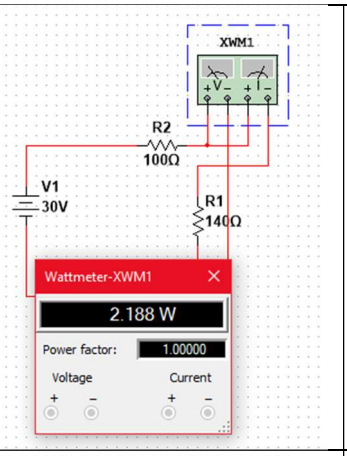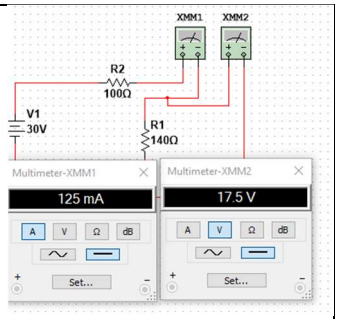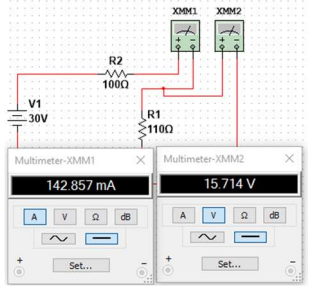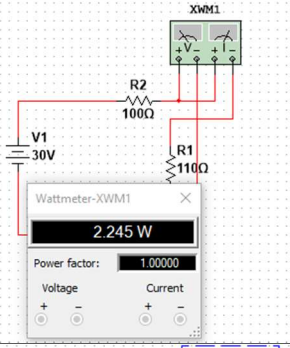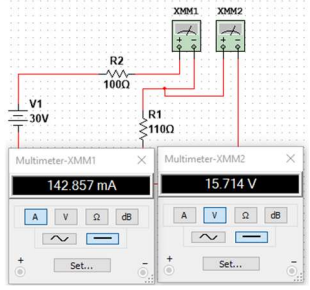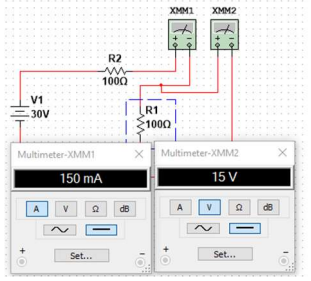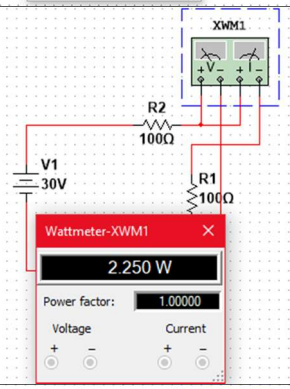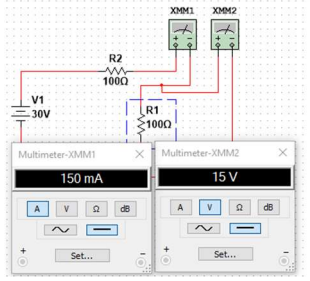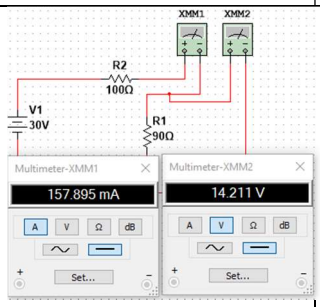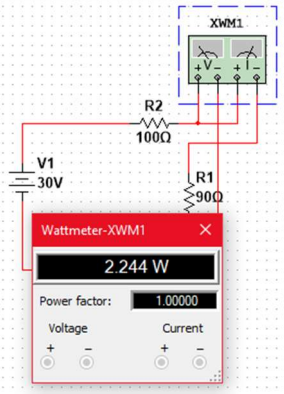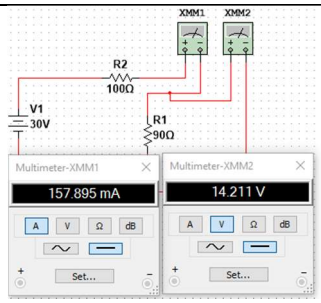140	17,5V		2,187W		0,125A	
110	15,71V		2,23W		0,142A	
100	15V		2,25W		0,15A	
90	14,2V		2,22W		0,157A	

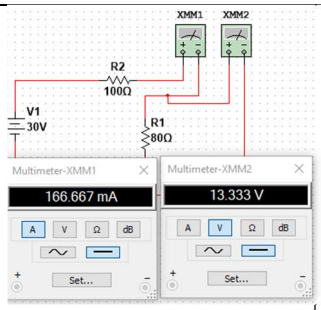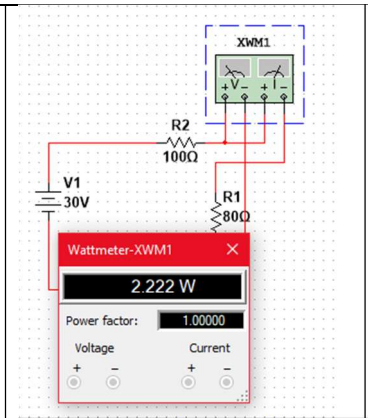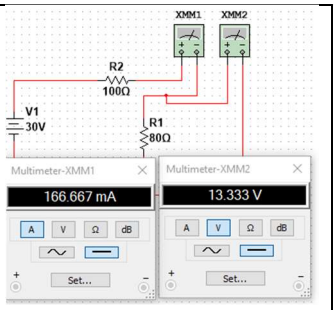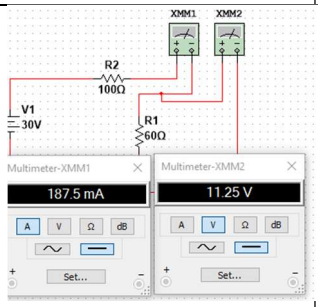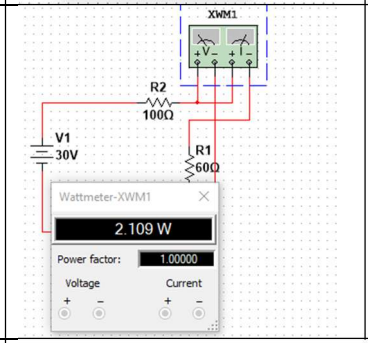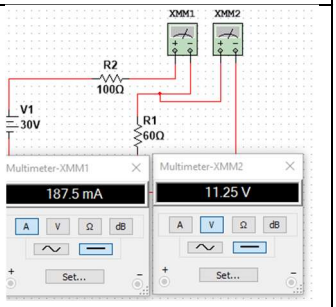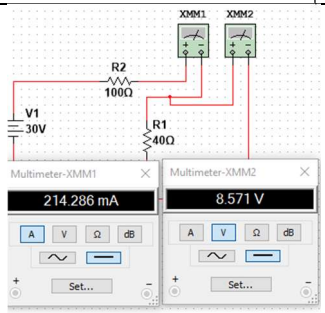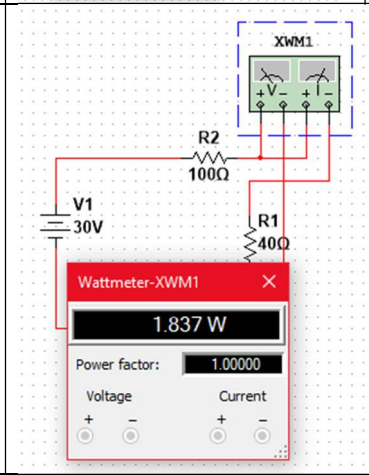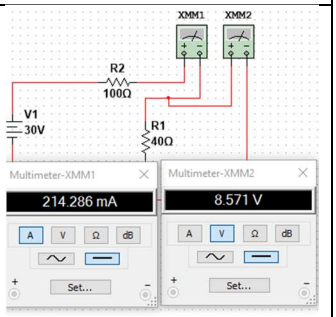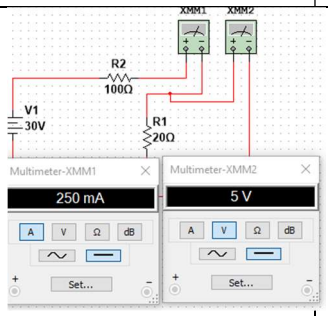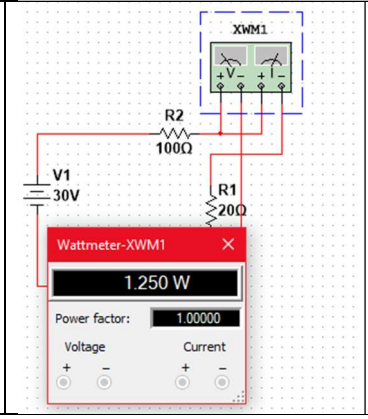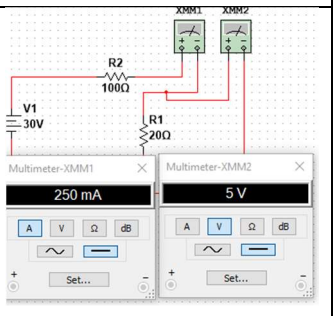80	13,3V		2,272W		0,16A	
60	11,25V		2,103W		0,187	
40	8,57V		1,833W		0,214A	
20	5V		1,25W		0,25A	

Tabel Rangkaian 2

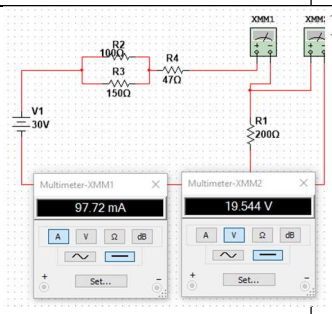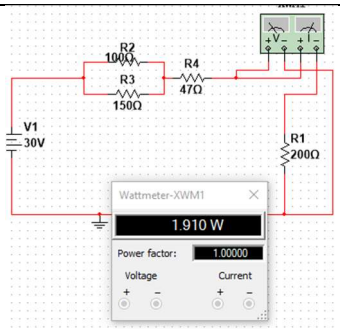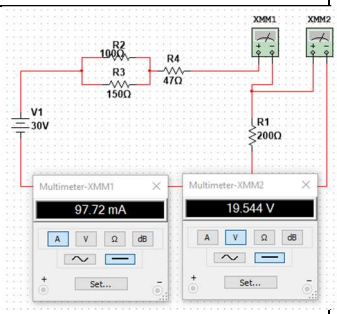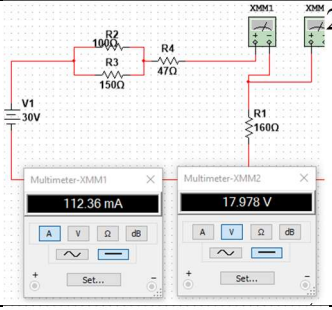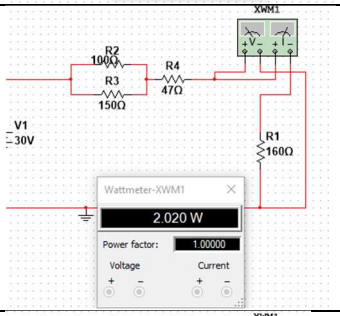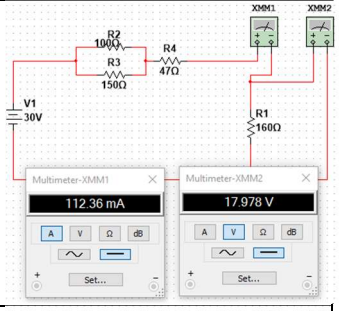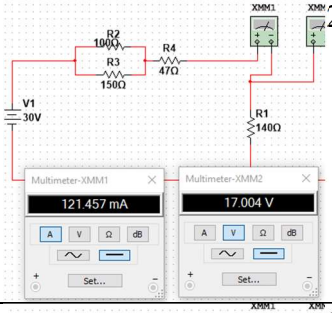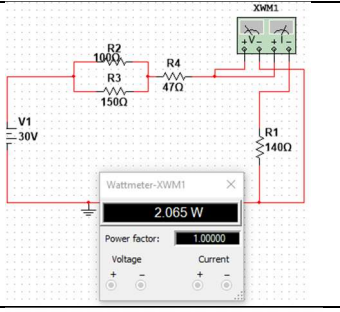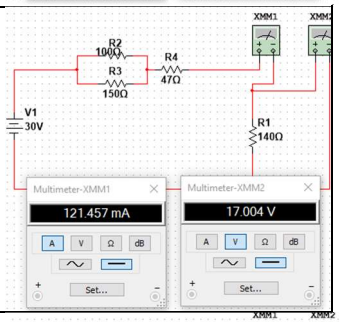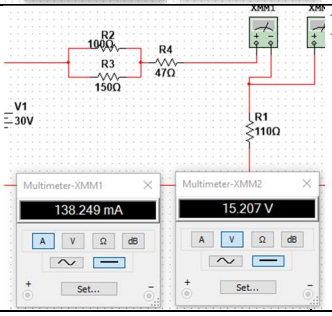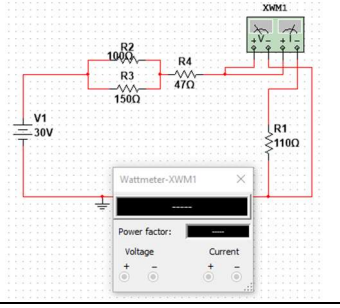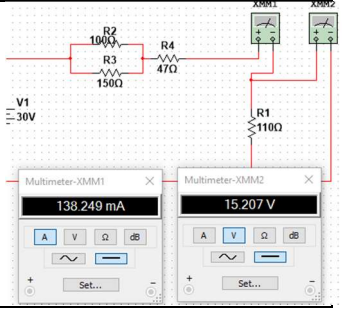Rd	VL (Volt)		PL (Watt)		IL (Ampere)	
RL (Ω)	Dihitung	Diukur	Dihitung	Diukur	Dihitung	Diukur
200	19,54V		1,895W		97mA	
160	17,97W		2,012W		112 mA	
140	17V		2,057W		121 mA	
110	15,2 V		15,2W		138 mA	

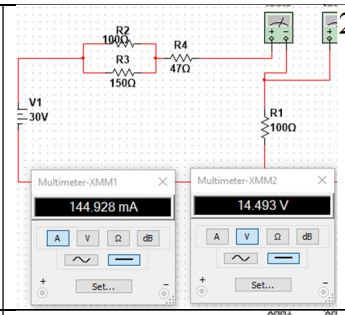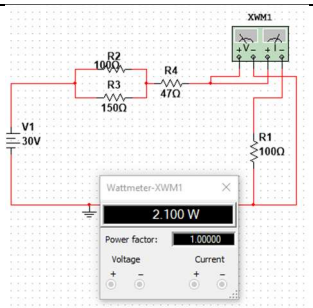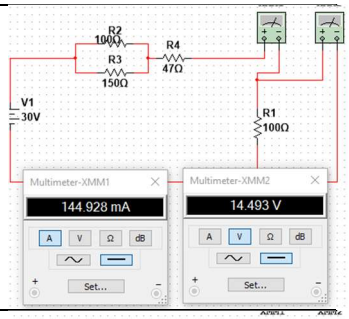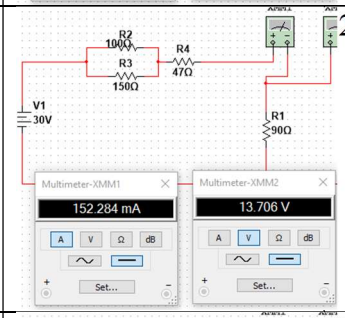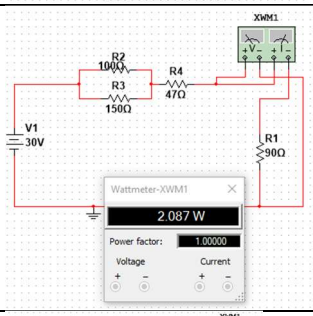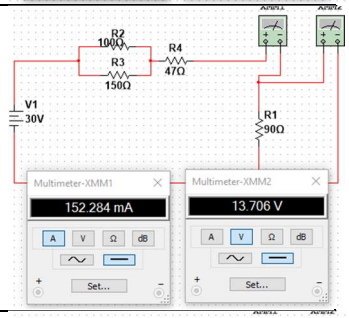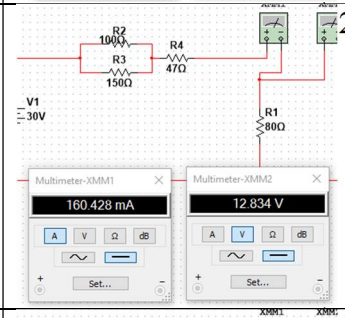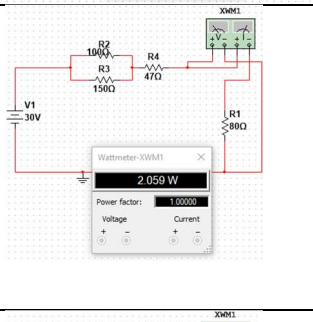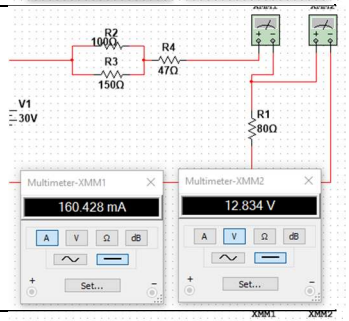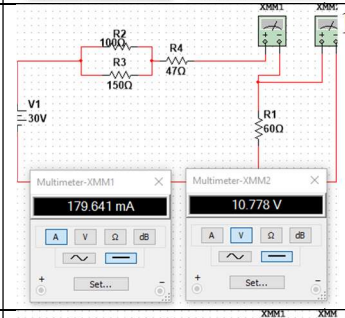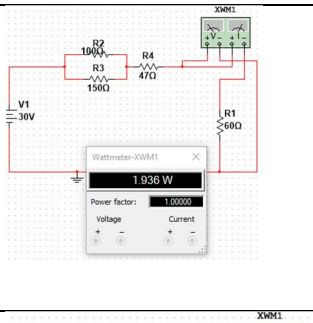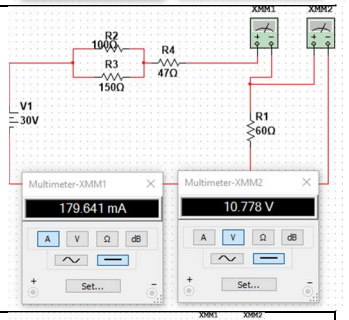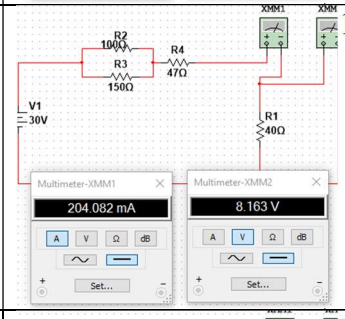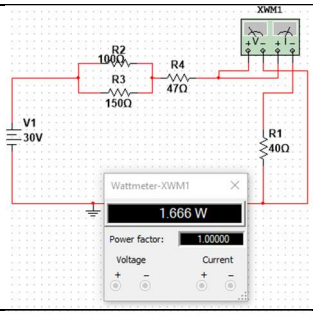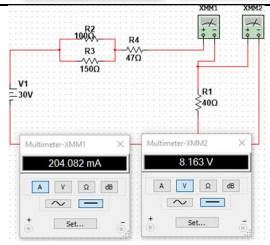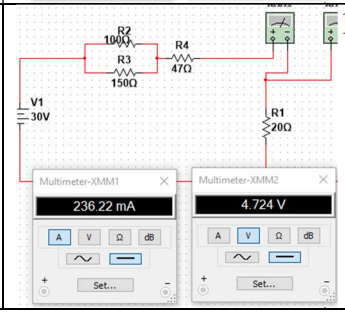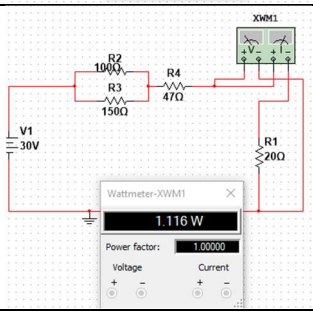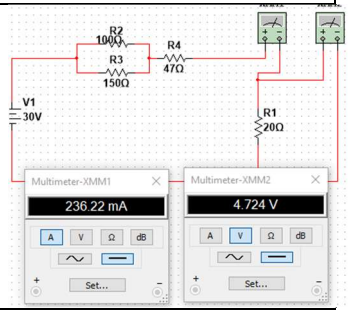100	14,49V		2,043W		144 mA	
90	13,7 V		2,082		0,152 mA	
80	12,8 V		2,048W		0,160 mA	
60	10,77V		1,92W		0,179 mA	
40	8,16 V		1,66W		0,204 mA	
20	4,72 V		1,113W		0,236 mA	

Rumus dan Penjabaran Perhitungan


Vrl = $\frac{Rl}{Rl+Z}\ x\ Vth$


Irl = $\frac{Vth}{Rl+Zt}$

Prl = Vrl+ Irl

Pertanyaan dan Tugas

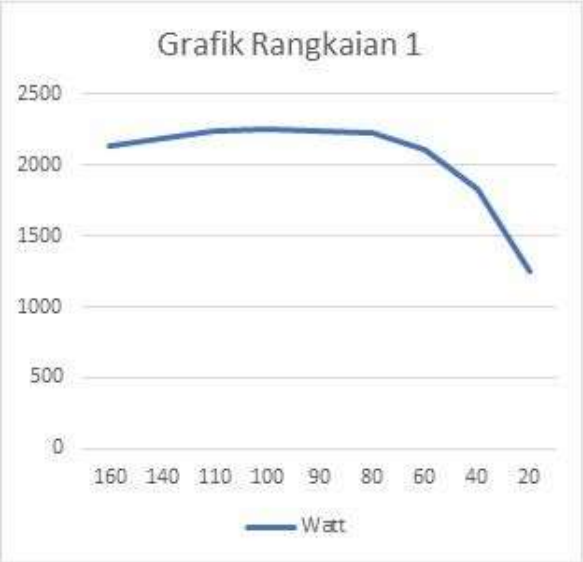1. Buat kurva/grafik :
   - IL = f(RL)
   - VL = F(RL)
   - PL = F(RL)



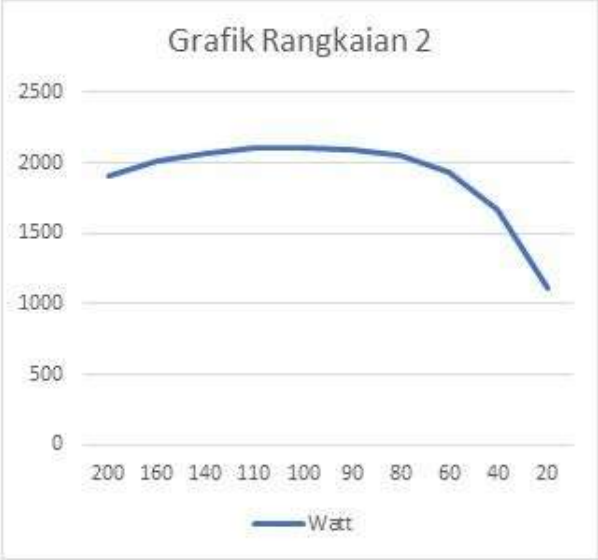

2. Bandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan, jelaskan!

   Perbandingan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan dapat dilihat hanya dari pembulatan pada bilangan yang telah diukur dengan bilangan hasil dari perhitungan secara teori, dapat dikatakan hasil pengukuran tidak akan berbeda jauh dengan hasil perhitungan

3. Apa pengaruh harga rd terhadap daya pada beban?

   Rd merupakan tahanan dari suatu sumber tegangan, Rd akan menyebabkan terjadinya rugi-rugi pada rangkaian sehingga daya dari sumber tegangan tidak dapat ditransferkan ke seluruh beban. Oleh karena itu Rd dapat dikatakan penyebab tidak terjadinya transfer daya. Rugi-rugi yang dihasilkan oleh Rd harus diminimalkan agar daya dapat tertrnasfer semaksimal mungkin ke tujuan.

4. Berikan kesimpulan dari percobaan diatas!

   Pada hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Transfer daya maksimum akan terjadi apabila nilai pada resistansi beban sama dengan nilai resistansi sumber baik pada kondisi seri maupun kondisi pararel dengan sumber arus dan nilai resistansi sumber bernilai negatif dari nilai resistansi terhadap beban.