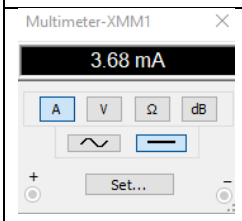
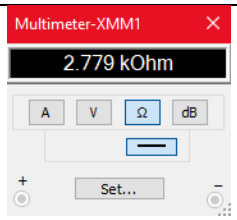
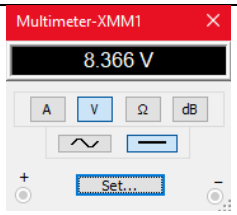
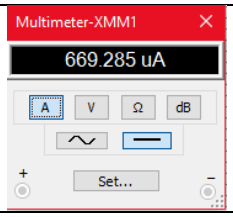
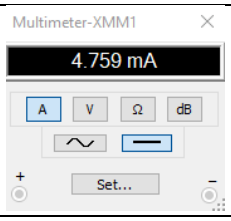
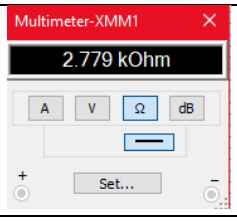
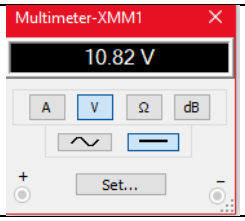
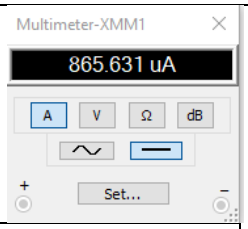
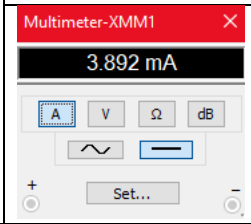
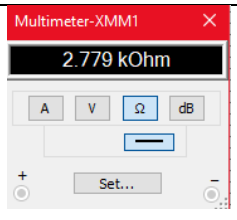
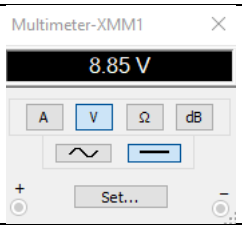
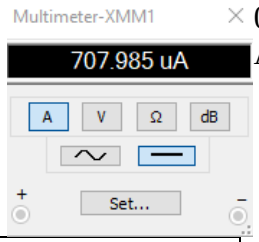
JURNAL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 2









TRANSFORMASI NORTON

Nama : Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

Kelas : 1A TTE


NO	V1	V2	IN	RN	V0		I0	
					P	H	P	H(A)
1	9	12				7,5V		0,6mA
2	12	15				10V		0,8mA
3	10	12				7,5V		0,6mA

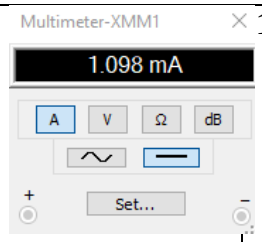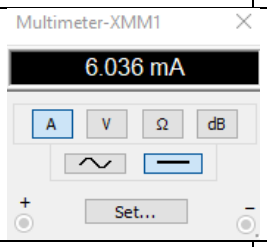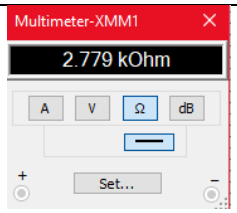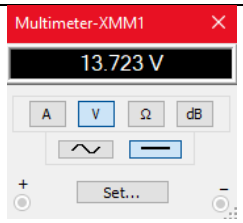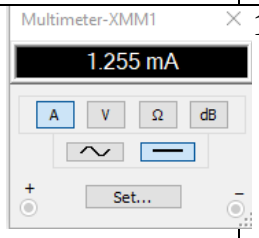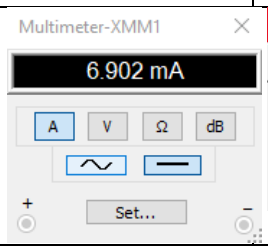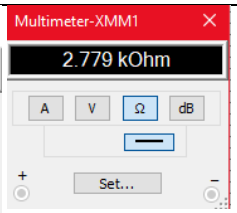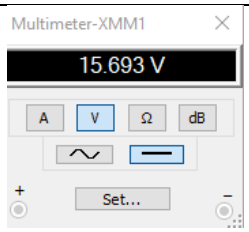4	18	15					 1,mA	
						12,5 V		
5	20	18					 1,25m	
						1,255 mikro A		1,2mA


GAMBAR RANGKAIAN

1. **12V dan 15V**


V0:

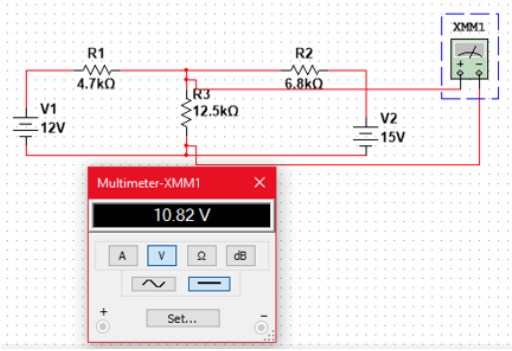

I0:

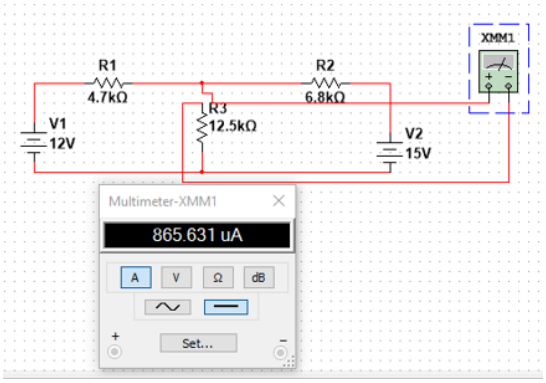

IN:

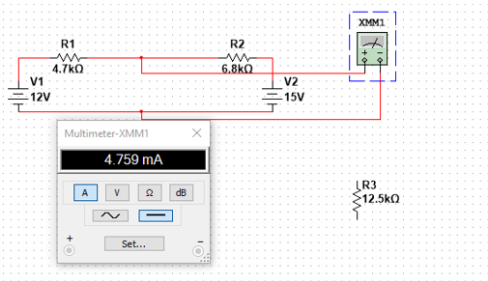

HASIL PERHITUNGAN

1. Vth: 10,226
   Rth: 2,779kΩ
   In: $\frac{Vth}{Rth} = \frac{10,226}{2,779} = 3,28mA$

2. Vth: 13,226
   Rth: 2,779kΩ
   In: $\frac{Vth}{Rth} = 4,759mA$
3. Vth: 10,817
   Rth: 2,779kΩ
   In: $\frac{Vth}{Rth} = 2,779mA$
4. Vth: 16,774
   Rth: 2,779kΩ
   In: $\frac{Vth}{Rth} = 6,036mA$
5. Vth: 19,183
   Rth: 2,779kΩ
   In: $\frac{Vth}{Rth} = 6,902mA$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Hasil RN bernilai sama semua karena besar tegangan sumber tidak memengaruhi pengukuran RTh
2. Pengukuran menggunakan *software Ni Multism* akan menghasikan hasil yang lebih ideal atau presisi dibandingkan hasil pengukuran pada praktikum secara langsung.
3. Hasil pengukuran dengan multimeter tidak akan berbeda jauh dengan hasil perhitungan teori