
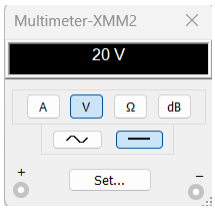
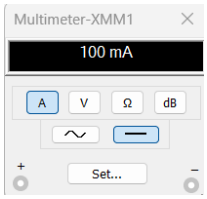
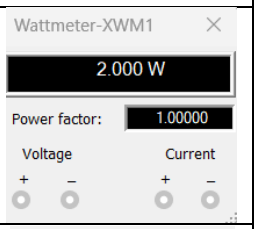
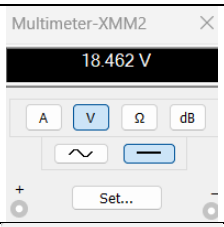
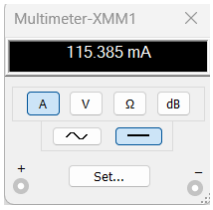
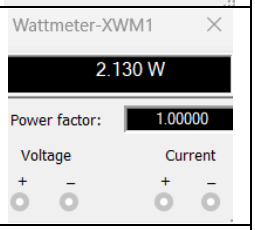
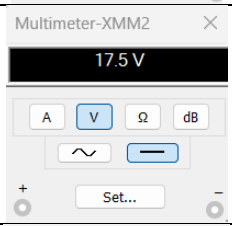
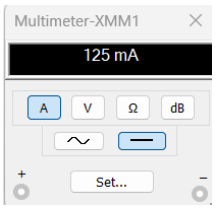
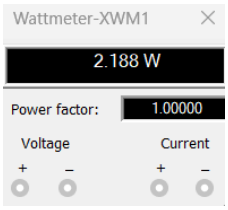
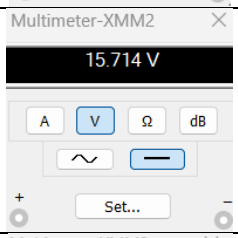
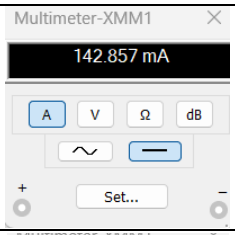
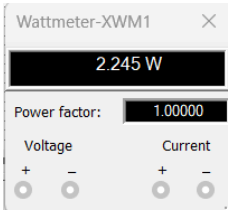
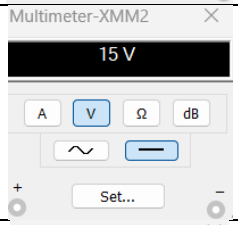
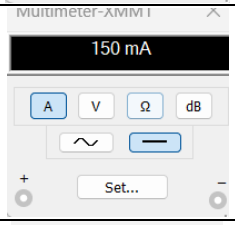
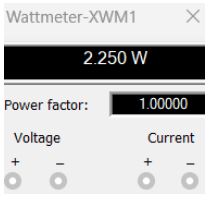
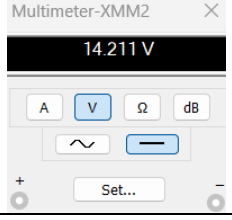
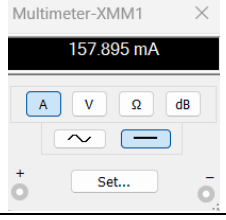
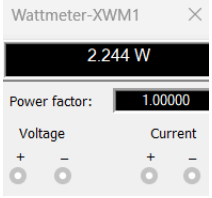
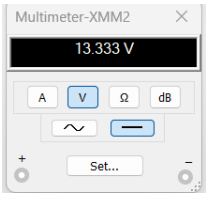
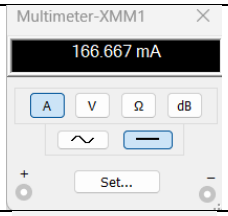
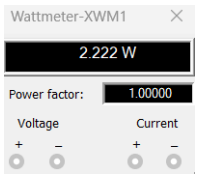
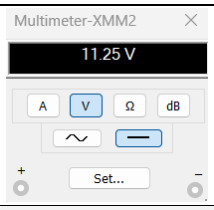
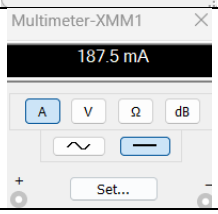
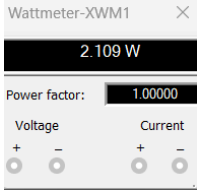
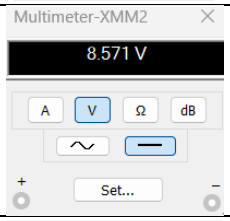
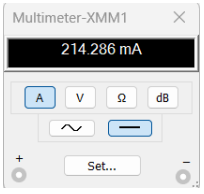
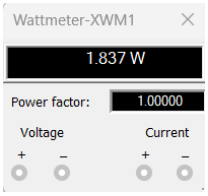
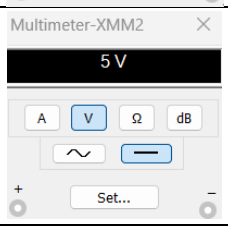
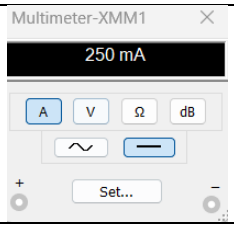
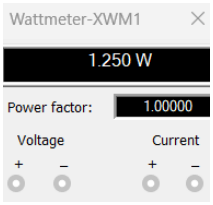
RANGKAIAN LISTRIK 2

NAMA : WINA APRILIANI
NIM : 221331063
KELAS : 1B TTE
HARI/TGL : JUM'AT, 24/03/2023

















TABEL RANGKAIAN 1


rd =	VL [volt]		IL [Ampere]		PL [watt]	
RL [Ω]	dihitung	diukur	dihitung	diukur	dihitung	diukur
200	20 V		100 mA		2.000 W	
160	18.461 V		115.384 mA		2.130 W	
140	17.5 V		0.125 A		2.187 W	
110	15.714 V		0.142857 A		2.244 W	
100	15 V		0.15 A		2.250 W	
90	14.210 V		0.157894 A		2,243 W	

80	13.333 V		0.1666666 A		2,222 W	
60	11.250 V		0.1875 A		2,109 W	
40	8.571 V		0.2142857 A		1,836 W	
20	5 V		0.25 A		1.250 W	

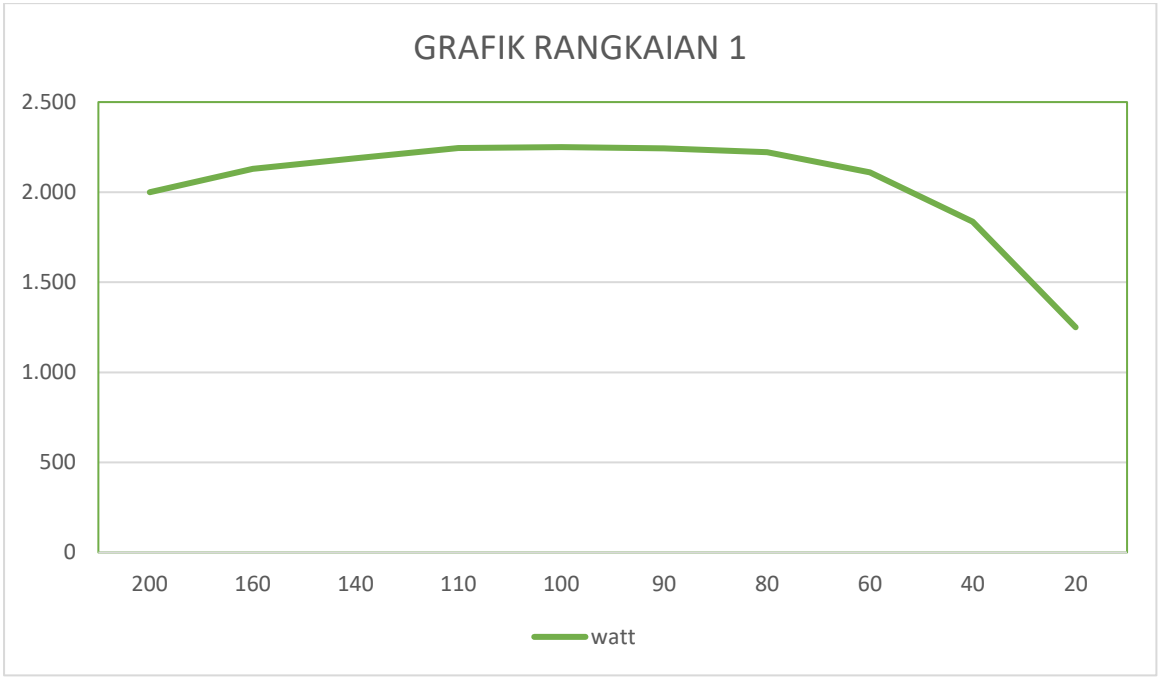

TABEL RANGKAIAN 2

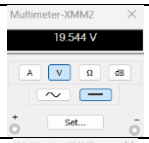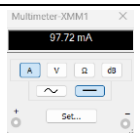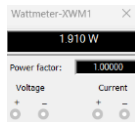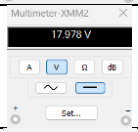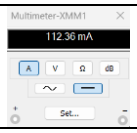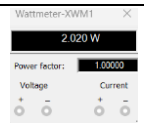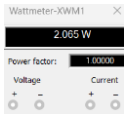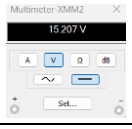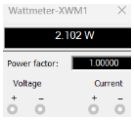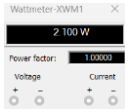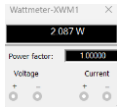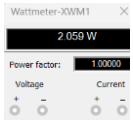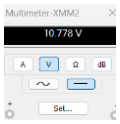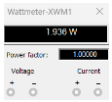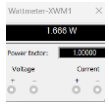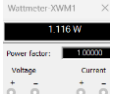rd =	VL [volt]		IL [Ampere]		PL [watt]	
RL [Ω]	**dihitung**	**diukur**	**dihitung**	**diukur**	**dihitung**	**diukur**
200	19.542 V		0,09771 A		1,9094 W	
160	17.9776 V		0,11236 A		2,0199 W	
140	17,0039 V		0,121457 A		2,065 W	
110	15,207 V		0,138249 A		2,102 W	
100	14,4927 V		0,144927 A		2,100 W	
90	13,70556 V		0,152284 A		2,087 W	
80	12,83416 V		0,160427 A		2,0589 W	
60	10,77846 V		0,179641 A		1,936 W	
40	8,16328 V		0,204082 A		1,6659 W	
20	4,7244 V		1,1159A		1,1159 W	

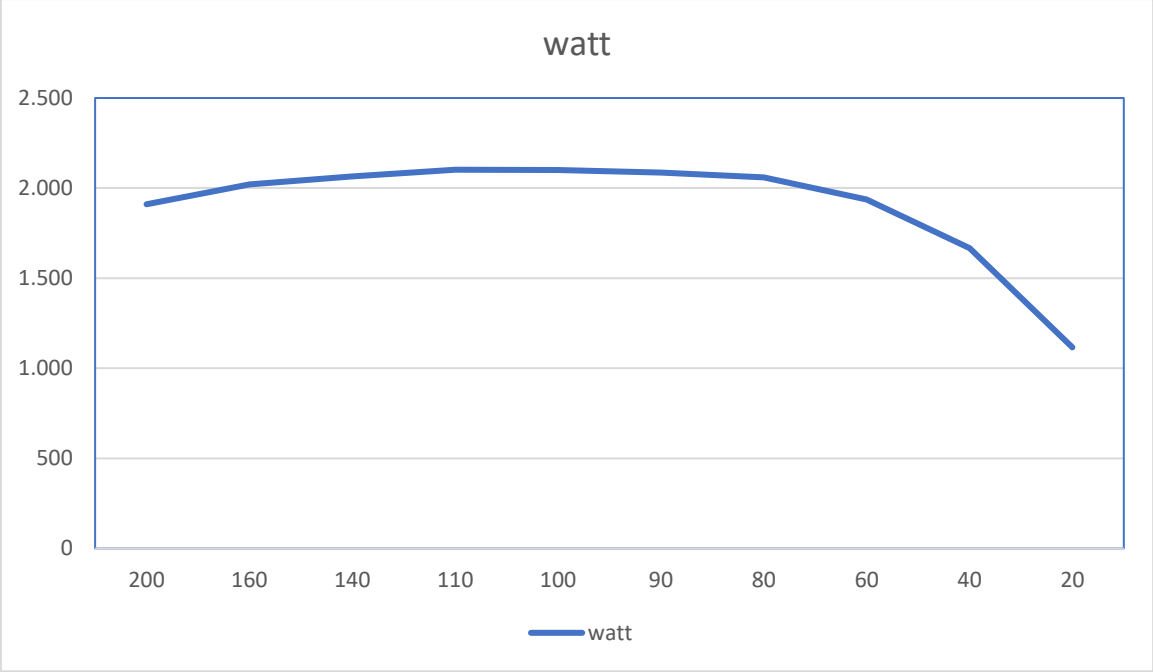

1. Perbandingan dari hasil pengukuran dan hasil penjumlahan adalah sama, perbedaannya hanya dilihat dari pembulatan pada bilangan yang telah diukur dengan bilangan hasil dari perhitungan secara teori.
2. Kesimpulan dari hasil praktikum menggunakan software kali ini adalah bahwa pada transfer daya maksimum akan terjadi jika nilai pada resistansi beban sama dengan nilai pada resistansi sumber, baik pada saat dipasang secara seri maupun secara pararel dengan sumber arus dan nilai resistansi sumber adalah negatif dari nilai resistansi pada beban.