JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI


TAHUN AKADEMIK 2017/2018

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

Matakuliah	: Rangkaian Listrik 2	Kode Matakuliah	: 16JTE2033
K e l a s	: JTE A3	Waktu	: 100 menit
Hari	: Rabu	Tanggal	: 08-04-2020
Dosen	: Dr. Tri W.Hartono	Kode Dosen	: EE
Sifat	: Tutup Buku		


Perhatian Mahasiswa/i yang ketahuan melakukan tindakan curang selama ujian akan diberi nilai E.

1.Hitung i pada rangkaian gambar 1 menggunakan metode arus lup.

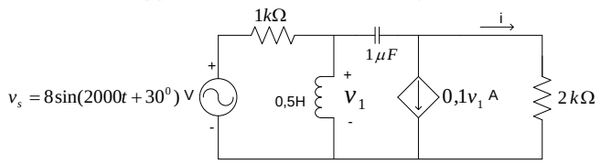


Gbr.1

2. Hitung i pada rangkaian gambar 2 menggunakan metode tegangan node.

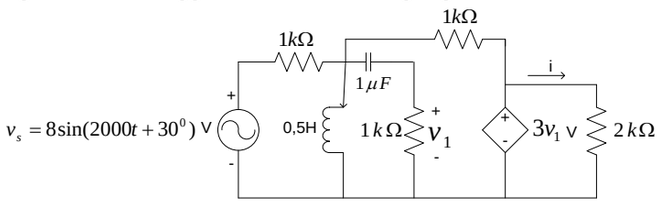


Gbr.2

3. Hitung v_x pada rangkaian gambar 3.

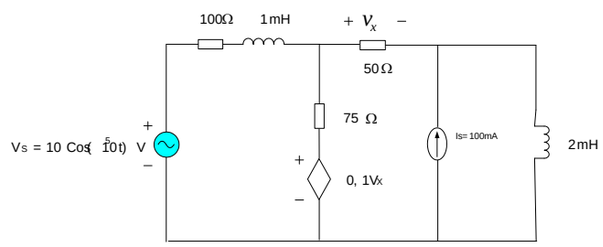

Gbr.3

4. Gambar segitiga daya rangkaian gambar 4.

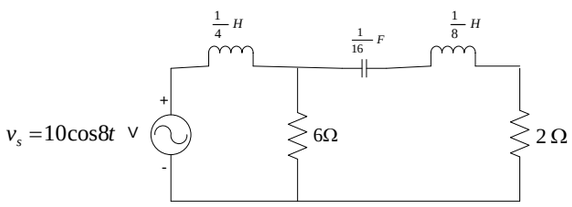

Gbr.4

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK **Teddy Haryanto** NIP	Bandung, 08-04- 2020 Dosen Pengampu, **Dr.Tri W.Hartono** NIP.