HUKUM OHM

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

KELAS : 1A

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

PRODI D3 - TEKNIK TELEKOMUNIKASI

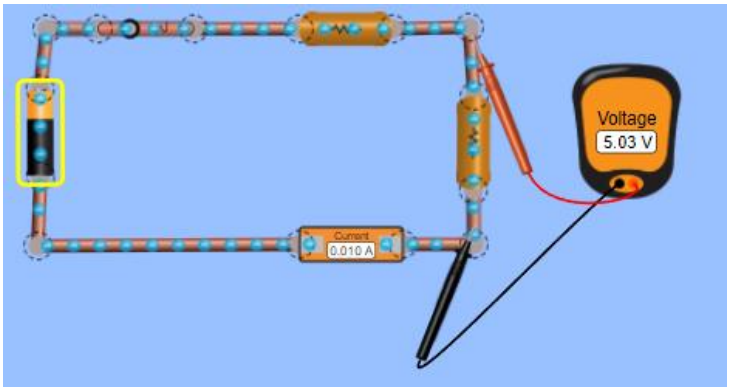
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

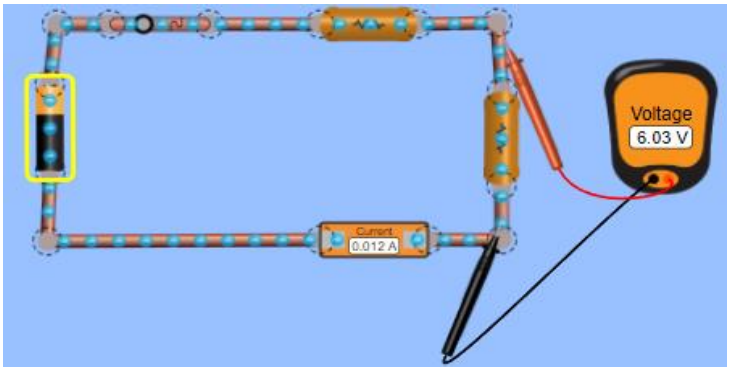
2021-2022

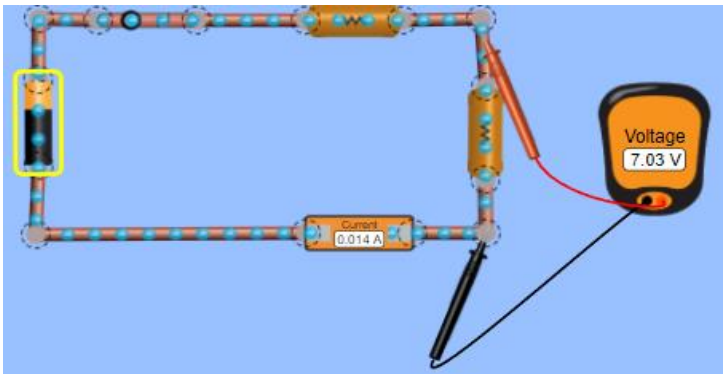
1. Tujuan :

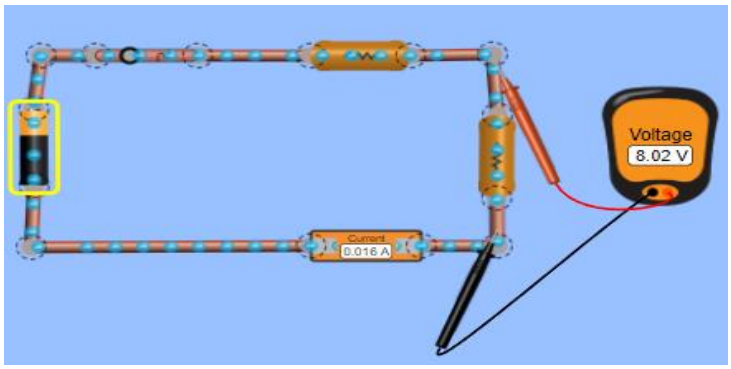
   Melihat besarnya arus yang mengalir pada sebuah resistor dengan tegangan tertentu.

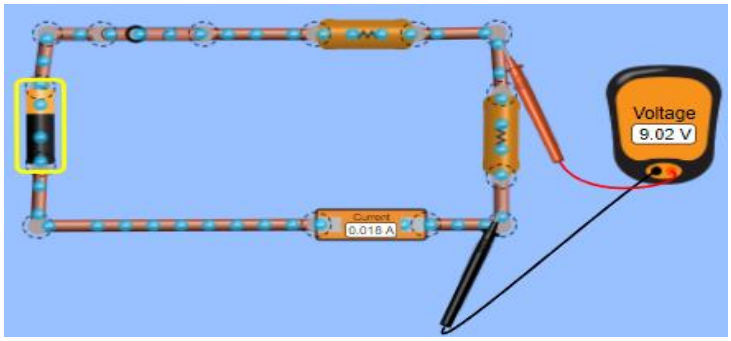
2. Rangkaian
   - Resistor 500 ohm

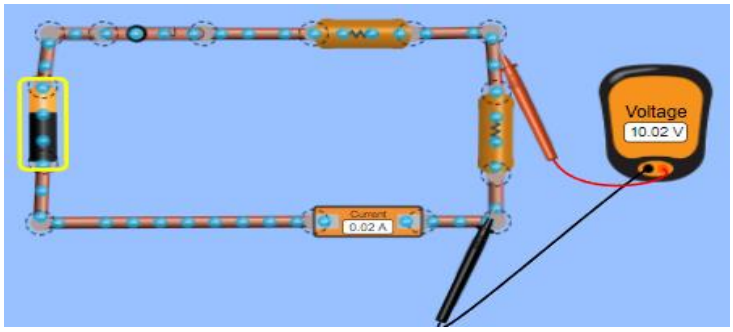


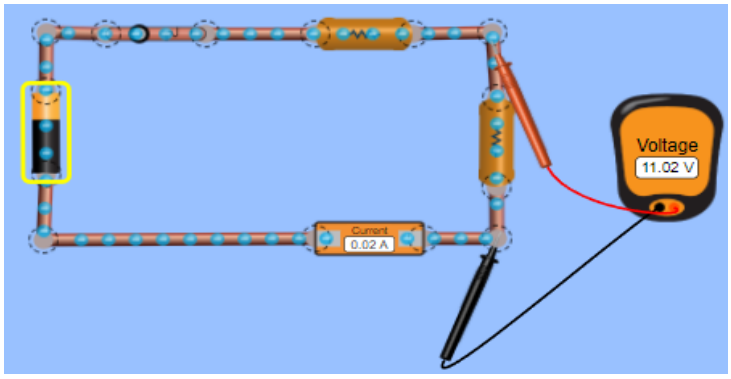


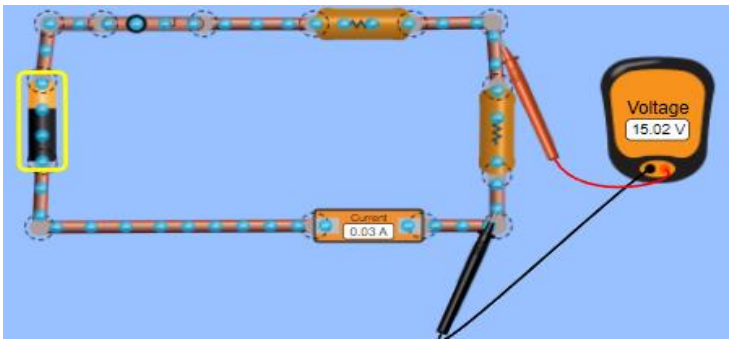


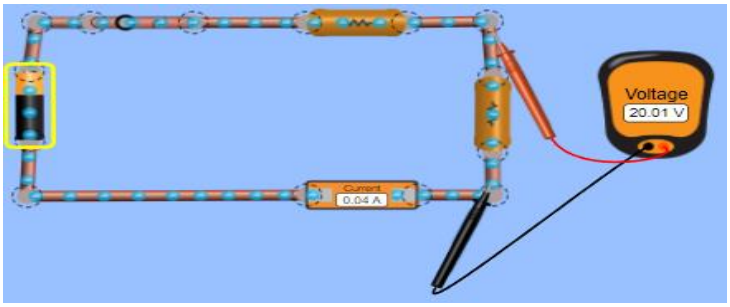

Voltage
8.02 V
Current
0.016 A

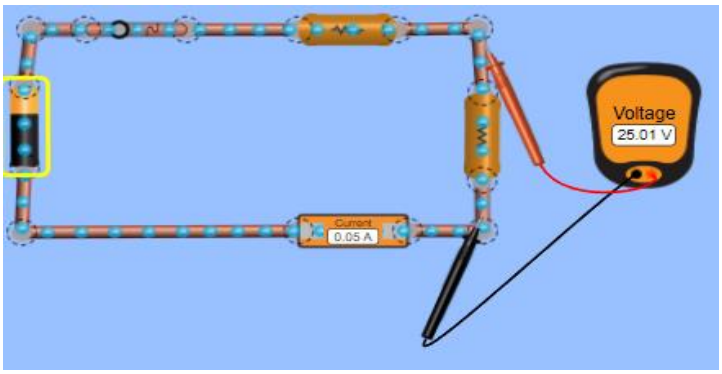

Voltage
9.02 V
Current
0.018 A


Voltage
10.02 V
Current
0.02 A

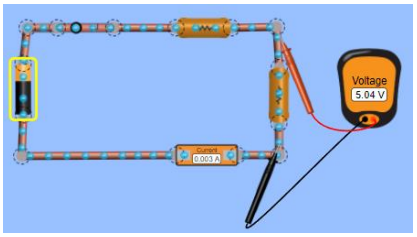

Voltage
11.02 V
Current
0.02 A

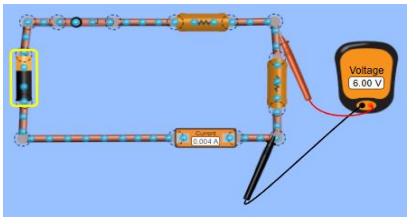


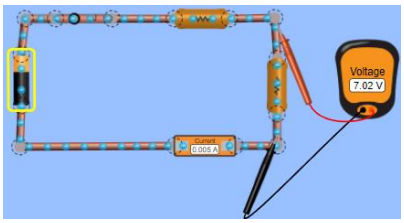


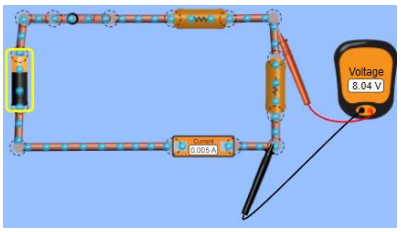


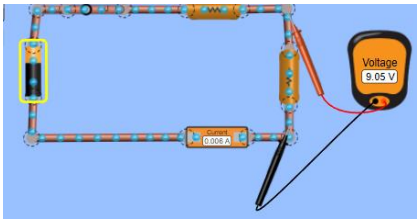
- Resistor 1500

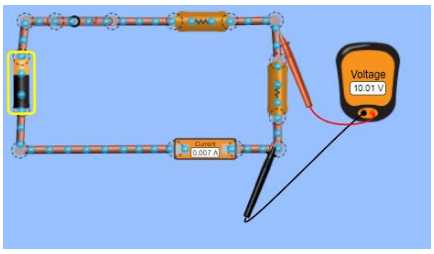


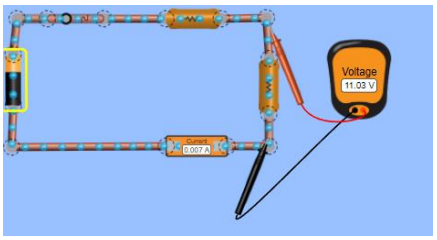


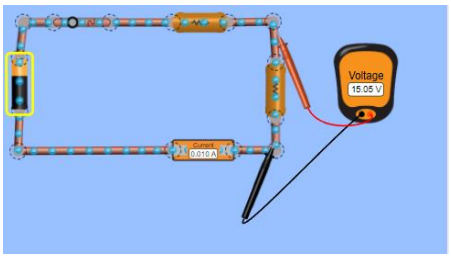

Voltage
7.02 V
Current
0.005 A

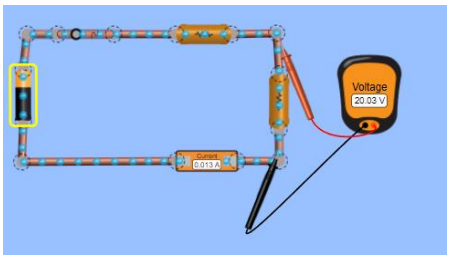

Voltage
8.04 V
Current
0.005 A

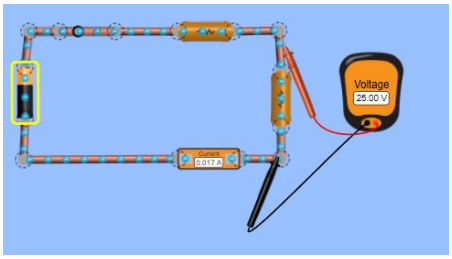

Voltage
9.05 V
Current
0.006 A


Voltage
10.01 V
Current
0.007 A

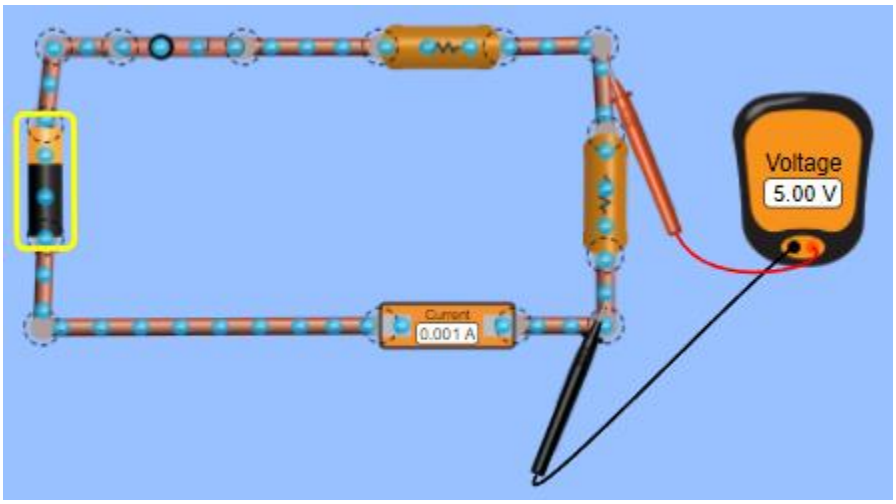

Voltage
11.03 V
Current
0.007 A

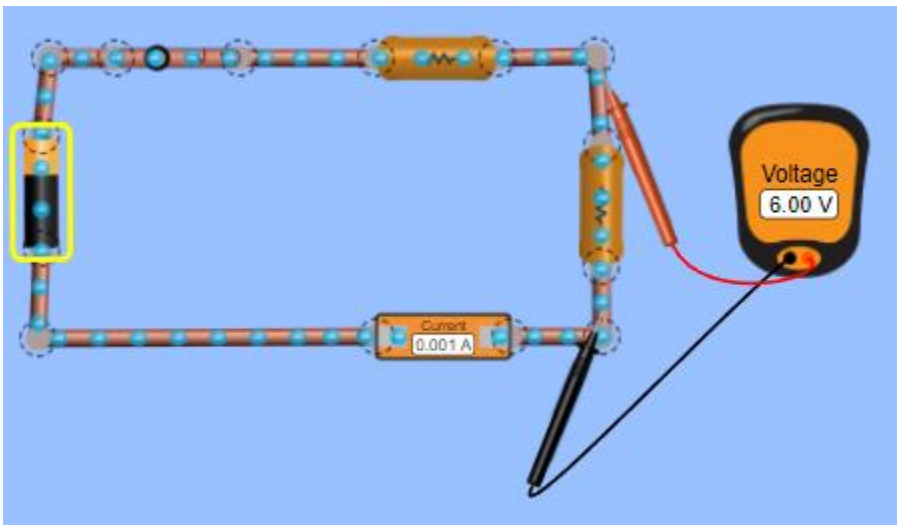

Voltage
15.05 V
Current
0.010 A

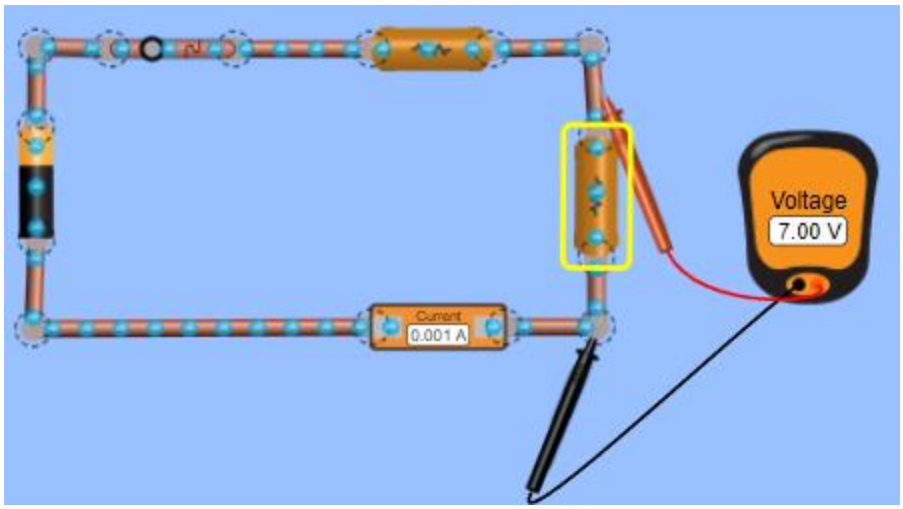


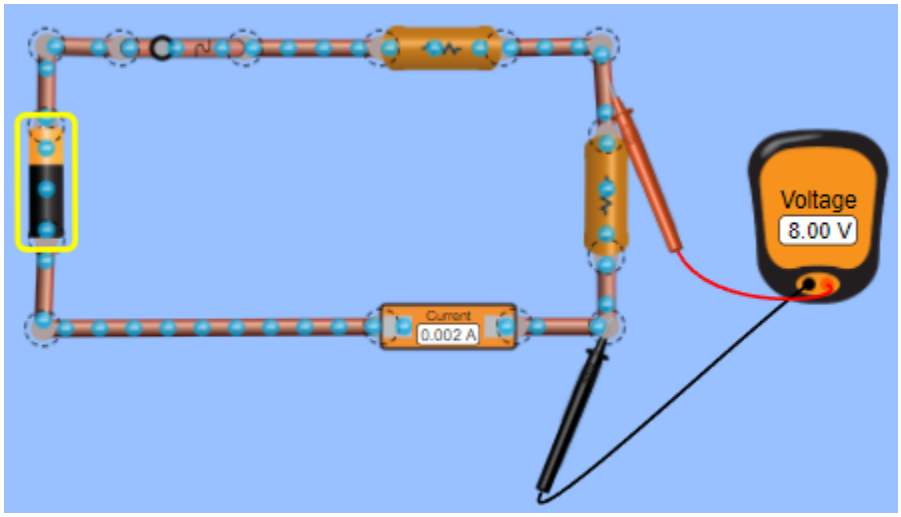


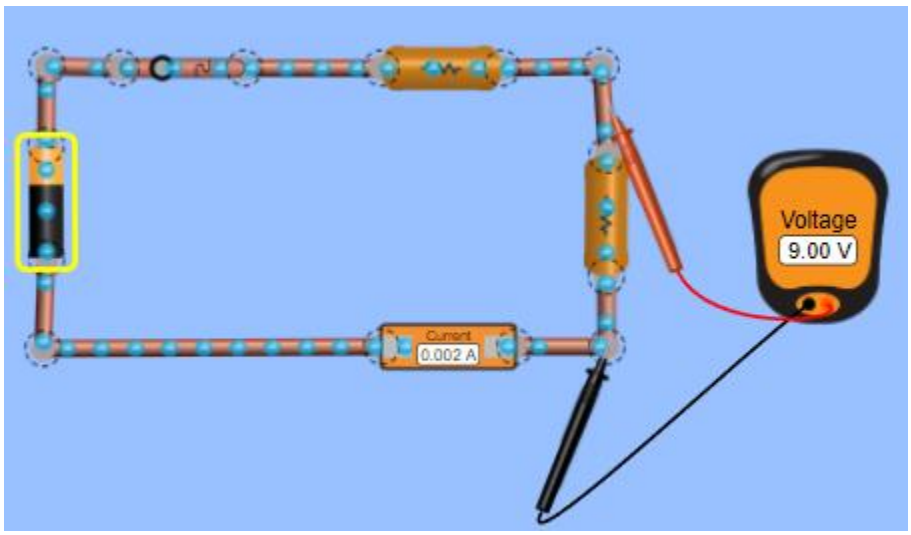
- Resistor 5000 ohm

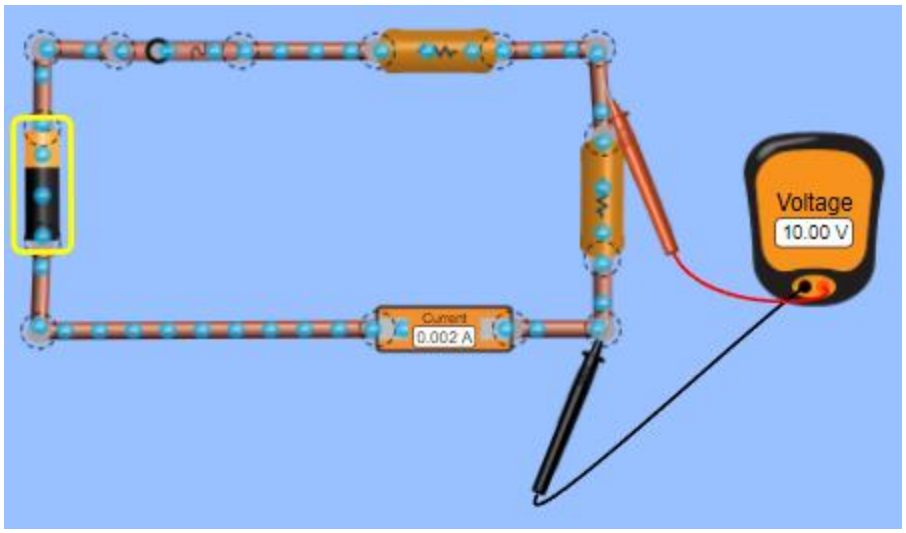


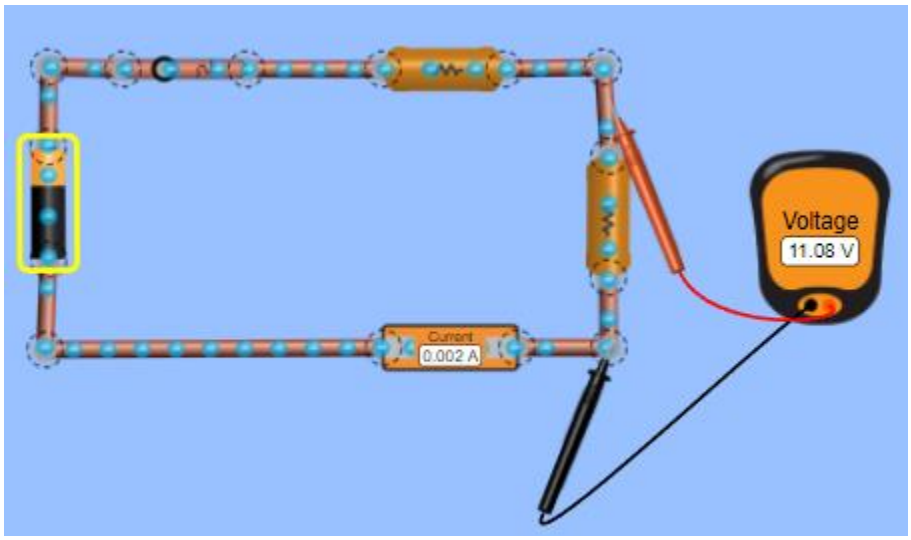


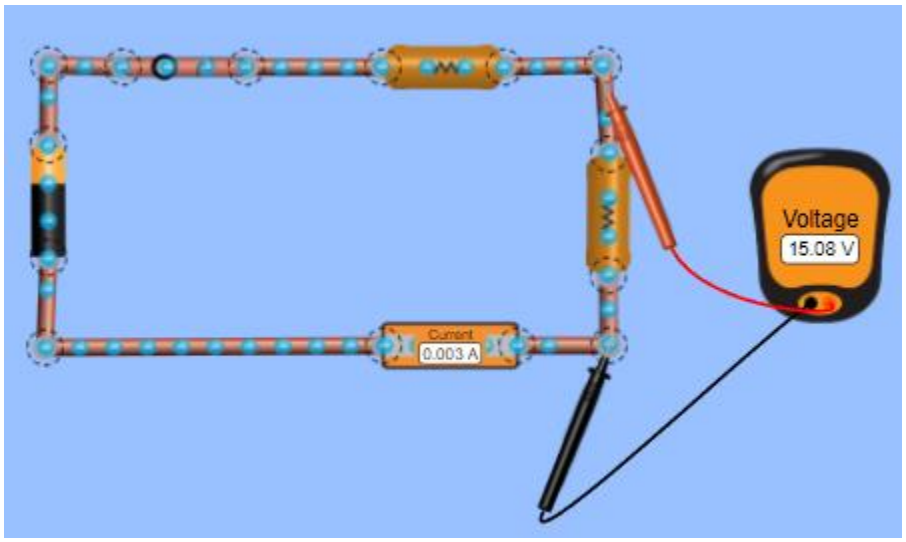

Voltage
7.00 V
Current
0.001 A

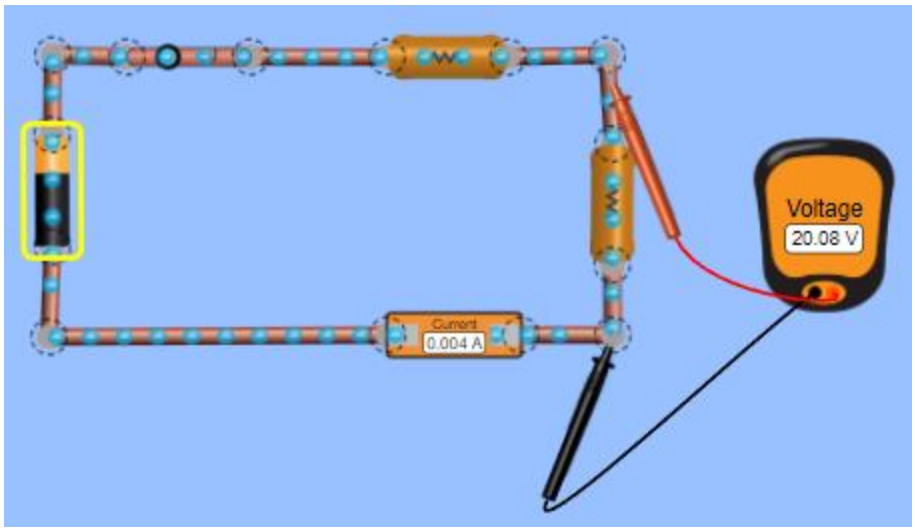

Voltage
8.00 V
Current
0.002 A

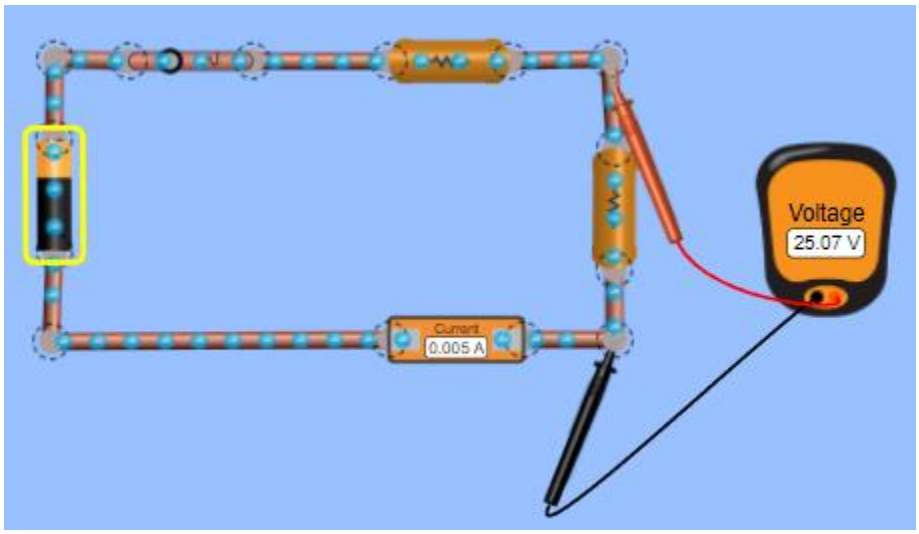

Voltage
9.00 V
Current
0.002 A


Voltage
10.00 V
Current
0.002 A


Voltage
11.08 V
Current
0.002 A


Voltage
15.08 V
Current
0.003 A

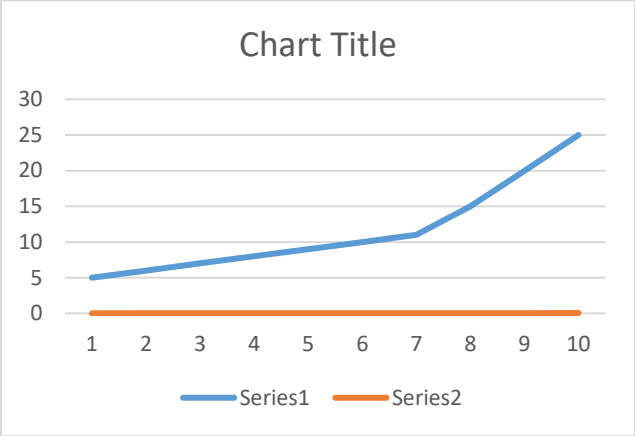




3. Tabel
   - 500

	No	VR2	IR2 (V)	IR2 H
500	1	5	0,01	0,01
	2	6	0,012	0,012
	3	7	0,014	0,014
	4	8	0,016	0,016
	5	9	0,018	0,018
	6	10	0,02	0,02
	7	11	0,02	0,022
	8	15	0,03	0,03
	9	20	0,04	0,04

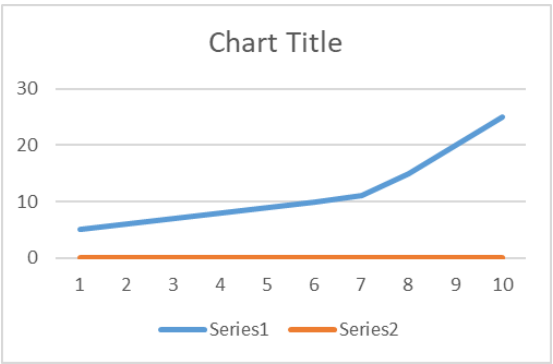
	10	25	0,05	0,05



Analisi pada tabel dan grafik ini terdapat banyak angka yang sama dan grafik juga cenderung lebih naik.

- 1500

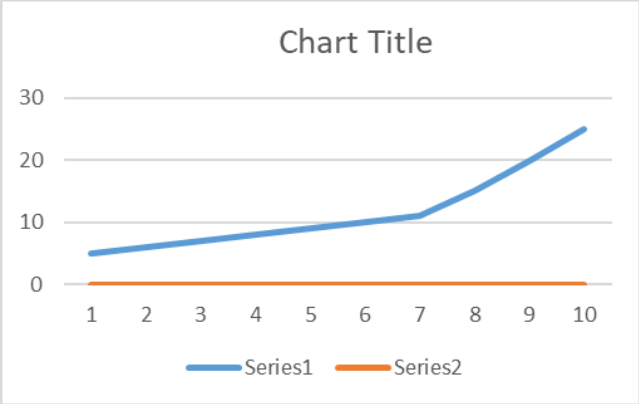
No	VR2	IR2 (V)	IR2 H
1	5	0,003	0,003333
2	6	0,004	0,006
3	7	0,005	0,006667
4	8	0,005	0,007333
5	9	0,006	0,01
6	10	0,007	0,006667
7	11	0,007	0,007333
8	15	0,01	0,01
9	20	0,013	0,013333
10	25	0,017	0,016667
1500			



Analisis pada tabel dan grafik ini ialah terjadi kenaikan juga pada grafik tetapi nilai yang didapat dalam perhitungan dan praktik langsung tidak beda jauh dan hanya berbeda beberapa koma saja.

- 5000

No	VR2	IR2 (V)	IR2 H
1	5	0,001	0,0016
2	6	0,001	0,0018
3	7	0,001	0,002
4	8	0,002	0,0022
5	9	0,002	0,0018
6	10	0,002	0,002
7	11	0,002	0,0022
8	15	0,003	0,003
9	20	0,004	0,004
10	25	0,005	0,005
5000			



Analisis pada tabel yang ini ialah terjadi kenaikan grafik dan dalam angkayang terdapat juga tidak terlalu jauh.

4. Kesimpulan

Dalam praktikum online kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan dan hasil praktek langsung tidak berbeda jauh karena di dalam grafik nya juga cenderung lebih naik pada resistor 500 dan tidak jauh.